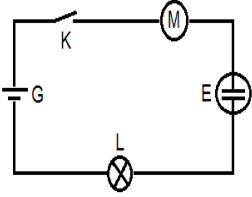



انتقال الطاقة في دارة كهربائية Transfert d'énergie dans un circuit électrique

نشاط تجريبي 1 : إبراز انتقال الطاقة في دارة كهربائية



- ننجز التركيب الممثل جانبه . حيث يتكون من مولد مستمر ، مصباح L ، محرك M ومحلل كهربائي E يحتوي على محلول معين عند غلق الدارة ، يتوهج المصباح ويسخن ، وتحدث تفاعلات كيميائية عند إكترودي المحلل الكهربائي ، ويشغل المحرك
1. ما هي الأشكال التي تحولت إليها الطاقة الكهربائية بالنسبة لكل ثنائي قطب؟
 2. ما هو ثنائي القطب الذي يمنح الطاقة الكهربائية لباقي مكونات الدارة؟
 3. ما نوع ثنائيات القطب التالية : المصباح والمحلل الكهربائي والمحرك الكهربائي. اعتمادا على انتقالات الطاقة الكهربائية.
- اقترح تعريفا لمفهوم المستقبل.

نشاط تجريبي 2: مفعول جول

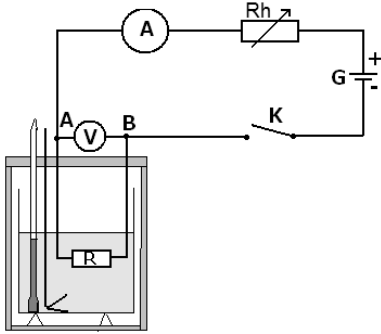


- ننجز التركيب الممثل جانبه ، حيث يتكون من مولد مستمر معدلة Rh ، قاطع التيار ، موصل أومي للتسخين مقاومته $R = 4\Omega$ ، مسعر ولوازمه (محرك ومحرار) ، ميقت .
- ندخل في المسعر كمية من الماء كتلتها $m = 200\text{ g}$
 - نضع الموصل الأومي في المسعر بحيث يغمر كلياً في الماء
 - نغلق قاطع التيار ونضبط المدلة بحيث يشير الأمبيرمتر الى الشدة $I = 2\text{ A}$ ونقيس التوتر U_{AB} بين مربطي الموصل الأومي بواسطة الفولتترفنج $U_{AB} = 8\text{ V}$. ثم نفتح الدارة ونقيس درجة الحرارة البدئية T_0
 - نأخذ قياس درجة الحرارة T في كل لحظة مع الحرص على تحريك المحرك بين الفينة والأخرى . نضبط المدلة إذا استلزم المر ذلك لإبقاء شدة التيار ثابتة $I = 2\text{ A}$
- نحسب الطاقة الحرارية Q المكتسبة من طرف الماء والمسعر في كل لحظة ونحصل على الجدول التالي

t (min)	0	3	6	9	12	15
Q (J)	0	2880	5760	8640	11520	14400

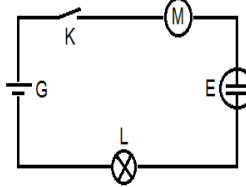
1. مثل المنحنى $Q = f(t)$ ، ثم قم باستثماره.
2. قارن المعامل الموجه للمنحنى مع الجداء $U_{AB} \cdot I$.
3. أعط تعبير الطاقة الكهربائية المكتسبة من طرف موصل أومي . ماذا تستنتج ؟
4. ذكر بقانون أوم وأعط تعبير لهذه الطاقة المبددة بمفعول جول بدلالة R و I و Δt ثم إستنتج القدرة المبددة المبينة بمفعول جول

نشاط تجريبي 1 : إبراز انتقال الطاقة في دارة كهربائية



- ننجز التركيب الممثل جانبه . حيث يتكون من مولد مستمر ، مصباح L ، محرك M ومحلل كهربائي E يحتوي على محلول معين عند غلق الدارة ، يتوهج المصباح ويسخن ، وتحدث تفاعلات كيميائية عند إكترودي المحلل الكهربائي ، ويشغل المحرك
1. ما هي الأشكال التي تحولت إليها الطاقة الكهربائية بالنسبة لكل ثنائي قطب؟
 2. ما هو ثنائي القطب الذي يمنح الطاقة الكهربائية لباقي مكونات الدارة؟
 3. ما نوع ثنائيات القطب التالية : المصباح والمحلل الكهربائي والمحرك الكهربائي. اعتمادا على انتقالات الطاقة الكهربائية.
- اقترح تعريفا لمفهوم المستقبل.

نشاط تجريبي 2: مفعول جول

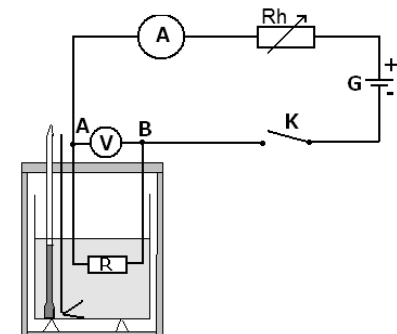

- ننجز التركيب الممثل جانبه ، حيث يتكون من مولد مستمر معدلة Rh ، قاطع التيار ، موصل أومي للتسخين مقاومته $R = 4\Omega$ ، مسعر ولوازمه (محرك ومحرار) ، ميقت .
- ندخل في المسعر كمية من الماء كتلتها $m = 200\text{ g}$
 - نضع الموصل الأومي في المسعر بحيث يغمر كلياً في الماء
 - نغلق قاطع التيار ونضبط المدلة بحيث يشير الأمبيرمتر الى الشدة $I = 2\text{ A}$ ونقيس التوتر U_{AB} بين مربطي الموصل الأومي بواسطة الفولتترفنج $U_{AB} = 8\text{ V}$. ثم نفتح الدارة ونقيس درجة الحرارة البدئية T_0
 - نأخذ قياس درجة الحرارة T في كل لحظة مع الحرص على تحريك المحرك بين الفينة والأخرى . نضبط المدلة إذا استلزم المر ذلك لإبقاء شدة التيار ثابتة $I = 2\text{ A}$
- نحسب الطاقة الحرارية Q المكتسبة من طرف الماء والمسعر في كل لحظة ونحصل على الجدول التالي

t (min)	0	3	6	9	12	15
Q (J)	0	2880	5760	8640	11520	14400

1. مثل المنحنى $Q = f(t)$ ، ثم قم باستثماره.
2. قارن المعامل الموجه للمنحنى مع الجداء $U_{AB} \cdot I$.
3. أعط تعبير الطاقة الكهربائية المكتسبة من طرف موصل أومي . ماذا تستنتج ؟
4. ذكر بقانون أوم وأعط تعبير لهذه الطاقة المبددة بمفعول جول بدلالة R و I و Δt ثم إستنتج القدرة المبددة المبينة بمفعول جول