
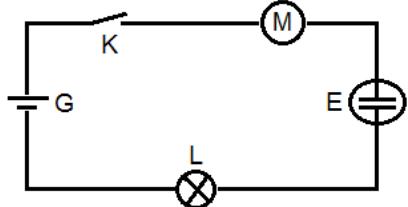


## انتقال الطاقة في دارة كهربائية
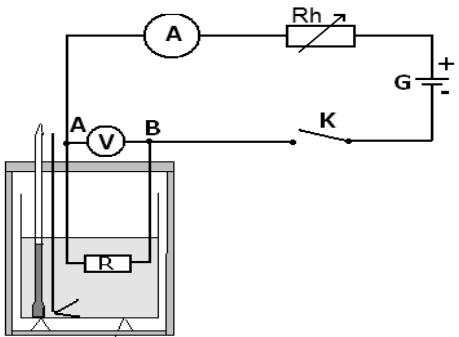
# Transfert d'énergie dans un circuit électrique



- نشاط 1: انتقال الطاقة على مستوى مستقبل**
- نجز التركيب الممثل جانبه
- ما هو ثنائي القطب الذي يمنح الطاقة الكهربائية لباقي مكونات الدارة؟
  - ما هي الأشكال التي تحولت إليها الطاقة الكهربائية بالنسبة لكل ثنائي قطب؟
  - اعتماداً على انتقالات الطاقة الكهربائية، اقترح تعريفاً لمفهوم المستقبل.




15	12	9	6	3	0	t (min)
						Q (J)


- مثلاً المنحنى  $Q = f(t)$ , ثم قم باستثماره.
- قارن المعامل الموجي للمنحنى مع الجداء  $I_{AB} \cdot U$ , ثم استنتاج تعريف قانون جول.

## انتقال الطاقة في دارة كهربائية
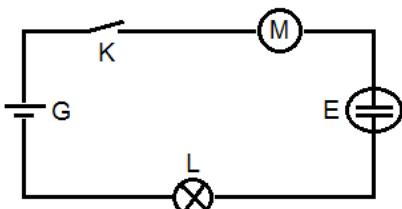
# Transfert d'énergie dans un circuit électrique



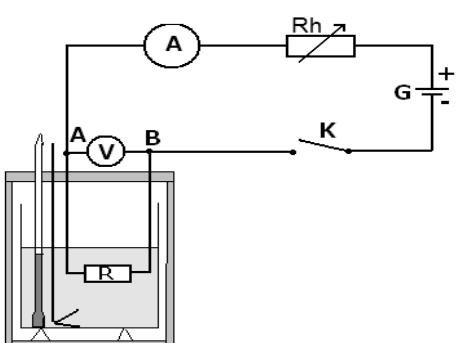- نشاط 1: انتقال الطاقة على مستوى مستقبل**
- نجز التركيب الممثل جانبه
- ما هو ثنائي القطب الذي يمنح الطاقة الكهربائية لباقي مكونات الدارة؟
  - ما هي الأشكال التي تحولت إليها الطاقة الكهربائية بالنسبة لكل ثنائي قطب؟
  - اعتماداً على انتقالات الطاقة الكهربائية، اقترح تعريفاً لمفهوم المستقبل.



15	12	9	6	3	0	t (min)
						Q (J)

- مثلاً المنحنى  $Q = f(t)$ , ثم قم باستثماره.
- قارن المعامل الموجي للمنحنى مع الجداء  $I_{AB} \cdot U$ , ثم استنتاج تعريف قانون جول.