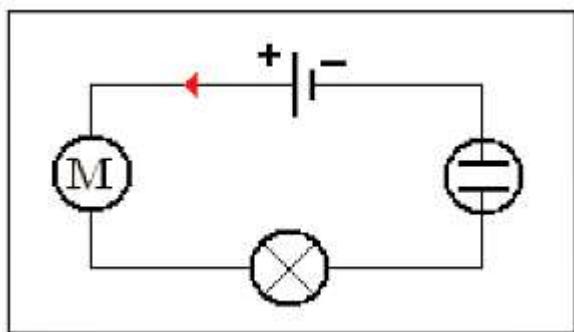


انتقال الطاقة في دارة كهربائية transfert d'énergie dans un circuit électrique

1-الطاقة الكهربائية المكتسبة من طرف مستقبل :

1-انتقال الطاقة على مستوى مستقبل :

ت تكون الدارة الكهربائية الممثل جانبیه من مولد و محرك و محلل و مصباح .
عند غلق الدارة يتوجه المصباح ويسخن ، و تحدث تفاعلات كيميائية عند إلكترودي المحلل الكهربائي ويشتغل المحرك .
يمنح المولد الطاقة الكهربائية الازمة لتشغيل ثنائيات القطب المكونة للدارة .



هناك إذن انتقال للطاقة من مولد نحو باقي ثنائيات القطب .

تحوّل الطاقة الكهربائية الممنوحة من طرف المولد الى :

-طاقة حرارية وطاقة إشعاعية في المصباح .

-طاقة ميكانيكية وطاقة حرارية في المحرك .

-طاقة كيميائية وطاقة حرارية في المحلل .


2-تعريف المستقبل :

المستقبل ثنائي قطب يكتسب طاقة كهربائية ويحولها الى شكل آخر من أشكال الطاقة بالإضافة الى الطاقة الحرارية .

أمثلة :

الموصل الأولي	المحلل الكهربائي	المحرك	المصباح	المستقبل
-طاقة حرارية	-طاقة كيميائية -طاقة حرارية	-طاقة ميكانيكية -طاقة حرارية	-طاقة إشعاعية -طاقة حرارية	أشكال الطاقة

3-اصطلاح مستقبل :

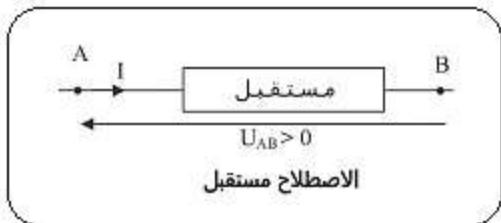


في اصطلاح مستقبل ، نعتبر التوتر U_{AB} موجبا إذا كان منحى التيار الكهربائي من A نحو B .


في الإصطلاح مستقبل يمثل سهما التوتر والتيار في منحى متعاكسين .

4-الطاقة الكهربائية المكتسبة من طرف مستقبل :

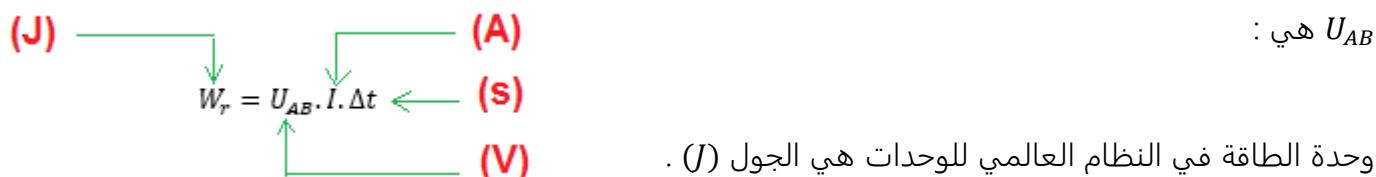الطاقة الكهربائية المكتسبة خلال المدة Δt من طرف مستقبل يمر فيه تيار كهربائي شدته I ويوجد بين مربطيه توتر



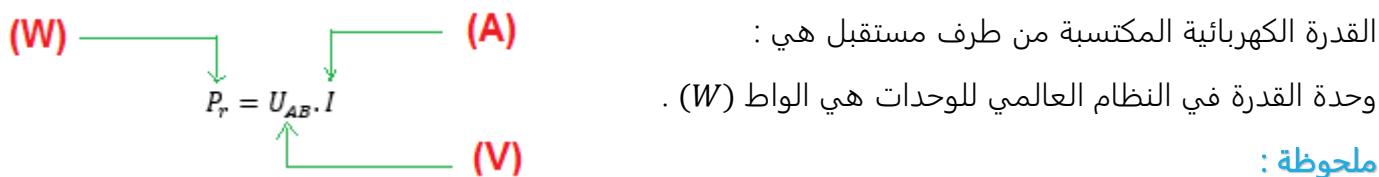5- القدرة الكهربائية المكتسبة من طرف مستقبل :




نستعمل كوحدة لقياس الطاقة الكهربائية :

1Wh = 3,6.10³ J حيث : watt - heure

ا-مفعول جول في الموصل الأومي :

1-تعريف :

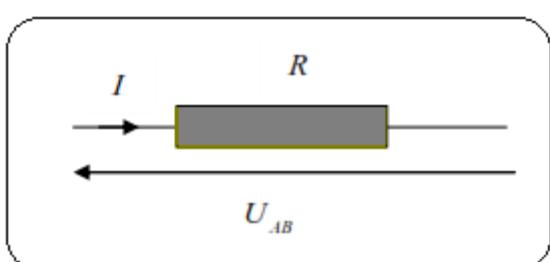مفعول جول هو المفعول الحراري الناتج عن مرور تيار كهربائي في الموصلات الكهربائية حيث يتحول جزء من الطاقة الكهربائية المكتسبة كلها أو جزئيا إلى طاقة حرارية.



الموصل الأومي ثنائي قطب مستقبل يحول كل الطاقة الكهربائية التي يكتسبها إلى طاقة حرارية.

باعتبار موصل أومي مقاومته R يحتازه تيار كهربائي شدته I .

الطاقة التي يكتسبها الموصل الأومي خلال المدة Δt هي :

$$W_r = U_{AB} \cdot I \cdot \Delta t$$

حسب قانون أوم : $U_{AB} = R \cdot I$ ومنه :

تحول الطاقة الكهربائية المكتسبة كليا الى طاقة حرارية ، وبالتالي الطاقة المبددة بمفعول جول في الموصى الأومي هي :

$$W_{th} = Q = R \cdot I^2 \cdot \Delta t$$

القدرة المبددة بمفعول جول هي :

$$P_{th} = \frac{W_{th}}{\Delta t} = R \cdot I^2$$

ملحوظة :

- ❖ يكون مفعول جول مرغوبا فيه في بعض الحالات كمسخن الماء ومجفف الشعر و مكواة
- ❖ في حالات أخرى يكون غير مرغوبا فيه ، لأنه يسبب في ضياع الطاقة ، وبالتالي يكون سببا في ضعف أداء الأجهزة الكهربائية .

III- انتقال الطاقة على مستوى مولد :

1-تعريف مولد :

المولد ثنائي قطب يحول الى طاقة كهربائية شكلآ آخر من أشكال الطاقة الت يكتسبها .
أمثلة :

العمود يحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية .

المنوب يحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية .

2-الطاقة والقدرة الممنوحة من طرف مولد :

الطاقة الكهربائية الممنوحة من طرف المولد لباقي الدارة خلال المدة

الزمنية Δt هي :

$$W_e = U_{PN} \cdot I \cdot \Delta t$$

القدرة الكهربائية الممنوحة من طرف المولد لباقي الدارة هي :

$$P_e = U_{PN} \cdot I$$

