

تمارين انتقال الطاقة في دارة كهربائية

تمرين 1

نركب بين مربطي محلل كهربائيي ($E'=2V; r'=5,4\Omega$) مولد ($E=4,5V; r=1,5\Omega$) .

1. احسب شدة التيار المار في الدارة .

2.

* احسب القدرة الكهربائية المكتسبة من طرف المحلل .

* إلى أي أشكال من القدرة يحول المحلل هذه القدرة المكتسبة و احسب هذه القدرات .

* استنتج مردود المحلل الكهربائيي .


3. احسب :

* القدرة الكلية للمولد .

* القدرة المبذدة في المولد بمفعول جول .

* القدرة التي يمنحها المولد لباقي الدارة (القدرة النافعة)

* استنتاج مردود المولد .

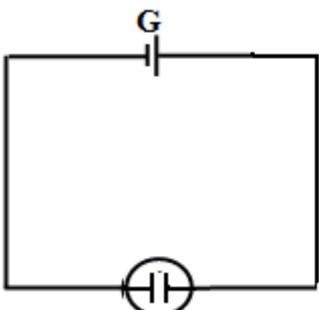

تمرين 2

نعتبر دارة كهربائية مكونة من العناصر التالية: - مولد: ($E; r$). موصل أومي: $R = 5,7\Omega$. - محرك كهربائيي ($E' = 1,8V; r' = 4,5\Omega$) .

يشير الأمبيرمتر ذا مقاومة مهملة إلى القيمة $I = 50mA$.

1. أعط تعبير مردود المحرك الكهربائيي. ثم احسب قيمته.


2. احسب القدرة النافعة للمحرك الكهربائيي.

3. احسب القدرة الكهربائية المبذدة بمفعول جول في كل من الموصل أومي و المحرك.

4. استنتاج القدرة النافعة التي يمنحها G .

5. علما أن القدرة التي ينتجهها المولد هي $P = 125mW$. أوجد E و r .

6. استنتاج مردود المولد .

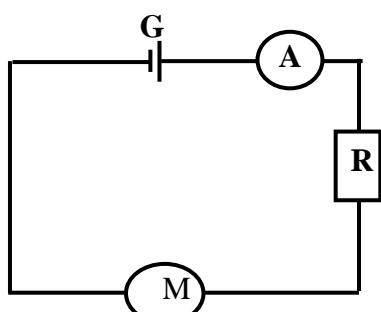

تمرين 3


نعتبر دارة كهربائية مكونة من العناصر التالية: - مولد: ($E = 12V; r = 1\Omega$) . 3 موصلات أومية متزامنة: $R = 6\Omega$.

1. احسب القدرة الكهربائية المستهلكة بين المربطين A و B .

2. احسب القدرة الكهربائية المستهلكة بين المربطين P و A .

3. ما القدرة التي يمنحها المولد للدارة؟

4. ماذا تستنتج ؟

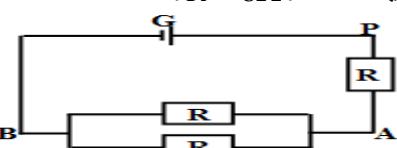

تمرين 4

نعتبر دارة كهربائية مكونة من العناصر التالية:

- مولدين: $G_1 (E_1 = 3V; r_1 = 1\Omega)$ و $G_2 (E_2 = 4,5V; r_2 = 0)$.

- أمبيرمتر مقاومته مهملة و موصلين أوبيين: $R_1 = 4,8\Omega$ و $R_2 = 10,2\Omega$.

- محرك كهربائيي ($E' = 2,4V; r' = 1,6\Omega$) و محلل كهربائيي ($E'' = 2,4V; r'' = 1,4\Omega$) .

يشير الأمبيرمتر إلى القيمة $I = 0,52A$.

1. باعتمادك مبدأ انحفاظ الطاقة، أوجد تعبير E'' القوة الكهروميكانية المضادة للمحلل بدلالة المعطيات. ثم احسب قيمتها.

2. احسب كل من القدرة الكلية P الممنوعة من طرف المولد G_1 ، و القدرة الكهربائية المتوفرة بين


3. مربطيه ثم استنتاج مردوده .

4. احسب كل من القدرة الكلية P_2 الممنوعة من طرف المولد G_2 ، و القدرة النافعة التي يمنحها G_2 . ثم استنتاج مردوده .

5. استنتاج مردود المولدين .

6. احسب كل من القدرة المكتسبة P_{G_1} من طرف المحلل، و القدرة النافعة التي يمنحها ثم استنتاج مردوده .

7. احسب مردود الدارة

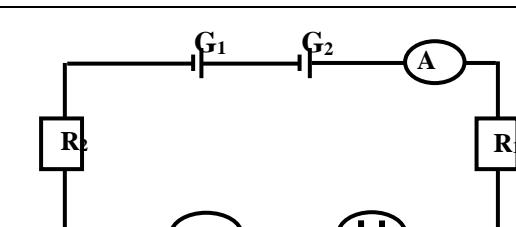

تمرين 5

نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل جانبيه:


يشير الأمبيرمتر ذي المقابله مهملة إلى الشدة: $I = 10mA$.

1 احسب القدرة الكهربائية الممنوعة للدارة من طرف المولد .

2 احسب القدرة الكهربائية المستهلكة في الموصلين R_1 و R_2 .

3 ياجازك حصيلة الطاقة، أوجد P_S القدرة الكهربائية المبذدة

في الموصل R_S . ثم استنتاج أن $R_S = 69,23\Omega$.

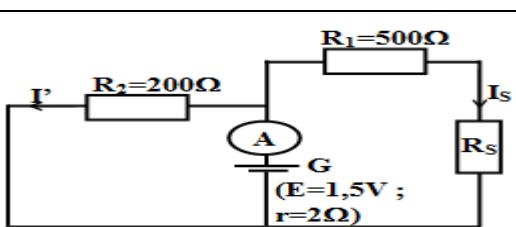

تمرين 6

التوتر بين مربطي دينامو هو $U = 60V$ و شدة التيار التي يمنحها لباقي الدارة هي $I = 12A$ و مردوده $\rho = 80\%$.

1. احسب القدرة الممنوعة من طرف الدينامو لباقي الدارة.

2. القدرة الكهربائية الكلية الممنوعة من طرف الدينامو .

3. استنتاج كل من قيمتي القوة الكهروميكانية و المقابله الداخلية للدينامو .