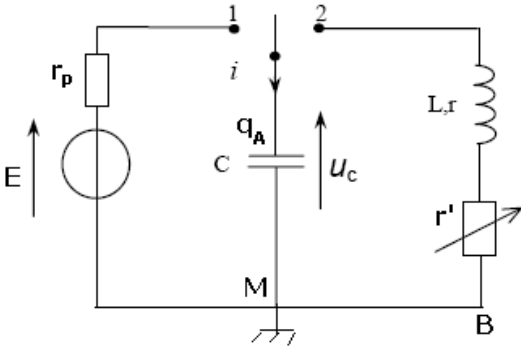


التذبذبات الحرة في دائرة RLC متوالية

I - تفريغ مكثف في وشيعة

1- النشاط التجريبي



ننجز التركيب الكهربائي الممثل جانبه حيث نستعمل وسيط معلوماتي وحاسوب وبرنم يعالج المعطيات أو راسم التذبذب ذاكراتي .




+ ضبط التوتر المستمر الذي يعطيه المولد على القيمة $E=3V$ ومقاومة الموصل الاومي على $r'=0\Omega$
+ نؤرجح قاطع التيار إلى الموضع (1) لمدة زمنية كافية لشحن المكثف كليا .

+ نؤرجح قاطع التيار إلى الموضع (2) فنحصل على دائرة RLC متوالية مقاومتها الكلية $R=r+r'$ حيث r مقاومة الو شيعة .

+ نعين التوتر $U_C(t)$ بين مربطي المكثف

+ نعيد التجربة عدة مرات برفع المقاومة r'

النتائج :

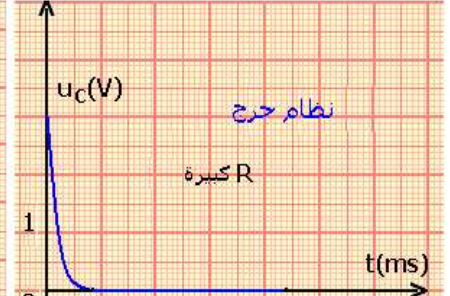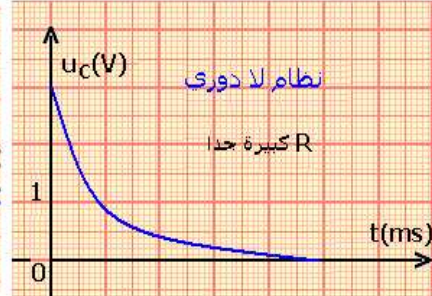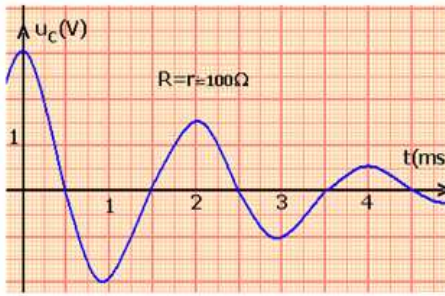

الاستثمار:

1- يمثل الرسم التذبذبي الممثل باللون الأزرق في الشكل (2) نموذجا للمنحنى المحصل عليه بالنسبة $r'=0$

1-1 كيف يتغير وسع التوتر $U_C(t)$ ؟ هل $U_C(t)$ دالة دورية ؟

عند وضع K في الموضع (1) يشحن المكثف وعند وضعه في الموضع (2) نحصل على دائرة RLC متوالية حيث في هذه الحالة يفرغ المكثف في الوشيعة .

ويكون التوتر $U_C(t)$ بين مربطي المكثف متناوبا . $U_C(t)$ ليست بدالة دورية .

-وسع التوتر $U_C(t)$ يتناقص مع الزمن t نقول **أن التذبذبات مخمدة**

بما أن التذبذبات تتم دون أن نزود الدارة RLC بالطاقة غير الطاقة المخزونة في المكثف ، نقول أن

التذبذبات حرة .

خلاصة :

يؤدي تفريغ مكثف ، مشحون ، في وشيعة دائرة RLC متوالية ، إلى ظهور تذبذبات حرة ومخمدة .

نقول أن الدارة RLC المتوالية تكون متذبذبا كهربائيا حرا ومخمدا .

أنظمة التذبذبات الحرة :

1-2 نسمي شبه الدور T المدة الزمنية الفاصلة بين قيمتين قصويتين متتاليتين للتوتر $U_C(t)$ عين مبيانيا T من خلال المبيان يمكن أن نعين شبه الدور وهو المدة الزمنية الفاصلة بين قيمتين قصويتين متتاليتين للتوتر $U_C(t)$.

- تعريف بشبه الدور T

نسمي شبه الدور T المدة الزمنية الفاصلة بين قيمتين قصويتين متتاليتين للتوتر $U_C(t)$.

2 - ما تأثير المقاومة R على :

1-2 وسع التذبذبات ؟

عندما نغير المقاومة الكلية للدائرة يتغير وسع التذبذبات.

2-2 شبه الدور T ؟

بالنسبة لقيم المقاومة صغيرة جدا يلاحظ أن شبه الدور لا يتعلق بقيمة R

3-عندما تأخذ المقاومة r' قيمة كبيرة جدا : هل التوتر $u_C(t)$ المعايين تذبذبي ؟

عندما تأخذ R قيم كبيرة جدا $u_C(t)$ توتر غير تذبذبي أي أن التذبذبات تزول يكون لدينا خمود مهم .

4-حسب قيم المقاومة الكلية R للدائرة RLC يلاحظ تجريبا وجود نظامين للتذبذبات : نظام شبه دوري ونظام لا دوري .

تعرف على هاذين النظامين من خلال الشكل 2

النظام شبه الدوري يحدث إذا كانت قيمة المقاومة R صغيرة .

النظام لا دوري عندما تكون R كبيرة جدا حيث تزول التذبذبات نظرا لوجود خمود مهم .

5- نضبط من جديد r' على القيمة 0

في مرحلة أولى نأخذ $L=11\text{mH}$ و $C=1\mu\text{F}$ ونقيس شبه الدور T .

في مرحلة ثانية : نأخذ $L=11\text{mH}$ و $C=0,22\mu\text{F}$ ونقيس T .

هل يتعلق شبه الدور بكل من C و L ؟


نعم يتعلق شبه الدور بقيم L و C ولا يتعلق بقيم R

ـ أنظمة التذبذبات الحرة

حسب مقاومة الدارة RLC نحصل على ثلاثة أنظمة


أ-نظام شبه دوري

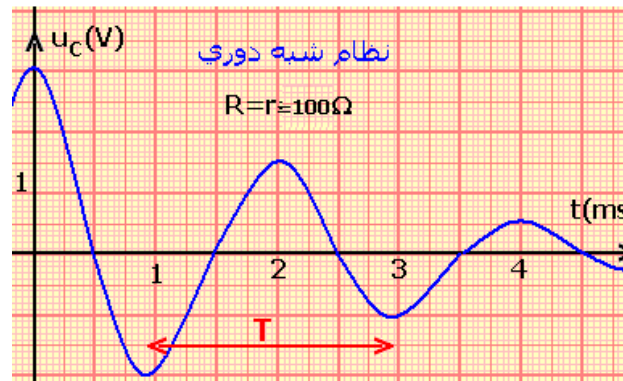R صغيرة نحصل على ذبذبات يتناقص وسعها تدريجيا مع الزمن




ب- نظام لا دوري

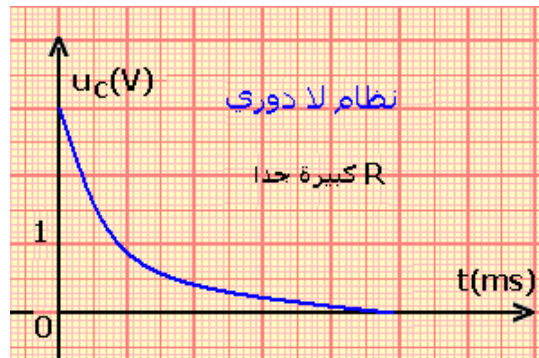R كبيرة جدا = تزول التذبذبات نظرا لوجود خمود مهم ونسمي هذا النظام نظام لا دوري



ج- نظام حرج

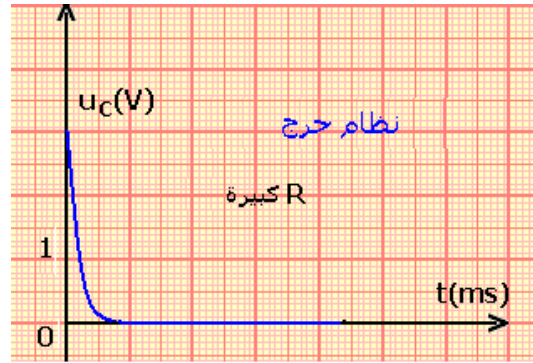

في الذبذبات الحرة توجد قيمة معينة للمقاومة نرمز لها بـ R_C وتسمى مقاومة حرجة وهي مقاومة تفصل بين النظام شبه الدوري والنظام اللا دوري ونسمي النظام في هذه الحالة بالنظام الحرج وفي هذه الحالة يرجع التوتر $u_C(t)$ إلى صفر بسرعة ودون تذبذب وتتعلق R_C بـ C و L .

2 _ المعادلة التفاضلية لدارة RLC متوالية .

نعتبر الدارة المتوالية الممثلة في الشكل جانبه :

نطبق قانون إضافية التوترات بين F و D فنجد :

$$u_C + u_R + u_L = 0 \quad (1)$$

$$u_R = r' \cdot i \quad u_L = ri + L \frac{di}{dt} \quad i = C \cdot \frac{du_C}{dt}$$

$$u_R = r' \cdot C \frac{du_C}{dt} \quad u_L = rC \frac{du_C}{dt} + LC \frac{d^2 u_C}{dt^2}$$

نعوض في المعادلة (1)

$$u_C + r' \cdot C \frac{du_C}{dt} + rC \frac{du_C}{dt} + LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0$$

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + (r + r')C \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$r + r' = R$$

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0 \quad (2)$$

المعادلة التفاضلية لدارة RLC متوالية التي يحققها التوتر $u_C(t)$ بين مربطي المكثف هي :


$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0 \quad (2)$$

يعبر المقدار $\frac{R}{L} \frac{du_C}{dt}$ عن ظاهرة خمود الذبذبات ، ويحدد حسب قيم R نظام هذه الذبذبات .

II _ الذبذبات غير المخمدة في دارة مثالية LC .

تتكون الدارة من مكثف سعته C وشحنته البدئية q_0 ووشية معامل تحريضها L ومقاومتها الداخلية r ونعتبرها مهملة . تنعث هذه الدارة بالمثالية لاستحالة تحقيقها تجريبيا لكون أن كل الوشيعات تتوفر على مقاومة داخلية .

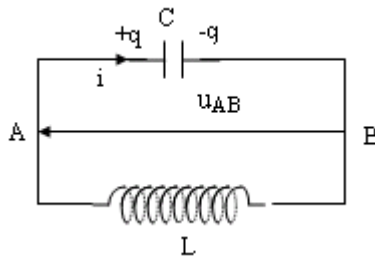1 _ المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_C(t)$.



حسب قانون إضافية التوترات لدينا :

$$u_c + u_L = 0 \quad (1)$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad i = C \cdot \frac{du_c}{dt}$$

$$u_L = LC \frac{d^2 u_c}{dt^2}$$

نعوض في المعادلة (1)

$$LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + u_c = 0$$

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0 \quad (2)$$

خلال الذبذبات الكهربائية الحرة غير المخمدة لدارة LC ، يحقق التوتر $u_c(t)$ بين مربطي المكثف المعادلة التفاضلية التالية :

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0$$

2 - حل المعادلة التفاضلية :

المعادلة التفاضلية $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0$ معادلة خطية من الدرجة الثانية ، رياضيا حلها يكتب على

الشكل التالي :

$$u_c(t) = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$$

– U_m وسع الذبذبات .

– $\left(\frac{2\pi}{T_0} + \varphi\right)$ الطور في اللحظة ذات التاريخ t .

T_0 : الدور الخاص للذبذبات .

φ : الطور عند أصل التواريخ ($t=0$)

أ – تحديد تعبير الدور الخاص :

نعوض الحل $u_c(t) = U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right)$ في المعادلة التفاضلية :

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} = -U_m \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right) = -\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 u_c(t)$$

$$-\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 u_c(t) = -\frac{1}{LC} u_c(t)$$

$$\left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

يتعلق الدور الخاص للذبذبات الحرة غير المخمدة بمعامل التحريض L وسعة المكثف C :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

وحدة الدور الخاص T_0 في النظام العالمي للحدات هي الثانية . (s)

تمرين تطبيقي :

بين من خلال معادلة الأبعاد أن وحدة T_0 هي الثانية .

ب - تحديد φ و U_m :

لتحديد قيم φ و U_m نحدد الشروط البدئية عند تفريغ المكثف في الوشيعة . أي نعبر عن المقدارين $u_C(t)$ و $i(t)$ في اللحظة $t=0$ باعتبار أن هاتين الدالتين متصلتين كيف ما كانت t .

$$i(t) = C \cdot \frac{du}{dt} \Rightarrow i(t) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot C \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) \text{ لدينا}$$

عند اللحظة $t=0$ لدينا $i(0)=0$ الوشيعة لا يمر فيها أي تيار كهربائي

$$i(0) = -\frac{2\pi}{T_0} \cdot C \cdot \sin(\varphi) = 0 \Rightarrow \sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ ou } \varphi = \pi$$

في البداية شحنة المكثف مشحون : $u_C(0)=E$.

$$u_C(0) = U_m \cos(\varphi) = E \text{ وبما أن } E > 0 \text{ و } U_m > 0 \text{ فإن } \varphi = 0 \Rightarrow \cos(\varphi) > 0$$

وبالتالي فإن :

$$u_C(t) = E \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$$

ج - تعبير الشحنة $q(t)$ و $i(t)$.

نعلم أن شحنة المكثف هي :

$$q(t) = C \cdot u_C(t) = C U_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right) = q_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

$$q_m = C U_m$$

شدة التيار الكهربائي :

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = -q_m \omega_0 \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$

$$= q_m \frac{2\pi}{T_0} \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) = I_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$i(t)$ متقدمة في الطور ب $\frac{\pi}{2}$ بالنسبة ل $q(t)$ و $u(t)$

نقول أن $u(t)$ و $q(t)$ على تربيع في الطور

التمثيل المبياني ل $q(t)$ و $u(t)$

في اللحظة $t=0$ عندما $q=Q_m$ و $\varphi = 0$

$$q(t) = Q_m \cos\frac{2\pi}{T_0}t$$


$$i(t) = I_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

ملحوظة : عندما تكون شحنة المكثف قصوى تكون شدة التيار الكهربائي منعدمة .

III - انتقالات الطاقة بين المكثف والوشيعة .

توصلنا في الدروس السابقة أن المكثف بإمكانه أن يخزن طاقة كهربائية $\xi_e = \frac{1}{2} C u_C^2$ وأن الوشيعة كذلك

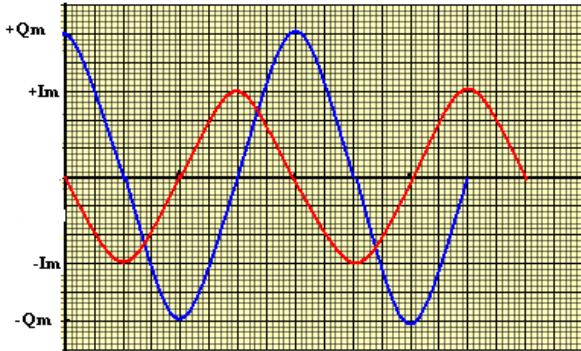بإمكانها أن تخزن طاقة مغناطيسية $\xi_m = \frac{1}{2} L i^2$.



1 _ الطاقة في الدارة LC مثالية :

دراسة منحنيات تغير الطاقات ξ_t, ξ_e, ξ_m بدلالة الزمن في دارة RL مثالية .

الطاقة الكلية في المخزونة في الدارة LC هي في كل لحظة مجموع الطاقة الكهربائية في المكثف

$$\xi_e = \frac{1}{2} Cu_C^2 \text{ والطاقة المخزونة في الوشعة } \xi_m = \frac{1}{2} Li^2$$

$$\xi_t = \xi_e + \xi_m = \frac{1}{2} Cu_C^2 + \frac{1}{2} Li^2$$

تمثل الشكل جانبه تغيرات ξ_t, ξ_e, ξ_m بدلالة الزمن .

1 _ كيف تتغير الطاقة ξ_m عندما تنقص

الطاقة المخزونة في المكثف ؟

2 _ كيف تتغير الطاقة ξ_e عندما تنقص

الطاقة المخزونة في الوشعة ؟

3 _ كيف تتغير الطاقة الكلية ξ_t ؟ أكتب

تعبير الطاقة الكلية بطريقتين .

4 _ أثبت رياضيا أن الطاقة الكلية لدارة مثالية LC ثابتة خلال الزمن t . بطريقتين ، استعمال حل المعادلة التفاضلية واستعمال المعادلة التفاضلية مباشرة .

خلاصة :

تكون الطاقة الكلية لدارة مثالية LC ثابتة خلال الزمن وتساوي الطاقة البدئية المخزونة في

المكثف .

خلال الذبذبات غير المخمدة تتحول الطاقة الكهربائية في المكثف إلى طاقة مغناطيسية في

الوشعة والعكس صحيح .

$$\xi_t = \xi_e + \xi_m = \frac{1}{2} Cu_C^2 + \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} CU_m^2 = \frac{1}{2} Li_m^2$$


2 _ الطاقة في الدارة RLC المتوالية .

دراسة منحنيات تغير الطاقة ξ_t, ξ_e, ξ_m بدلالة الزمن في RLC متوالية

خلال دراسة تجريبية لدارة RLC متوالية حيث المقاومة الكلية R غير منعقدة نعين بواسطة جهاز ملائم

لهذا الغرض منحنيات تغيرات الطاقة ξ_t, ξ_e, ξ_m بدلالة الزمن فنحصل على المنحنيات الممثلة في الشكل

جانبه :

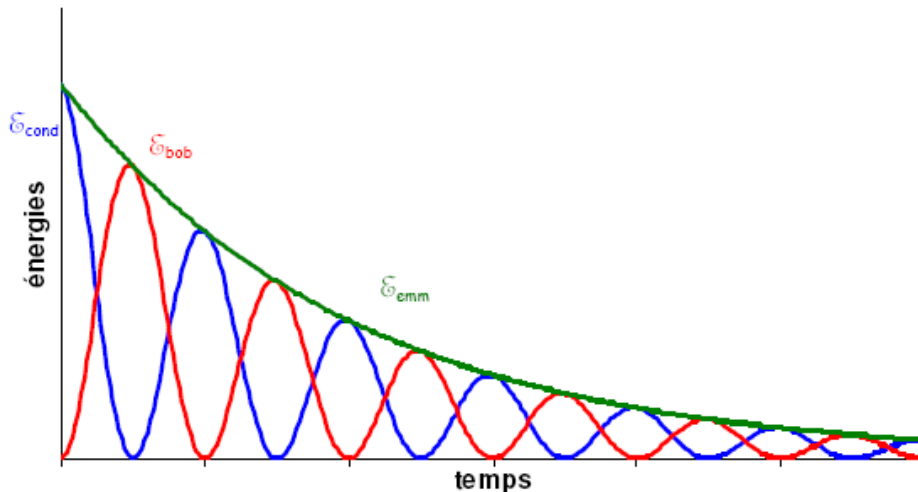

1 - كيف تتغير الطاقة ξ_e عند تزايد ξ_m ؟

نفس السؤال عند تناقص ξ_m . ماذا تستنتج ؟

عندما تنقص الطاقة في المكثف تزداد الطاقة المخزنة في الوشيعية والعكس صحيح . أي أن هناك تبادل طاقي بين المكثف والوشيعية

2 - كيف تتغير بصفة عامة الطاقة الكلية ξ_t المخزنة في الدارة بدلالة الزمن ؟

يلاحظ أن خلال كل تبادل طاقي بين المكثف والوشيعية تتناقص الطاقة الكلية نتيجة وجود المقاومة R .

2 - ما الظاهرة المسؤولة عن هذا التغير ؟

ظاهرة خمود نتيجة تحول جزء من الطاقة الكلية بمفعول جول إلى طاقة حرارية .

4 - ما المقدار الذي يحول دون الحصول على ذبذبات غير مخمدة ؟

$$\xi_t = \xi_e + \xi_m = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} Li^2$$

$$\frac{d\xi_t}{dt} = Li \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} \cdot \frac{dq}{dt} = i \left(L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} \right)$$

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C} = -R \frac{dq}{dt}$$

$$\frac{d\xi_t}{dt} = -Ri^2$$

من خلال هذه النتيجة يتبين أن الطاقة الكلية تناقصية :

$$\frac{d\xi_t}{dt} = -Ri^2 < 0$$

ويعزى هذا التناقص إلى وجود المقاومة R .

خلاصة :

تناقص الطاقة الكلية لدارة RLC متوالية تدريجيا بسبب مفعول جول .

VI - صيانة الذبذبات .

في كل لحظة يمكن كتابة

$$u_{AM} = u_{AB} + u_{BM}$$

$$ki = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C}$$

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt} \text{ et } u = u_{BM}$$

$$LC \frac{d^2u}{dt^2} + (R - k)C \frac{du}{dt} + u = 0$$

بالنسبة لـ $k=R$ نحصل على المعادلة التفاضلية

$$\text{التالية } \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{LC}u = 0 \text{ وهي المعادلة المميزة}$$

للمتذبذب (L,C) ذي مقاومة غير مهملة .



إذن فالتركيب المدروس يمكن من صيانة التذبذبات

.

إنجاز المولد G

المضخم العملياتي كاملا ويشغل في النظام

الخطي .

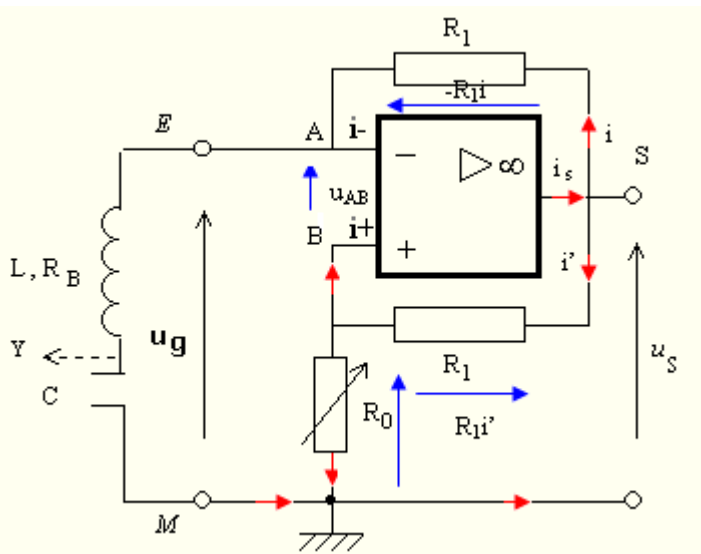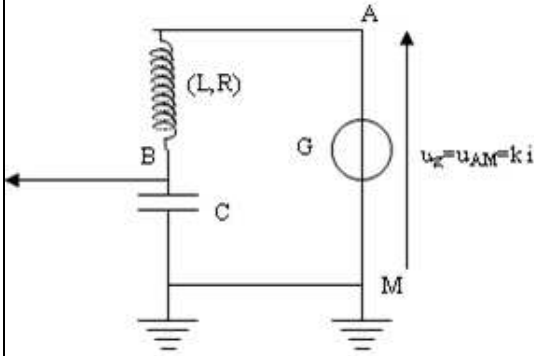

$$u_{AB}=0 \text{ و } \dot{i}=i^+=0$$

$$u_g = u_{AM} = u_{AS} + u_{SB} + u_{BM}$$

$$= -R_1 i + R_1 i' + R_0 i'$$

$$u_{AS} = u_{AB} + u_{BS}$$

$$-R_1 i = 0 - R_1 i' \Leftrightarrow i = i'$$

$$u_g = R_0 i \Leftrightarrow u_g = k i$$

$$k = R_0$$

معاينة التوتر بين مربطي مكثف الدارة (L,C) الذي يوجد بها المولد G
عند معاينة التوتر بين مربطي مكثف نلاحظ :

$R_0 < R$ لاتكون هناك تذبذبات

$R_0 > R$ تكون هناك تذبذبات لا جيبية

R_0 أكبر بقليل من R تكون التذبذبات جيبية

