

السنة الدراسية : 2011/2012

فرض 1/ الدورة 2

ثانوية عبد الله الشفشاوني

التأهيلية

ذ. أحمد لكدح

المدة : 2.س.

2.بك.ع.ر.

الموضوع

التنقيط

تمرين 1:

نجز عمودا انطلاقا من المعدات التجريبية التالية :

• صفيحة من الألومنيوم كتلتها $m_1 = 1 \text{ g}$

• صفيحة من النحاس كتلتها $m_2 = 8,9 \text{ g}$

• محلول لكبريتات الألومنيوم $(2Al^{3+} + 3SO_4^{2-})$ حجمه $V = 50 \text{ mL}$ حيث أن تركيز أيونات الألومنيوم داخله هو $[Al^{3+}] = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$

• محلول لكبريتات النحاس $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ حجمه $V = 50 \text{ mL}$ حيث أن تركيز أيونات النحاس داخله هو $[Cu^{2+}] = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$

• قطرة أيونية

ثابتة التوازن المكافئة للمعادلة : $K = 10^{200} \cdot 3Cu^{2+}(aq) + 2Al(s) \rightarrow 3Cu(s) + 2Al^{3+}(aq)$ هي 3 Cu^{2+}

-1. حدد منحى التطور التلقائي للمجموعة المكونة للعمود.

-2. اعط نصفى معادلتي التفاعل بجوار كل إلكترود.

-3. حدد قطبية هذا العمود.

-4. اعط التركيب التجريبى لهذا العمود مبينا منحى التيار، منحى الإلكترونات.

-5. اعط الجدول الوصفي للتفاعل الحاصل داخل العمود.

-6. حدد قيمة التقدم الأقصى x_{\max} .

-7. أحسب قيمة كمية الكهرباء الفصوى التي يمنحها هذا العمود.

-8. أحسب تركيز الأيونات Al^{3+} عند توقف العمود عن الإشتغال.

نعطي : $M(Al) = 27 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $1F = 9,65 \cdot 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$



تمرين 2:

نشحن مكثفا سعته $C = 220 \mu F$ تحت توتر E ، ثم نركبه عند $t = 0$ بين مربطي وشيعة معامل تحريرضها L و مقاومتها مهملة.

-1. ما اسم الدارة المحصل عليها.

-2. أوجد المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار المار في الدارة.

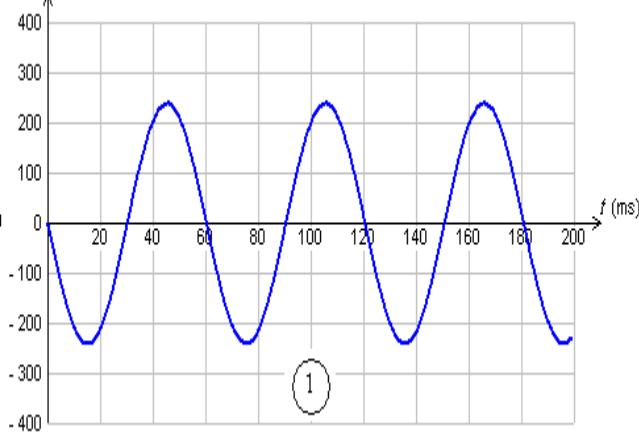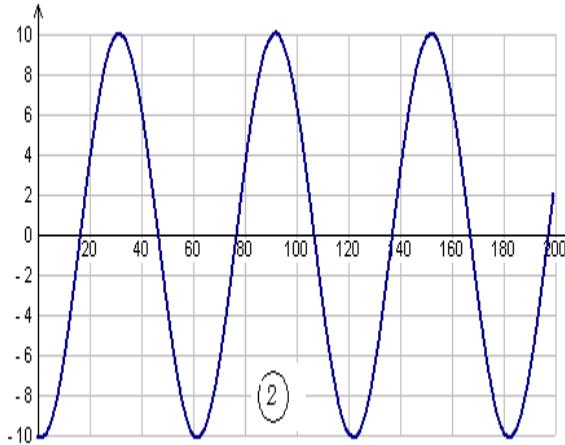-3. من بين المنحنيين التاليين حدد المنحنى الممثل لغيرات (i) . مطلا جوابك




-4. يكتب حل المعادلة التفاضلية على الشكل : $i(t) = I_m \sin(\omega_0 t)$. باستعمال المعادلة التفاضلية أوجد تعبير ω_0 بدلالة L و C . ثم استنتج قيمة L .

-5. بين أن الطاقة الكلية المخزونة في الدارة ثابتة.

-6. بين أن $E = I_m \sqrt{\frac{C}{L}}$. ثم استنتاج قيمة E . علما أن قيمة I_m ب mA في المنحنى.

تمرين 3:


نعتبر التركيب التجاريي جانبه :

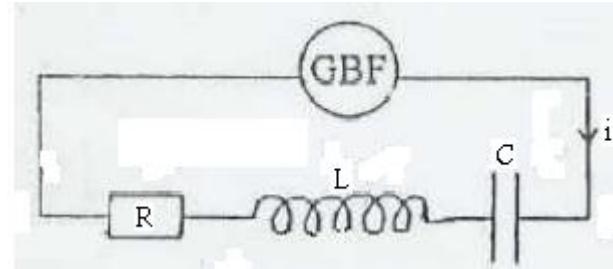

المولد يزود الدارة بتوتر تعبيره $u(t) = U_m \cos(2\pi ft + \varphi)$ فيمر في الدارة تيار كهربائي شدته اللحظية $i(t) = I_m \cos(2\pi ft)$.

-1- بين كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوترين $u(t)$ و $u_R(t)$.

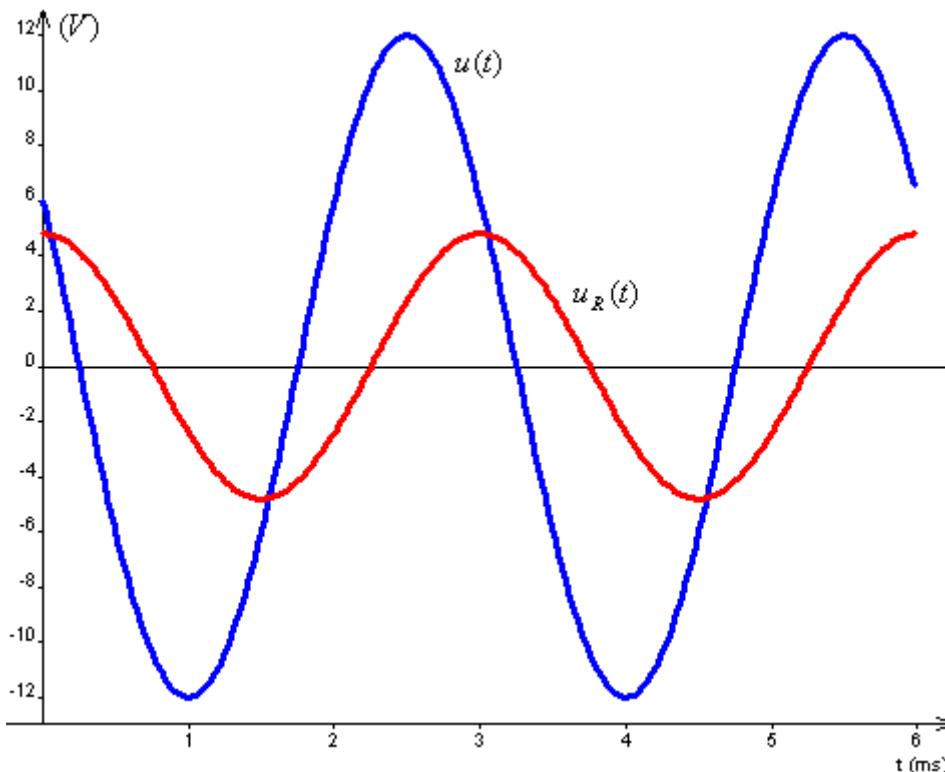
-2- نحصل على شاشة راسم التذبذب على المنحنيين التاليين :



حدد مبيانيا $R = 40 \Omega$ ، I_m ، U_m و φ . نعطي:


تمرين 4:

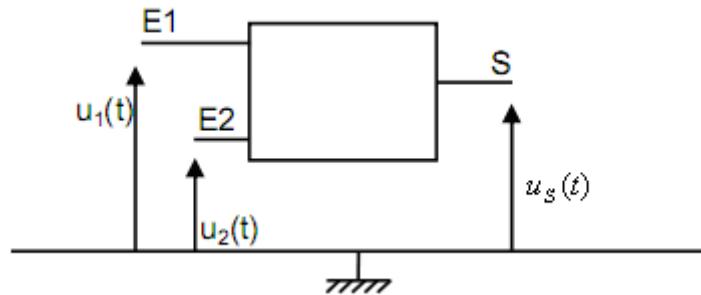من أجل إرسال إشارة ترددتها $f_s = 440 \text{ Hz}$ ننجز التركيب التجاريي التالي :




حيث أن : $u_s(t) = k * u_1(t) * u_2(t)$ و $u_1(t) = S_m \cos(2\pi f_s t) + U_0$ و $u_2(t) = P_m \cos(2\pi f_p t)$

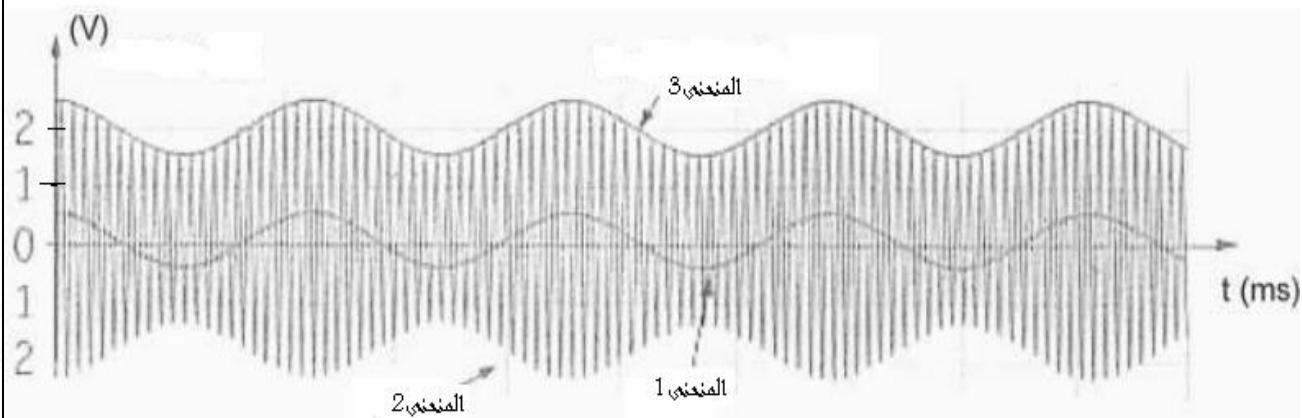- 1 بين أن $u_s(t)$ يكتب على الشكل : $u_s(t) = U_m(t) \cos(2\pi f_p t)$ مع تحديد تعبير $U_m(t)$.
-2 ما هو التوتر الذي يمثله كل منحنى من المنحنies التالية:



- 3 اعط التعبير العددي لمنحنى تغيرات الإشارة $S(t)$.
-4 حدد مبيانيا U_0 ، f_p و نسبة التضمين m .
-5 بين أن $1 = kP_m$. ثم اعط التعبير العددي لمعادلة غلاف التوتر المضمن.

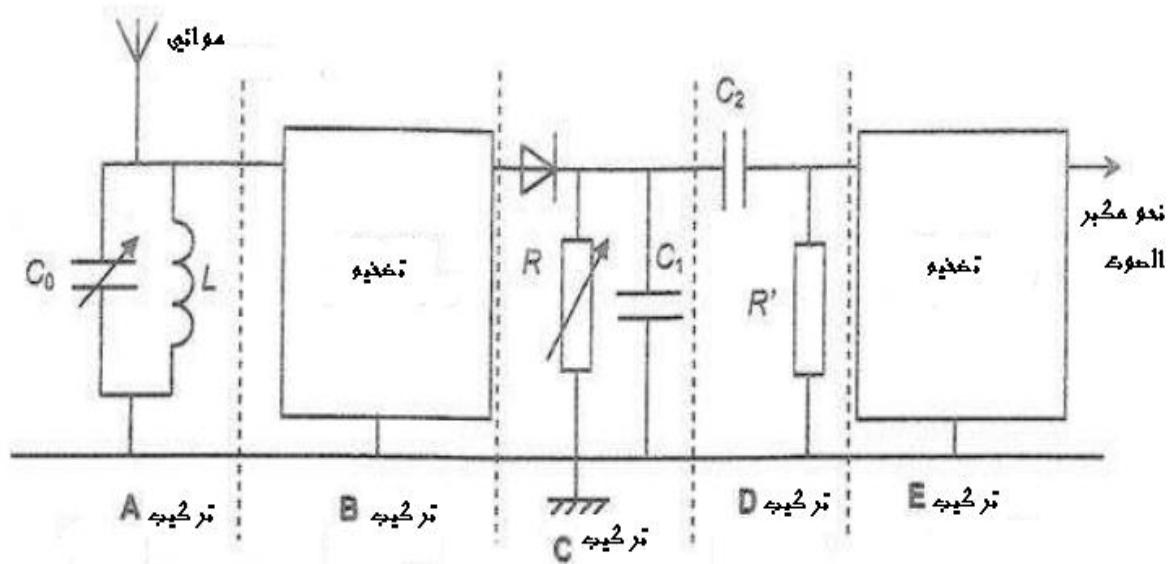بعد إنجاز عملية التضمين نرسل التوتر المضمن و من أجل استرجاع الإشارة نعتمد التركيب التجريبي التالي :



- 6 ما اسم و دور التركيب A .
-1-6
علمـاـنـ L = 4 mH . حـدـقـيـمـة C0ـ الـتـيـ تـمـكـنـ مـنـ إـنـقـاطـ التـوـرـ المـرـسـلـ .
-2-6
-7
ما هو دور التركيب C .
-1-7
علمـاـنـ Rـ حـدـقـيـمـة C1 = 10 nFـ الـتـيـ تـمـكـنـ مـنـ كـشـفـ غـلـافـ جـيـدـ مـنـ بـيـنـ الـقـيـةـ التـالـيـةـ :
-2-7
. 6 kΩ , 11 kΩ , 100 kΩ
-8 ما هو دور التركيب D .