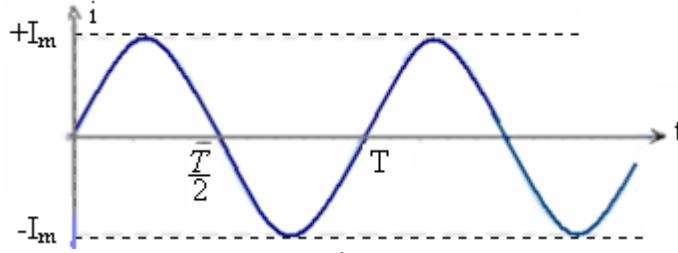


I. عموميات حول التيار الكهربائي المتناوب الجيبي

(1) شدة التيار المتناوب الجيبي

التيار المتناوب الجيبي اللحظي تيار شدته دالة جيبية بالنسبة للزمن وتتغير إشارته مرتين في الدور. $i(t) = I_m \cdot \cos(\omega t + \varphi)$



I_m : الشدة القصوى للتيار الكهربائي

φ : طور التيار الكهربائي عند أصل التواريخ. ب (rad).

$\omega t + \varphi$ (rad). ب : t : طور التيار الكهربائي عند اللحظة

ω : نبض التيار الكهربائي ب : rad / s

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot N$$

N : تردد التيار الكهربائي ب (Hz)

I : الشدة الفعالة للتيار الكهربائي وتربطها بالشدة القصوى العلاقة التالية: $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ تقاس بواسطة جهاز الأمبيرميتر.

(2) التوتر المتناوب الجيبي

التوتر الكهربائي الجيبي اللحظي دالة جيبية بالنسبة للزمن تكتب كما يلي : $u(t) = U_m \cdot \cos(\omega t + \varphi)$

U : التوتر الفعال تربطه بالتوتر القصوي العلاقة التالية:

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

يقاس بواسطة جهاز الفولتميتر ،

ملحوظة : القيم الفعالة هي القيم التي تعطيها أجهزة القياس حين استعمالها في التيار الكهربائي المتناوب.

(3) طور التوتر بالنسبة للتيار

الشدة اللحظية للتيار الكهربائي: $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$

والتوتر اللحظي: $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$

فرق الطور بين $i(t)$ و $u(t)$ هو : $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ وهو مقدار جبري يعبر عنه ب: (rad)


ملحوظة : طريقة التحديد المبياني لفرق الطور φ

باعتبار الشروط البدئية : $i = 0$ عند اللحظة $t = 0$ وبالتعويض في : $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ يصبح لدينا : $0 = I_m \cos \varphi_i \Rightarrow \varphi_i = 0$ و : $\varphi = \varphi_u$

ومنه : $i(t) = I_m \cos \omega t$ و : $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi) = U_m \cdot \cos \omega(t + \frac{\varphi}{\omega})$

بين المنحنين (انظر الشكل). الفرق الزمني τ بين الداليتين $i(t)$ و $u(t)$ وهو يوافق فرق الطور φ .

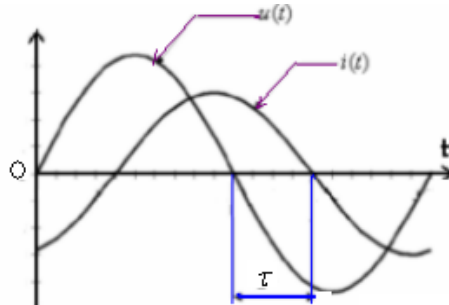وبقياس τ على شاشة راسم التذبذب يمكن تحديد القيمة المطلقة لفرق الطور φ .




$$|\varphi| = 2\pi \frac{\tau}{T}$$

و إذا كانت $u(t)$ متأخرة في الطور على $i(t)$ يكون : $\varphi < 0$


إذا كانت $u(t)$ متقدمة في الطور على $i(t)$ يكون : $\varphi > 0$

(1) الدراسة التجريبية للدائرة RLC

ننجز التركيب التالي:

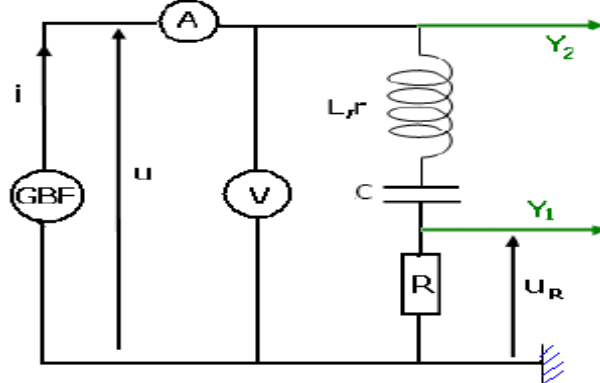

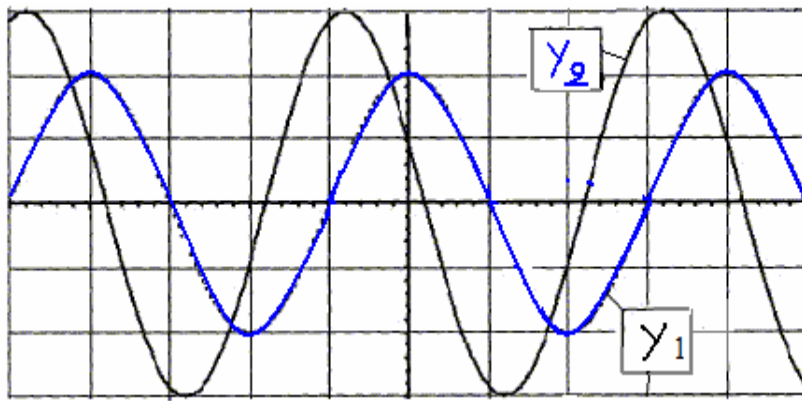نعاين على شاشة راسم التذبذب في المدخل Y_1 التوتر بين مربطي الموصل الأومي وفي المدخل Y_2 التوتر بين $u(t)$ مربطي الدائرة RLC بما أن المولد GBF يجبر الدائرة على التذبذب بتردد مساو لتردده. نحصل على تذبذبات قسرية. نسمي المولد GBF المثير. الدائرة المتوالية الرنان ، والشكل المحصل عليه على شاشة راسم التذبذب : $i = I_m \cos(\omega t)$ باعتبار الشروط التي تكون فيها :



$$R = 100\Omega$$

الحساسية الرأسية للمدخل Y_1 : 2V/div
الحساسية الرأسية للمدخل Y_2 : 1V/div
الكسح الأفقي : 1ms/div

- (1) ماذا يمثل كل من المنحنيين المعانيين في المدخل Y_1 و Y_2 ؟
- (2) أوجد الدور والنابض لهاتين للدالتين.
- (3) أوجد الشدة القصوى I_m للتيار الكهربائي الذي يعبر الدائرة. ثم أعط تعبير الشدة اللحظية للتيار الكهربائي.
- (4) أوجد الشدة القصوى للتوتر بين مربطي ثنائي القطب RLC.
- (5) أوجد القيمة المطلقة لطور التوتر بالنسبة للتيار. ثم حدد إشارته واستنتج تعبير التوتر اللحظي بين مربطي ثنائي القطب RLC

(1) Y_1 تمثل التوتر بين مربطي ثنائي القطب Y_2 بين مربطي الموصل الأومي. و u_R تمثل التوتر RLC.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4.10^{-3}s} = 500\pi / s \quad \text{والنابض:} \quad T = 4div.1ms / div = 4ms \quad (2)$$

$$U_{Rmax} = 2div \times 2V / div = 4V \quad \text{وبما أن} \quad U_{Rmax} = R.I_{max} \Leftarrow I_{max} = \frac{U_{Rmax}}{R} = \frac{4}{100} = 0,04A \quad \text{لدينا} \quad (3)$$


$$i = 0,04\cos(500\pi t) \quad \text{ومنه:}$$

(4) أوجد الشدة القصوى للتوتر بين مربطي ثنائي القطب RLC : $U_m = 3div \times 1V / div = 3V$

$$|\varphi| = 2\pi \frac{\tau}{T} = 2\pi \frac{0,8ms}{4ms} = 0,4\pi \quad \text{مع:} \quad u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi) \quad (5)$$

من خلال الوثيقة يتضح بأن i متقدمة في الطور على u_{RLC} (وبما أن طور منعدم) . فإن : $\varphi > 0$ إذن : $\varphi = +0,4\pi$ ومنه : $u(t) = 3\cos(500\pi t + 0,4\pi)$ أي : $u(t) = 3\cos(1,57.10^3 t + 0,4\pi)$

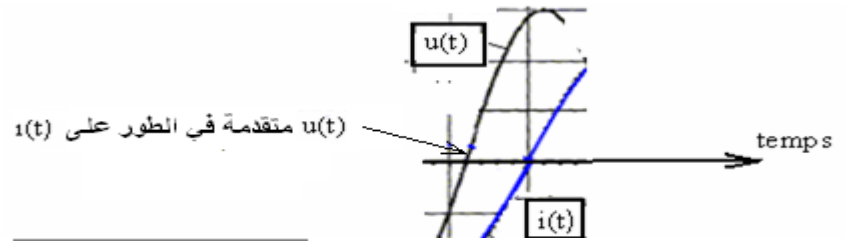ملحوظة : الدالة المتقدمة في الطور هي التي تتقاطع مع محور الزمن قبل الأخرى عندما ننسب في المنحنى الموجب لمحور الزمن t .



(2) مفهوم الممانعة

نبقى التردد ثابتا ونغير التوتر الفعال U ونقيس تغيرات الشدة الفاعلة للتيار الكهربائي في الدارة .
جدول القياسات :

U(V)	0	0,4	0,8	1,2	1,6
I(mA)	0	2	4	6	8




المنحنى الممثل لتغيرات الشدة الفاعلة I للتيار الكهربائي بدلالة التوتر الفعال عبارة عن دالة خطية .
(1) $U = Z.I$ المعامل الموجه Z يمثل ممانعة الدارة ، ويعبر عن الممانعة في النظام العالمي للوحدات ب الأوم Ω .

ملحوظة : بضرب طرفي العلاقة (1) في $\sqrt{2}$ تصبح : $U.\sqrt{2} = Z.I.\sqrt{2}$ كما يلي :

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{U_m}{I_m} \quad \text{ومنه} \quad \text{نستنتج بصفة عامة أن ممانعة الدارة : } U_m = Z.I_m \quad \text{ومبينايا : } Z = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{(1-0,2)V}{(5-1).10^{-3}A} = 200\Omega$$

ممانعة الدارة عند الرنين : $Z = Z_0 = R + r$

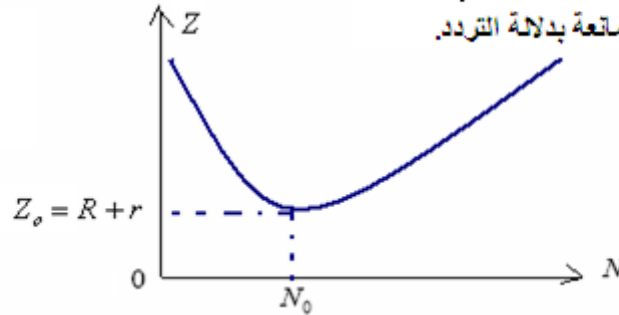نعطي شكل المنحنى الممثل لتغيرات الممانعة بدلالة التردد.



شدة التيار الفاعلة عند الرنين : $I_0 = \frac{U}{R + r}$


طور التوتر بالنسبة للتيار عند الرنين : عند الرنين يكون التوتر اللحظي u_{RLC} والشدة اللحظية للتيار المار في الدارة على توافق في الطور.

(3) المنطقة الممررة : La bande passante

(أ) تعريف

المنطقة الممررة لدارة RLC مجال الترددات $[N_1, N_2]$ بحيث تكون الشدة الفاعلة للتيار I : $I \geq \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

(ب) عرض المنطقة الممررة

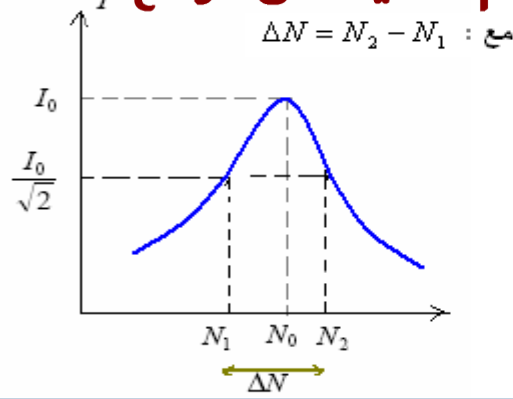

$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$: N_2 و N_1 الترددان الموافقان لـ

(4) معامل الجودة Facteur de qualité


معامل الجودة Q لثنائي قطب RLC هو حاصل قسمة تردد الرنين وعرض المنطقة الممررة وهو مقدار بدون وحدة، $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$

وهو يميز حدة الرنين ، بحيث كلما كان معامل الجودة كبيرا كلما كان الرنين حادا .
كلما كانت مقاومة الدارة صغيرة كلما كان معامل الجودة كبيرا وتكون الدارة مقرا لفرط التوتر.

IIV القدرة في النظام المتناوب الجيبي

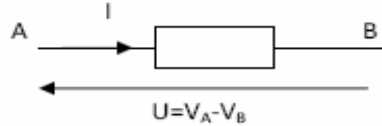(1) القدرة اللحظية

نعتبر ثنائي قطب AB يمر فيه تيار كهربائي لحظي شدته $i(t) = I\sqrt{2} \cos \omega t$ ومطبق بين مربطيه توتر لحظي $u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$



القدرة الكهربائية اللحظية التي يتبادلها هذا الثنائي القطب هي: $p(t) = u(t)i(t) = 2U.I.\cos(\omega t + \varphi).\cos \omega t$

أي: $p(t) = 2U.I.\cos(\omega t + \varphi).\cos \omega t$

وبتطبيق العلاقة: $\cos a.\cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$ نحصل على:

$$p(t) = U.I[\cos \varphi + \cos(2\omega t + \varphi)]$$

وهو تعبير القدرة اللحظية.

(2) القدرة المتوسطة

المقدار $UI \cos \varphi$ يمثل القدرة المتوسطة وهي القدرة الكهربائية المكتسبة من طرف ثنائي القطب خلال الدور T ، يرمز إليها ب: P

$$P = U.I.\cos \varphi$$

القدرة المتوسطة بالواط W

في هذه العلاقة المقدار $\cos \varphi$ يسمى معامل القدرة بينما المعامل $S = U.I$ يمثل القدرة الظاهرية.

Sbiro abdelkrim

مذكرة رقم : 144
عن النائب وبمراجعة
رئيس مصلحة الشؤون
تعليمية وتنشيط المؤسسات
التعليمية

الموضوع : في شأن برنامج مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله
وبعد، ففي إطار تتبع تنفيذ برنامج مادة الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي، وعملا
بتوصيات التقرير البيداغوجي السنوي الأول، يشرفني إخباركم أنه تقرر، ابتداء من
الموسم الدراسي الحالي 2009-2010، حذف الفقرات المبينة في الجدول التالي من
برنامج الفيزياء والكيمياء بالتعليم الثانوي :

- حيود الضوء بواسطة شبكة.
- الدراسة النظرية لإدارة RLC متوالية في نظام جيني و قسري (المعادلة التفاضلية للإدارة وحلها
- إنشاء فرينيل)

الثانية بكالوريا علوم
رياضية