

الجزء الثالث : الكهرباء


الوحدة 4

ذ. هشام محجر

التزيرات القسرية في ولادة RLC متوازية *Les oscillations forcées dans un circuit RLC série*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَرَحْمَةِ رَبِّهِ وَرَحْمَةِ مَوْلَاهِ
الثانية باكالوريا
الفيزاء - ع ر

الصفحة : $\frac{1}{3}$

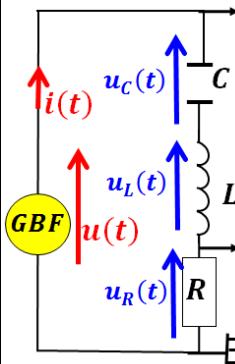

* شدة التيار ($i(t) = I_m \cos(\omega \cdot t + \varphi)$) والتوتر الكهربائي ($u(t) = U_m \cos(\omega \cdot t + \varphi)$) مع التوتر عند لحظة t طور التوتر بالنسبة لشدة التيار عند 0 . $\omega = 2\pi \cdot N = \frac{2\pi}{T}$

* يرغم المولد الدارة RLC على التذبذب بنفس تردد N ، فيعتبر مثيراً والدارة تعتبر رناناً ويسمى هذا النظام نظام جيببي وقسري.

* تحديد الطور : $|\varphi| = \omega \cdot \tau = 2\pi \cdot \frac{\tau}{T}$

* ممانعة الدارة RLC هي $R \cdot L \cdot C$ مع $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ و $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ و $Z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I}$ وحدة الممانعة الأولم Ω .

* إنشاء فرينيل : $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \quad \tan \varphi = \frac{\frac{L\omega}{C\omega} - \frac{1}{C\omega}}{R}$$

* المعادلة التفاضلية : $u(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$

$$u(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) \cdot dt$$

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi) = R \cdot I_m \cos(\omega \cdot t) + L \cdot \omega \cdot I_m \cos(\omega \cdot t + \frac{\pi}{2}) + \frac{I_m}{C \cdot \omega} \cos(\omega \cdot t - \frac{\pi}{2})$$



* مفهوم الرنين الكهربائي: عند تغيير تردد المولد N تتغير القيمة الفعلية لشدة التيار I فتأخذ قيمة قصوية I_0 عندما يصبح تردد المولد N مساوياً لتردد الخاص N_0 للمتذبذب

$$\varphi = 0 \quad Z = R \quad \text{مع} \quad N = N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$I = I_0 = \frac{U}{Z} \quad \text{و} \quad L \cdot C \cdot \omega_0^2 = 1$$

* المنطقة الممررة ذات $-3dB$ هي مجال الترددات
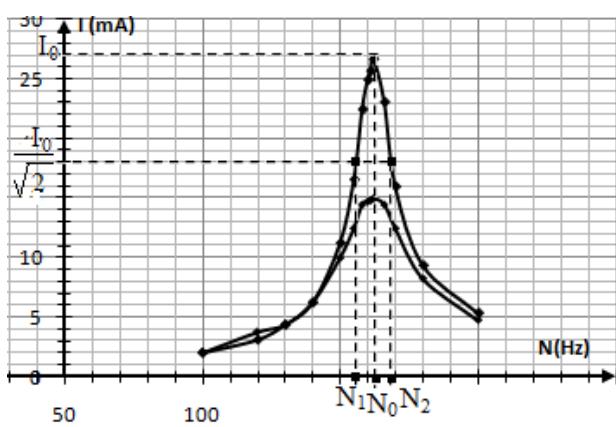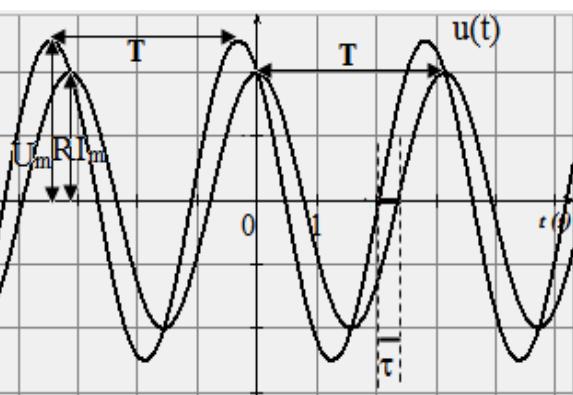
$$\frac{I_0}{\sqrt{2}} \leq I \leq I_0 \quad \text{حيث} \quad [N_2; N_1]$$



$Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ ومعامل الجودة $\Delta N = N_2 - N_1 = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = \frac{R}{2\pi L}$ الخاص للدارة عرضها

وعند الرنين تكون الدارة مقراً لفريط التوتر U أي $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ لأن $U_C = U_L = Q \cdot U$.

وبالتالي $R \omega - \frac{1}{C\omega} = \pm R$ تقبل حلين $\omega_1 = \frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2 + 4\frac{L}{C}}{4L}}$ و $\omega_2 = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 + 4\frac{L}{C}}}{2L}$

* القدرة المتوسطة المستهلكة في ثانوي قطب: $\mathcal{P} = \frac{1}{T} \int_0^T \mathcal{P}(t) \cdot dt = U \cdot I \cdot \cos \varphi = R \cdot I^2$ التي تستهلك فقط

بمفعول جول و القدرة الظاهرة $S = U \cdot I$ معامل القدرة.


الجزء الثالث : الكهرباء

الوحدة 4


ذ. هشام محجر

التزيرات القسرية في دائرة RLC متولدة Les oscillations forcées dans un circuit RLC série

انظر الشكل أسفله:

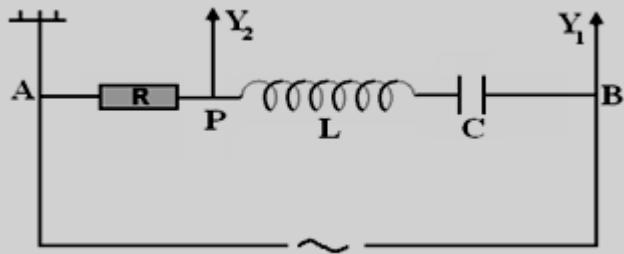

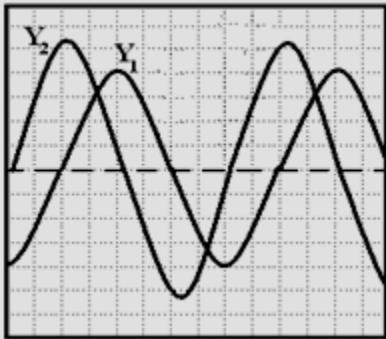- 1- اكتب تعبير ممانعة ثانوي القطب AB .
- 2- نضبط كلا من مقاومة الموصى الأومي على القيمة $R = 14 \Omega$ والتعدد على القيمة $N = 150$ ثم نعين على شاشة كاشف التذبذب



التوتر $u_{AB}(t)$ والتوتر $u_{PB}(t)$ بين مربطي الموصى الأومي فحصل على الرسم التذبذبي جانبه.
نعطي:

الحساسية الرأسية عند $S_1 = 2,5 \text{ V/div}$: Y_1
الحساسية الرأسية عند $S_2 = 0,5 \text{ V/div}$: Y_2

الحساسية الأفقيّة : $V_b = 2,5 \text{ ms/div}$

- 1- حدد من الرسم التذبذبي كلا من القيمة القصوية للتوتر U_{m1} للتوتر $u_{AB}(t)$ والقيمة القصوية U_{m2} للتوتر $u_{PB}(t)$.

2- حدد من الرسم التذبذبي قيمة التردد N .

- 3- حدد من الرسم التذبذبي القيمة المطلقة $|\varphi|$ لفرق الطور بين $u_{AB}(t)$ و $u_{PB}(t)$.

- 4- استنتج كلا من قيمة I_m الشدة القصوية للتيار و قيمة الممانعة Z_1 لثاني القطب AB .

5- اكتب تعبير كل من $i(t)$ و $u_{AB}(t)$.

- 6- نغير التردد N ونقيس الشدة الفعالة I للتيار فنلاحظ أنه بالنسبة للتعدد $N = 100 \text{ Hz}$ تأخذ الشدة الفعالة للتيار قيمة قصوية I_0 .


7- احسب قيمة الشدة I_0 .

8- أوجد قيمة C .

تمرين 1 :

يتكون ثانوي قطب AB المكون من موصل أومي مقاومته R وشيعة معامل تحريها L و مقاومتها مهملة ومكثف سعته C . نطبق بواسطة مولد بين المربطين A و B توترة جيبيا $u(t) = 150 \text{ V}$ و تردد N قابل للضبط. فيمر تيار شدته $i(t) = I_m \cos(\omega t)$.
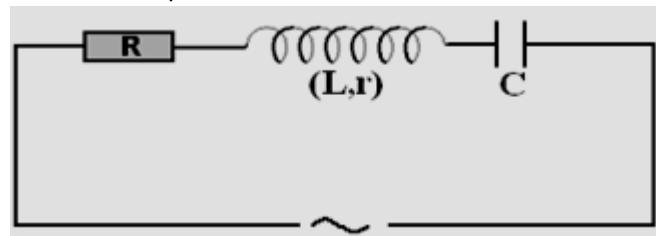
$$Z = \sqrt{(R + r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$



- 1- اكتب بدلالة R و C و N ممانعة ثانوي القطب AB .

- 2- اكتب بدلالة R و C و N تعبير معامل القدرة.

- 3- نضبط التردد N على القيمة N_0 لتحقق العلاقة مربطي الموصى $U_R = U_L = 3$. $U_C = U_R$ ، حيث يمثل التوتر الفعال بين مربطي الموصى U_L التوتر الفعال بين مربطي الوشيعة U_C بين مربطي المكثف.

- 4- حدد معلناً جوابك اسم الظاهرة التي تحدث في الدارة.

- 5- أوجد العلاقة الرابطة بين C و N_0 و N .

- 6- احسب الشدة الفعالة للتيار I_0 المار في الدارة علما أن $R = 100 \Omega$.

تمرين 2 :

نركب على التوالي بين نقطتين A و B :
- موصل أوميا مقاومته R قابل للضبط . - وشيعة معامل تحريضاها $r = 0$ و $L = 0,05 \text{ H}$. - مكثف سعته C .
يطبق مولد كهربائي ذو توفر منخفض بين النقطتين السابقتين توترا متناوباً جيبياً قيمته الفعالة U ثابتة و تردد N قابل للضبط

- 7- فيمر في الدارة تيار $u_{AB}(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ متناوب جيبي شدته $i(t) = I_m \cos(\omega t)$.

الجزء الثالث : الكهرباء

الوحدة 4

ذ. هشام محجر


التزيرات القسرية في وارة RLC متوازية Les oscillations forcées dans un circuit RLC série

3-1- استنتاج قيمة كل من R و r .

تمرين 4 :

يتكون ثانوي قطب AB من :

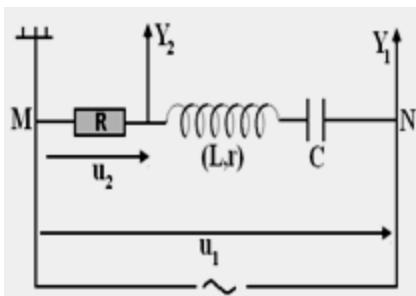- موصل أولي D مقاومته $R = 40 \Omega$
- وشيعة معامل تحريضها L و مقاومتها r .



$$C = 0,08 \mu F$$

نطبق بين النقطتين A و B توبرا جيبيا $u_1(t)$ قيمته

$$U_1 = 1 V$$

الفعالة U_1 قابل للضبط.

1- بالنسبة لقيمة $N_1 = 4000 Hz$ للتردد N ، تكون

القيمة الفعلة لشدة التيار في الدارة هي $I_1 = 20 mA$


و تكون الدارة في حالة رنين حيث تتحقق ممانعة هذه

الدارة العلاقة $Z = R + r$.

1- احسب Z_1 ممانعة ثانوي القطب AB .

2- استنتاج قيمة r الوشيعة.

3- حدد التردد الخاص N_0 لثانوي القطب AB

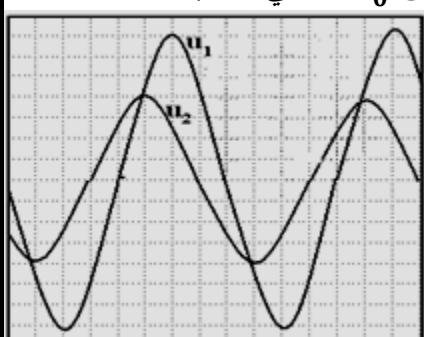

واستنتاج قيمة L .

2- نضبط التردد

على القيمة

$$N_2 = 3785 Hz$$

ثم نعاين على شاشة

الكافش التوترين

$$u_2(t) \text{ و } u_1(t)$$

فنجصل على الرسم التذبذبي الممثل في الوثيقة جانبه.

للمدخلين نفس الحساسية الرأسية.

2-1- عين القيمة الفعلة I_2 لشدة التيار.

2-2- حدد فرق الطور φ للتوتر $u_1(t)$ بالنسبة لشدة


التيار $i(t)$.

2-3- أوجد تعبير (t) i بدلالة الزمن إذا اعتربنا أن تعبير

$$u_1(t) \text{ هو } u_1(t) = U_1 \cos(2\pi N_2 t).$$

تمرين 3 :

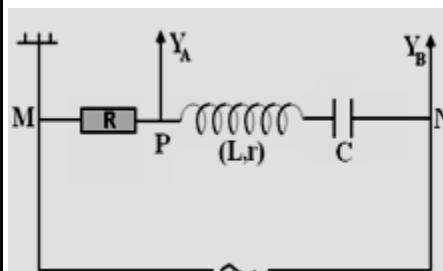يتكون ثانوي القطب MN الممثل في الشكل جانبه من:



- موصل أولي

مقاومته R .

- وشيعة معامل

تحريضها L و

مقاومتها r .

- مكثف سعته C .

نطبق بين مربطي ثانوي القطب بواسطة مولد توبرا متزاوبا

$$u_{MN}(t) = U \cdot \sqrt{2} \cos(2\pi N t)$$

قيمة الفعلة U ثابتة و تردد N قابل للضبط ، فيمر تيار

كهربائي في الدارة جيبى شدته $i(t)$.

نعطي تعبير ممانعة ثانوي القطب RLC بدلالة باراميترات

$$\text{الدارة: } Z = \sqrt{(R+r)^2 + \left(\frac{1}{C\omega}\right)^2}$$


1- عند ضبط التردد N على القيمة

تكون الشدة الفعلة قصوية ، قيمتها $I_0 = \frac{10}{\sqrt{2}} mA$ ، و

تحقق ممانعة الدارة المتراجحة $Z \geq R+r$.

في هذه الحالة نحصل على شاشة كاشف الذبذبات على

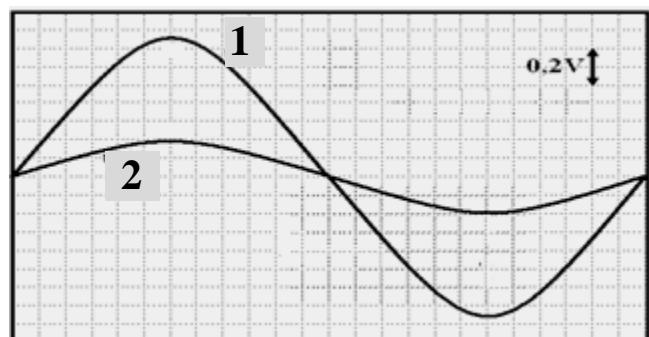الرسمين التذبذبيين المماثلين للتواترين (t) u بين مربطي ثانوي القطب MN و $u_R(t)$ بين مربطي الموصل الأولي.



المدخلين Y_A و Y_B مستعملين على نفس الحساسية

الرأسية.

1-1- ما الظاهرة التي يبرزها الرسم التذبذبي ؟

2- حدد معلم جوابك المنحنى الذي يمثل التوتر $u_R(t)$.