

تمارين حول تضمين الوسع

تمرين 1:

نعتبر توترا $g(t)$ جيبي بمركبة مستمرة U_0 الممثل في الشكل جانبه :
 1 - عين مبيانيا :
 الدور T والتوتر الأقصى U_m للتوتر $u(t)$ والتوتر للمركبة المستمرة U_0 .
 2 - أكتب تعبير التوتر $g(t)$.

تمرين 2

نعتبر توتر $u_s(t)$ مضمّن الوسع تعبيره على الشكل التالي :

$$u_s(t) = (S_m \cos(2\pi f \cdot t) + U_0) \cos(2\pi F \cdot t)$$

يمثل الشكل جانبه تغيرات $u_s(t)$ بدلالة الزمن :

1 - عين مبيانيا :

أ - الموجة الحاملة و تردد الموجة الحاملة F و تردد الإشارة المضمّنة f .

ب - القيمتين الحديتين $U_s(\max)$ و $U_s(\min)$.

2 - أوجد تعبير $U_s(\max)$ و $U_s(\min)$ بدلالة S_m وسع توتر الإشارة المرسلّة و U_0 المركبة المستمرة للتوتر .

3 - أكتب تعبير m نسبة التضمين بدلالة $U_s(\max)$ و $U_s(\min)$. أحسب قيمة m .

4 - أحسب الترددات التي تظهر على رؤوس طيف الترددات للموجة المضمّنة .

تمرين 3 إزالة التضمين

تتكون دائرة إزالة التضمين لجهاز الراديو من صمام ثنائي

وكاشف غلاف RC مكون من موصل أومي مقاومته R ومكثف سعته $C=10\text{nF}$. متوسط تردد الموجات الصوتية هو 1kHz ويلتقط مستقبل موجات الراديو موجات ترددها 164kHz .

1 - بين أن الجداء RC يعبر عن الزمن .

2 - من بين المقاومات التالية ، حدد قيمة R للحصول على موجات صوتية ذات جودة جيدة .
 $200\text{k}\Omega, 20\text{k}\Omega, 1\text{k}\Omega, 100\Omega$

تمرين 4

في المختبر تم إنجاز تركيب التضمين الممثل جانبه .

الهدف منه ملاحظة التوترين المضمّن والحامل .





لمعاينة هاذين التوترين تم استعمال حاسوب فحصنا على المنحنيات التالية



1 - أعط اسم المركبة المستعملة في هذا التركيب .

2 - حدد على التبيانة المدخلين X و Y لمعاينة التوترين المضمّن والحامل .

3 - حدد مبيانيا دور وتردد التوترين واستنتج طبيعتهما . علل جوابك .

4 - ما قيمة المركبة المستمرة للتوتر U_0 ؟

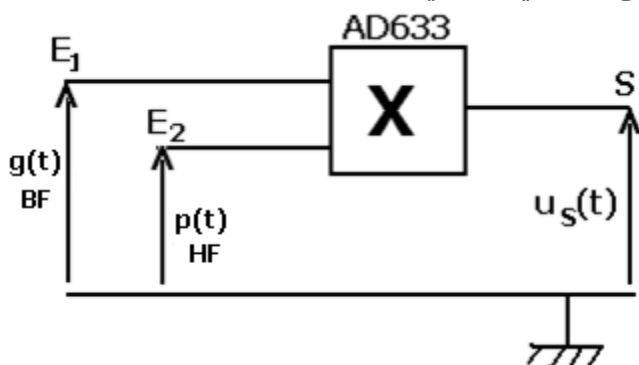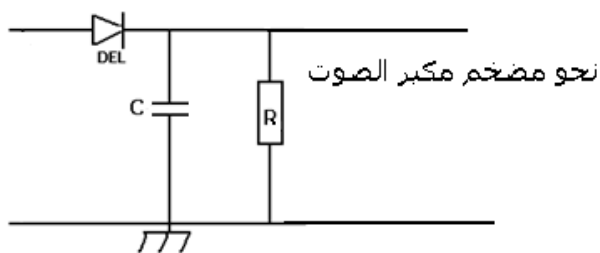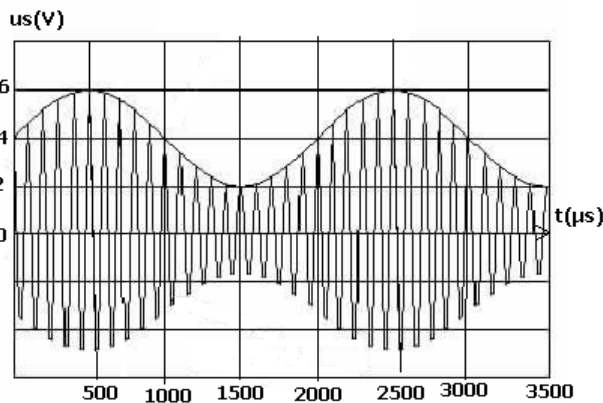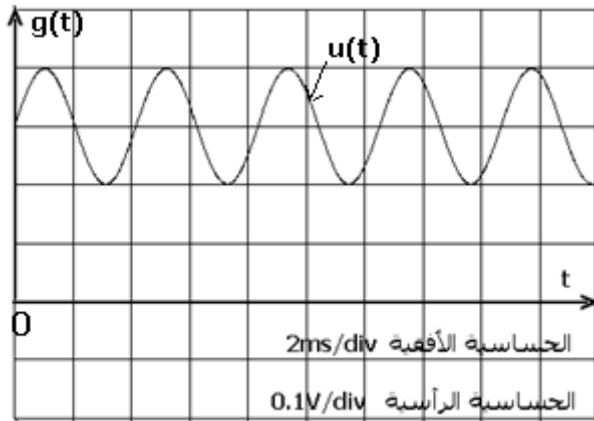

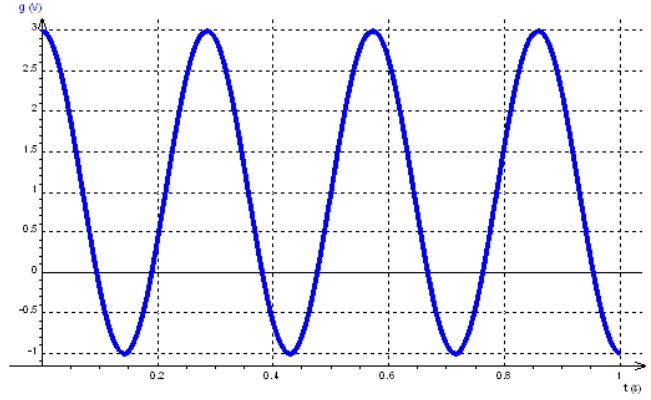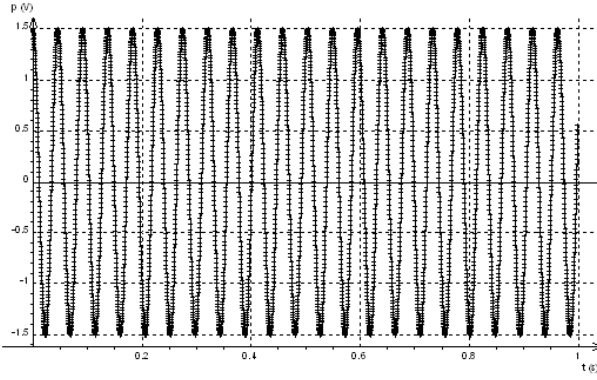

تمرين 5

ننجز دائرة التضمين باستعمال توترين جيبيين ودائرة كهربائية منجزة لجداءهما .

1 _ نعطي تعبير كل توتر جيبي بدلالة الزمن $u(t) = 0,5 \cdot \cos(2\pi \cdot 100t)$ و $p(t) = 4 \cdot \cos(2\pi \cdot 2000t)$

1 _ 1 عين طبيعة كل توتر (الحامل والمضمّن)

1 _ 2 نصيف للتوتر المضمّن مركبة مستمرة للتوتر $U_0 = 1,5V$ ، أكتب تعبير التوتر الناتج $s(t)$ عن هذه الإضافة .

2 _ تعطي الدائرة المنجزة للجداء عند مخرجها توترا $u_s(t)$ يتناسب مع جداء التوترين الحامل و $s(t)$. أوجد التعبير الحرفي للجداء $u_s(t)$ علما أن معامل التناسب هو k .

3 _ استنتج من التعبير السابق الدوال الجيبية المكونة لـ $u_s(t)$ ثم عين تردددها .

4 _ مثل طيف الترددات موضحا عرض المنطقة .

5 _ مثل على نفس المبيان تغيرات التوتر الحامل والتوتر المضمّن بدلالة الزمن . لنعتبر أقصى مدة على محور الزمن .

6 _ مثل على مبيان آخر شكل منحنى كل من $s(t)$ و $u_s(t)$. ما الفائدة من تمثيل المنحنيين على نفس المبيان ؟

7 _ ما شكل منحنى $u_s(t)$ في غياب المركبة المستمرة للتوتر U_0 ؟ ما اسم الظاهرة ؟ ما المشكل الذي يحدث عند الاستقبال ؟

8 _ يتكون جهاز الاستقبال من دائرة سداة LC وكاشف للغلاف .

أ _ مثل الدائرة السداة ثم احسب قيمة معامل التحريض للوشية ، نعطي F^{-6} .

ب _ مثل دائرة إزالة التضمين (دائرة كاشف الغلاف) ثم اقترح قيمة تقريبية لسعة المكثف . نأخذ $R = 1K\Omega$.