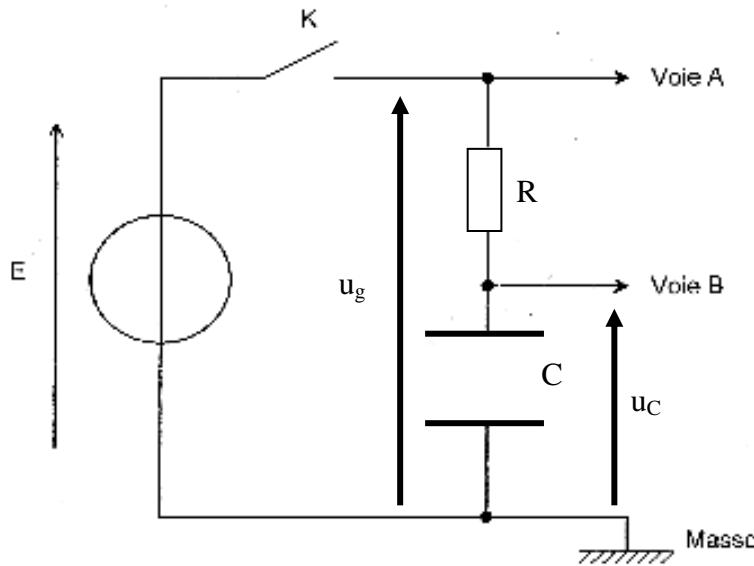


**EXERCICE : OSCILLATEUR ELECTRIQUE ( Correction )**

**A – Étude d'un condensateur**

**A.1.**



**A.2.a)** Quand on ferme l'interrupteur la tension  $u_g$  passe instantanément de 0 à E volts, elle est donc représentée par la courbe 2. La courbe 2 correspond à la voie A.

Le condensateur ne se charge pas instantanément:  $u_C$  augmente exponentiellement puis tend vers une tension constante lorsque la charge est terminée. La courbe 1 correspond à la voie B.

**A.2.b)** E correspond à 2,5 divisions sur l'écran,  
soit  $E = 2,5 \times 2 = 5V$

$$\text{A.3.c)} \tau = R \times C$$


$$[\tau] = [R] \times [C]$$

$$\text{Or } U = R \times I \text{ (loi d'Ohm) et } U = \frac{Q}{C}$$

$$\text{D'autre part } I = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$\text{Il vient : } [\tau] = \frac{[U]}{[I]} \times \frac{[Q]}{[U]} = \frac{[Q]}{[I]} = [T]$$

$\tau$  est bien homogène à un temps.

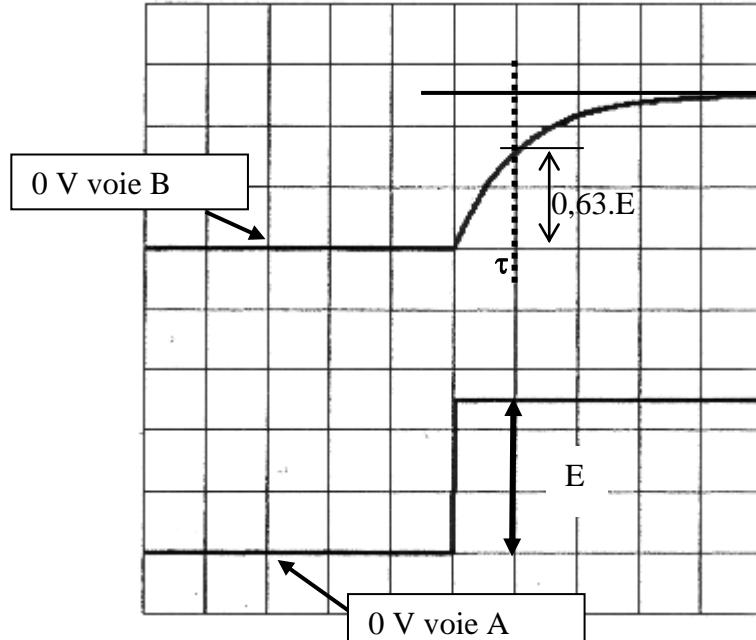

**A.3.d)** La méthode de la tangente est peu précise.

Pour  $t = \tau$  alors  $u_C(\tau) = 0,63.E$  soit  $u_C(\tau) = 0,63 \times 5,0 = 3,15 V$ , à l'écran environ 1,6 div.

D'autre part, pour  $t = 5 \tau$ , on peut considérer que la tension aux bornes du condensateur est égale à celle aux bornes du générateur.

$5\tau$  représentées par 5 div, donc  $\tau$  correspond à une division.

$$\tau = 0,5 \text{ ms}$$

### B – Étude de l'association d'un condensateur et d'une bobine


**B.1)** D'après la loi d'additivité des tensions, on a :  $u_C + u_L = 0$

$$u_C + L \frac{di}{dt} = 0$$


$$\text{Or } i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

$$u_C + L.C. \frac{d^2u_C}{dt^2} = 0$$
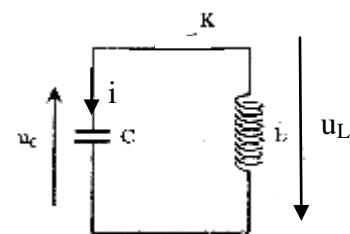
$$\text{Soit l'équation différentielle : } \frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C = 0$$



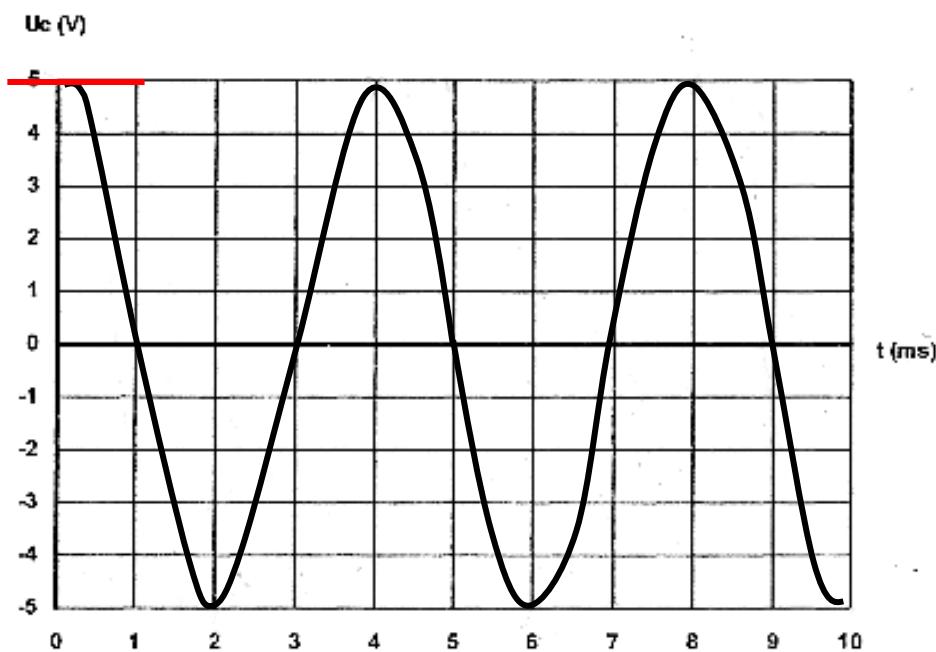**B.2.a)** Les oscillations sont sinusoïdales et non amorties (résistance totale du circuit négligeable)



$$\text{B.2.b)} T'_0 = 2\pi \sqrt{LC} = 2\pi \sqrt{4LC} = 2 \times 2\pi \sqrt{LC} = 2 \times T_0$$

**B.2.c)** Énergie emmagasinée dans le condensateur :  $E_C = \frac{1}{2} C \times u_C^2$

Énergie emmagasinée dans la bobine :  $E_L = \frac{1}{2} L \times i^2$

À la date  $t = 0$  s, le condensateur est chargé, donc  $i = 0$ , l'énergie emmagasinée dans la bobine est nulle.

OU  $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$ , et  $\frac{du_C}{dt}$  est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de  $u_C = f(t)$ . Or à  $t = 0$  s, cette tangente est horizontale (voir schéma ci-dessus: —).

La tension aux bornes du condensateur s'annule au bout d'une durée égale à  $T_0/4 = 1$  ms, ce qui correspond à une énergie emmagasinée dans le condensateur nulle.

**B.3.a)** La résistance totale du circuit n'étant pas négligeable, il y a **dissipation d'énergie** sous forme de chaleur en raison de l'**effet Joule**.

**B.3.b)** C'est le **régime pseudo-périodique**. On observe un amortissement des oscillations électriques, l'amplitude de la tension aux bornes du condensateur (et aux bornes de la bobine) diminue au cours du temps.