

ثنائي القطب RL Dipôle RL


I - الوشيعة : la bobine

1 - التعريف


الوشيعة ثنائي قطب يتكون من لفات ، من سلك من النحاس ، غير متصلة فيما بينها لكونها مطلية ببرنيق عازل كهربائي .

رمز الوشيعة :

لتمثيل لوشيعة نستعمل أحد الرمزتين التاليتين :

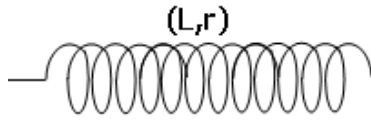

الشكل 1

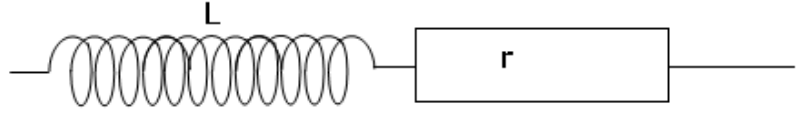

الشكل 2

حيث r مقاومة الوشيعة و L معامل يميز الوشيعة يسمى معامل التحريض الذاتي . وحدته في النظام العالمي للوحدات هي الهنري (H) . Henry (H) .
وتقاس L بواسطة جهاز مقياس معامل التحريض الذاتي .

2 - التوتير بين مربطي وشيعة .

النشاط التجريبي 1

I - ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل (1) والذي يتكون من مولد التوتير المستمر ومعدلة ووشيعة دون نواة الحديد معامل تحريضها الذاتي $L=10\text{mH}$ ومقاومتها صغيرة ، وموصل أومي مقاومته $R=100\Omega$ وأمبيرمتر لقياس التيار الكهربائي المار في الدارة

نضع فولطمتر لقياس التوتير بين مربطي الوشيعة ونغلق قاطع التيار K .

نغير قيم التوتير بواسطة المعدلة وفي كل مرة نقيس التوتير u_L بين مربطي الوشيعة وكذلك شدة التيار I المار في الدارة .

فحصل على النتائج التالية :

$u_L(V)$	0	0,8	1,6	2,4	3,2
$I(A)$	0	0,1	0,2	0,3	0,4

استثمار النتائج :

1 - مثل المنحنى u_L بدلالة الشدة I .

2 - بين أن الوشيعة تتصرف كموصل أومي .

حسب المنحنى المحصل عليه أن التوتير بين مربطي الوشيعة يتناسب اطرادا مع شدة التيار المار فيها ، مما يبين أن الوشيعة تتصرف كموصل أومي مقاومته r

3 - حدد r مقاومة الوشيعة وقارنها بالقيمة التي يشير إليها الصانع .


$$r = \frac{\Delta U_L}{\Delta I} = \frac{2,4 - 0,8}{0,3 - 0,1} = 8\Omega$$

4 - استنتج العلاقة بين u_L و r و I .


$$U_L = rI$$

II

منخفضة GBF ، حيث يعطي تيارا مثلثيا تردده $f=400\text{Hz}$ ، وتوتره الأقصى $5V$. نستعمل برنم إلكتروني ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل (2)

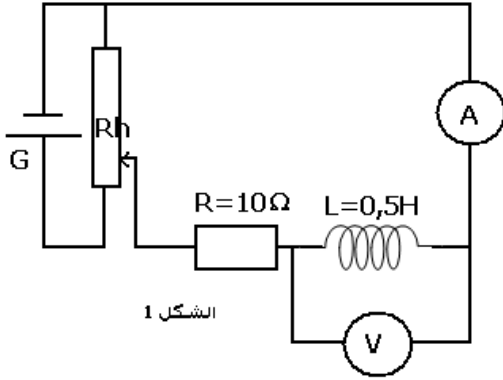

الشكل 1

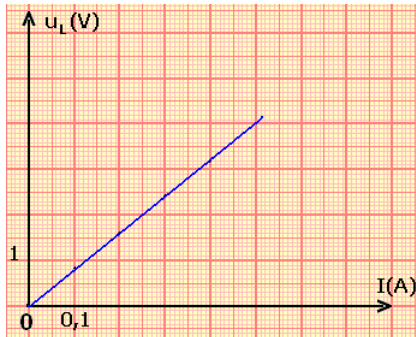

نرسم على ورق مليمتري الرسم التذبذبي المحصل عليه .

استثمار

1 - لماذا يمكن المدخل Y_2 لكاشف التذبذب من معاينة تغيرات شدة التيار الكهربائي المار في الدارة ؟
 Y_2 تعين التوتر بين مربطي الموصل الأومي : $u_R = -Ri$ أي أن u_R و i يتناسبان اطرادا ، المنحنى المحصل عليه له نفس شكل المنحنى لتغيرات شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة

2

2 - 1 حدد قيمة المعامل a ، ما وحدته ؟

$$i(t) = \frac{-u_R}{R} = \frac{a't + b'}{R} = at + b$$

$$a = \frac{a'}{R} = \frac{\Delta u}{R \cdot \Delta t} = \frac{-10}{100 \cdot 10^{-3}} = -100 \text{ A/s}$$

$$b = \frac{5}{100} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ A}$$

$$i(t) = -100t + 5 \cdot 10^{-2}$$

2 - 2 عين ، بالنسبة للنصف الأول من الدور ، قيمة التوتر

$u_L(t)$ بين مربطي الوشيعة ، ثم استنتج النسبة $\frac{u_L(t)}{\frac{di}{dt}}$.

حسب المعاينة على شاشة راسم التذبذب لدينا $u_L = 1V$

$$\frac{u_L}{\frac{di}{dt}} = \frac{1}{100} = 10^{-2} \text{ H} = 10 \text{ mH}$$

$$\frac{u_L}{\frac{di}{dt}} = L \Rightarrow u_L = L \frac{di}{dt}$$

2 - 3 قارن هذه النسبة مع L معامل التحريض الذاتي للوشيعة المستعملة .

استنتج العلاقة بين u_L و L و $\frac{di}{dt}$.

3

التجربة لم تؤخذ هذه المقاومة بعين الاعتبار لكون تأثيرها مهملا .

اقترح علاقة عامة للتوتر u_L بين مربطي الوشيعة تضم r و $i(t)$ و L و $\frac{di}{dt}$.


$$u_L(t) = r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}$$

خلاصة :


بالنسبة لوشيعة دون نواة حديد ، وفي الاصطلاح مستقبل يعبر عن التوتر u_L بين مربطي وشيعة بالعلاقة :

$$u_L(t) = r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}$$

$u_L(t)$ بالفولط (V) ، $i(t)$ بالأمبير ، r بالأوم ، L بالهنري .

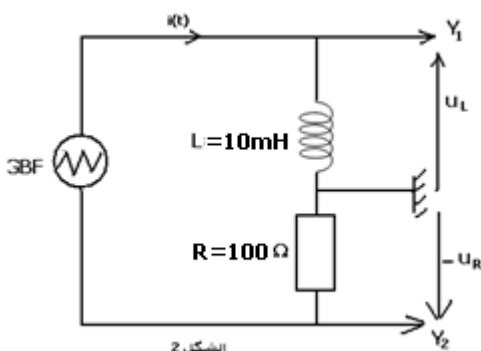

الشكل 2

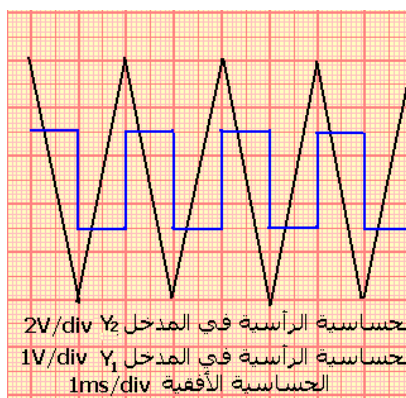

النشاط التجريبي 2 : تأثير الوشيعية على دارة كهربائية .

ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل (3)
نغلق قاطع التيار K .

استثمار :

1

1 - هل يتألق المصباحان L_1 و L_2 مباشرة بعد إغلاق الدارة ؟

نعم يتألق المصباحان L_1 و L_2 ونلاحظ أن المصباح L_1 يتألق قبل المصباح L_2

1 - 2 كيف تتغير شدة التيار المار في كل من L_1 و L_2 ؟

تتغير شدة التيار في المصباح L_1 لحظيا بينما في المصباح L_2 تتغير تدريجيا متأخرة بلحظات عن تألق L_1

2 - ما تأثير الوشيعية على إقامة التيار ؟

الوشيعية تؤخر إقامة التيار

3 - ماذا يحدث عند فتح الدارة ؟ ما تأثير الوشيعية ، عند انعدام التيار ؟

نفس الملاحظة أن الوشيعية تؤخر انعدام التيار في الفرع الذي يضمها .

خلاصة :

في دارة كهربائية تحتوي على وشيعية ، تؤخر هذه الأخيرة إقامة التيار أو انعدام التيار في هذه الدارة أي بصفة عامة فالوشيعية تقاوم تغير شدة التيار الذي يمر

فيها . وهذا ناتج عن تأثير الجداء $L \cdot \frac{di}{dt}$.

3 - استغلال تعبير التوتر بين مربطي وشيعية .

عند إهمال مقاومة الوشيعية ، يصبح التوتر $u_L(t)$ بين مربطي الوشيعية كالتالي :

$$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

* $i(t)$ تزايدية فإن $u_L(t) > 0$

* إذا كان تغير شدة التيار الكهربائي سريع جدا (dt صغيرة جدا بينما di كبيرة جدا أي أن الإشتقاق له قيمة كبيرة

جدا) وبالتالي $u_L(t)$ تأخذ قيمة كبيرة جدا مما يؤدي إلى ظهور **فرط التوتر** بين مربطي الوشيعية

II - ثنائي القطب RL

يتكون ثنائي القطب RL من موصل أومي مقاومته R مركب على التوالي مع وشيعية مقاومتها r ومعامل تحريضها L .

نسمي المقاومة الكلية لثنائي القطب هذا $R_t = R + r$.

1 - استجابة ثنائي القطب RL لرتبة صاعدة للتوتر .

1 - 1 المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار المار في الدارة RL .

نعتبر الدارة RL الممثلة في الشكل جانبه .


نغلق قاطع التيار K في اللحظة $t=0$. يأخذ التوتر بين مربطي الدارة RL

لحظيا القيمة E (رتبة صاعدة للتوتر) . $i(t)$ شدة التيار الذي يمر في الدارة عند **إقامة التيار** استجابة لرتبة توتر صاعدة .

حسب قانون إضافية التوترات لدينا :

$$u = u_{AB} + u_R$$

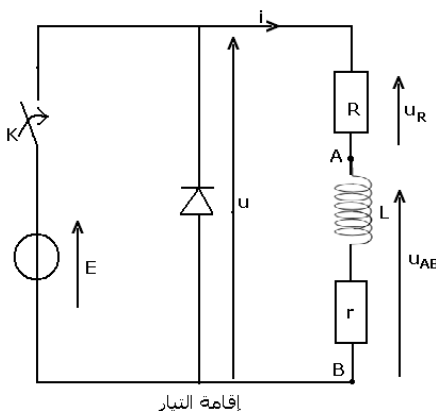بحيث أن $u = E$ و $u_R = Ri(t)$ و $u_{AB} = ri + L \frac{di}{dt}$ أي أن



$$E = L \frac{di}{dt} + (R + r)i$$

$$L \frac{di}{dt} + R_t i = E \Rightarrow \frac{L}{R_t} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_t} \text{ بما أن } R+r=R_t \text{ فإن}$$

نضع $\tau = \frac{L}{R_t}$ فتصبح المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة

التيار $i(t)$ المار في الدارة RL هي :

$$\tau \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_t}$$

1-2 حل المعادلة التفاضلية .

$$\text{يكتب المعادلة التفاضلية التالية : } \tau \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_t}$$

على الشكل التالي : $i(t) = Ae^{-\alpha t} + B$ حيث A و B و α ثابت يجب تحديدها .

نعوض الحل في المعادلة التفاضلية :

$$\tau(-\alpha Ae^{-\alpha t}) + Ae^{-\alpha t} + B = \frac{E}{R_t} \Rightarrow (1 - \alpha\tau) Ae^{-\alpha t} + B = \frac{E}{R_t}$$

$$1 - \alpha\tau = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{\tau}$$

$$B = \frac{E}{R_t}$$

$$\text{وبالتالي سيكون حل المعادلة التفاضلية على الشكل التالي : } i(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{R_t}$$

تحديد الثابتة A حسب الشروط البدئية : $i(0)=0$ وهي ناتجة عن كون $i(t)$ دالة متصلة في أي لحظة من لحظات تشغيل الوشيعية بما في ذلك اللحظة $t=0$ حيث يمكن أن نكتب $i(t) = i(t+\varepsilon) = i(t-\varepsilon)$ بحيث أن ε عدد موجب قريب من الصفر .

$$\text{حسب حل المعادلة لدينا } i(0)=A+B=0 \text{ أي أن } A = -\frac{E}{R_t}$$

نضع $I_0 = \frac{E}{R_t}$ فيكون حل المعادلة التفاضلية هو :



$$i(t) = I_0 \left(1 + e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

2 - تعبير التوتر بين مربطي وشيعية .

حسب قانون إضافية التوترات لدينا :

$$u = u_{AB} + Ri(t) \text{ أي أن}$$
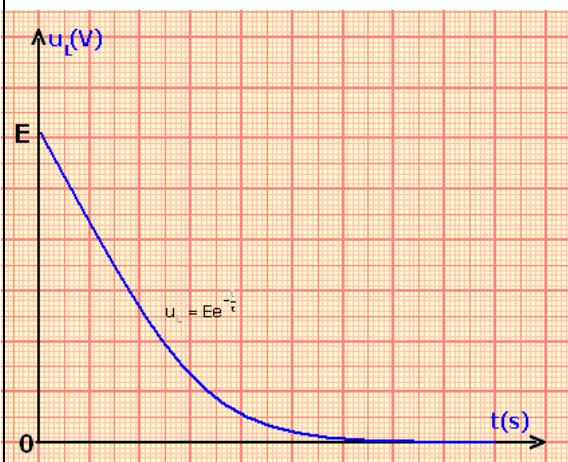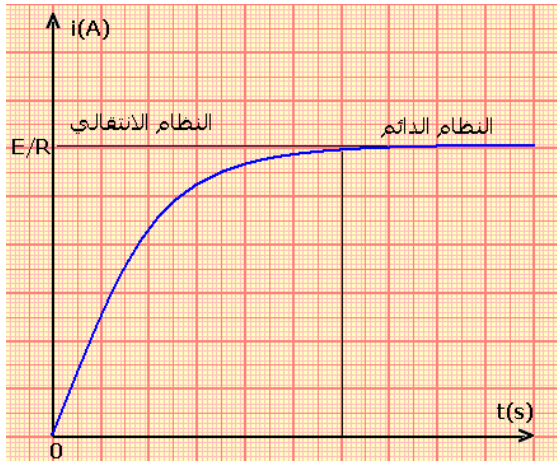
$$u_L = u - Ri(t) \Rightarrow u_L = E - R_t \cdot \frac{E}{R_t} \left(1 + e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$



نحمل مقاومة الوشيجة أمام المقاومة R فتصبح $R_t = R$ وبالتالي :

$$u_L = E \left(1 - \left(1 + e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right) \Rightarrow u_L = E e^{-\frac{t}{\tau}}$$

3 _ ثابتة الزمن τ

3 _ 1 معادلة الأبعاد لثابتة الزمن $\tau = \frac{E}{R_t}$

نعلم أن $\left[\frac{L}{R_t} \right] = \left[\frac{L}{R} \right]$ $\Rightarrow [L] = \frac{u_L}{\frac{di}{dt}} \Rightarrow [L] = \frac{[V][s]}{[A]}$ ولدينا كذلك :

$$[R] = \frac{[V]}{[A]} \text{ أي أن :}$$

$$\left[\frac{L}{R_t} \right] = [s] \text{ أي أن } \left[\frac{L}{R_t} \right] = \frac{[V][s]}{[A]} \times \frac{[A]}{[V]}$$

أي أن القيمة $\tau = \frac{E}{R_t}$ لها بعد زمني تسمى ثابتة الزمن وتميز

ثنائي القطب RL .

3 _ 2 كيفية تحديد τ

هناك طريقتين :

_ الطريقة الأولى وهي : حساب $i(\tau)$ ونحدد أفصولها على المنحنى $i(t)$.

_ الطريقة الثانية : استعمال المماس في اللحظة $t=0$ ونحدد

نقطة تقاطعه مع E/R . أنظر الشكل جانبه .

4 _ انعدام التيار في دارة تضم ثنائي قطب RL .

عند فتح قاطع التيار ، يتغير التوتر من القيمة E إلى القيمة الصفر

(رتبة توتر نازلة) نقول أن هناك انعدام التيار في الدارة RL .

نطبق قانون إضافية التوترات نتوصل إلى العلاقة التالية :

$$L \frac{di}{dt} + (R + r)i = 0 \text{ أي } \tau \frac{di}{dt} + i = 0 \text{ بحيث أن}$$

$$\tau = \frac{L}{R + r} = \frac{L}{R_t}$$

حل هذه المعادلة التفاضلية هو :

$$i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ بحيث أن } \tau = \frac{L}{R_t} \text{ و } I_0 = \frac{E}{R_t} \text{ باعتبار أن } i(0) = I_0$$

في هذه الحالة نحدد مبيانيا ثابتة الزمن بتطبيق العلاقة : $i(\tau) = 0,37I_0$

ملحوظة : كلما كانت τ صغيرة كلما كانت مدة إقامة وانعدام التيار صغيرة كذلك .



نستعمل في التركيب التجريبي الصمام من أجل حماية الدارة RL من فرط التوتر الذي يحدث بين

مربطها عند فتح قاطع التيار K .

III _ الطاقة المخزنة في وشيجة

1 _ إبراز التجريبي .

نعتبر التركيب الممثل في الشكل جانبه .

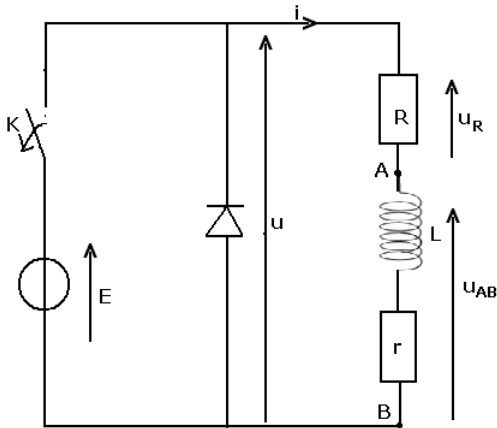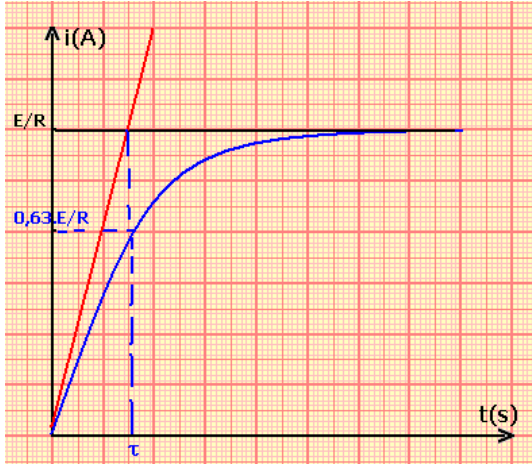

انعدام التيار

عند غلق قاطع التيار K يمر تيار كهربائي في الوشيعية . يمنع الصمام الثنائي المركب في المنحنى الحاجز مرور تيار كهربائي في المحرك .

عند فاح قاطع التيار K يشتغل المحرك فيرتفع الجسم S . فسر هذه الظاهرة .

يتبين أن الوشيعية اختزنّت ، أثناء إغلاق الدارة الكهربائية طاقة مغناطيسية في الفضاء المحيط بها ، ثم حررت هذه الطاقة عند فتح الدارة .

2 - تعبير الطاقة المخزونة في وشيعة

عند إغلاق الدارة تكتب المعادلة التفاضلية على الشكل التالي :

$$E = Ri + L \frac{di}{dt} \Rightarrow E \cdot i = Ri^2 + L \frac{di}{dt} \cdot i$$

$$Eidt = Ri^2dt + d\left(\frac{1}{2}Li^2\right)$$

من خلال هذه المعادلة نلاحظ :

$Eidt$ تمثل الطاقة الممنوحة من المولد للوشيعة خلال المدة dt .

Ri^2dt الطاقة المبددة بمفعول جول في الوشيعية .

$d\left(\frac{1}{2}Li^2\right)$ الطاقة التي تختزنها الوشيعية .

نعرف الطاقة المخزونة في الوشيعية بين لحظتين 0 و t هي :

$$\xi_m = \int_0^t d\left(\frac{1}{2}Li^2\right) = \frac{1}{2}Li^2$$

خلاصة :

تناسب الطاقة المخزونة في وشيعة ، معامل تحريضها L ، مع مربع شدة التيار الكهربائي المار فيها :

$$\xi_m = \frac{1}{2}Li^2$$

