

## ثاني القطب RL Le dipôle RL

**أنشطة تمهيدية :** نشاط تجاري 1 و نشاط تجاري 2

**نشاط تجاري 1:** تأثير الوشيعة على مرور التيار الكهربائي :

تنجز التركيب التجاري الممثل جانبى والذي يضم مصباحاً متشابهاً و وشيعة و موصل اومي .

نغلق قاطع التيار فتتغير شدة التيار الكهربائي من قيمة منعدمة الى قيمة معينة


استئمان: هل يتافق المصباحان مباشرة بعد إغلاق الدارة؟

1. هل يتافق المصباحان مباشرة بعد إغلاق الدارة؟


2. كيف تتغير شدة التيار المار في  $L_1$  و  $L_2$ ؟

3. ما تأثير الوشيعة عند إقامة التيار الكهربائي؟

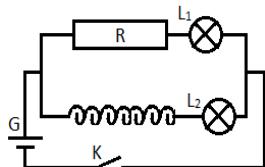4. ماذا يحدث عند فتح الدارة؟ ما تأثير الوشيعة ، عند انعدام التيار الكهربائي؟



**نشاط تجاري 2 :** التوتر بين مربطي الوشيعة

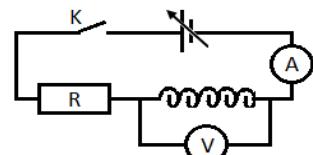


**تجربة 1:** حالة التيار المستمر

تنجز التركيب الكهربائي جانبي والذي يضم مولداً للتوتر المستمر ، وأمير متر ، و وشيعة مركبة على التوالي .

نضع الفولطمني بين مربطي الوشيعة ، ونغلق قاطع التيار الكهربائي ثم نغير قيم التوتر الذي يعطيه المولد ، وفي كل مرة نقيس التوتر ( $U_L(t)$ ) بين مربطي الوشيعة و كذلك شدة التيار الكهربائي (A) I المار فيها كما يبين الجدول التالي .

	$U_L(V)$	0	0.8	1.6	2.4	3.2	4	4.8
	I(A)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6

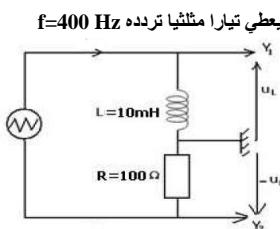

**تجربة 2:** حالة التيار المتغير:

تنجز نفس التركيب التجاري السابق ونستبدل مول التوتر المستمر بمولد التردد المنخفض GBF يعطي تياراً مثلياً تردد  $f=400\text{ Hz}$  وتوتره  $5\text{ V}$ .

نعيين في أن واحد التوتر بين مربطي الوشيعة  $U_1$  انطلاقاً من المربط  $Y_1$  بواسطة كافش التتدبب والتوتر بين مربطي الموصى الأومي  $U_2$  ، انطلاقاً من المربط  $Y_2$  ، كما يمكننا معالنة شدة التيار الكهربائي من هذا المربط بواسطة الكافش كما يبين المنحنى التالي:

استئمان: لماذا يمكن المدخل  $Y_2$  لكافش التدبب من معالنة تغيرات شدة التيار الكهربائي المار في الدارة؟

خلال النصف الأول من الدور ، يمكن كتابة شدة التيار الكهربائي على شكل  $i(t)=at+b$

2. حدد التوتر بين مربطي الموصى الأومي خلال النصف الأول

3. أوجد تعبير التيار الكهربائي ( $i(t)$ )

4. استنتج المعامل الموجي  $a$  ، ما وحنته؟

5. عين بالنسبة للنصف الأول من الدور ، قيمة التوتر  $U_1$  بين مربطي الوشيعة ثم استنتاج النسبة  $\frac{dU_1}{dt}$

6. قارن هذه النسبة مع  $L$  معامل التحرير الذاتي للوشيعة

في التجربة السابقة تتصرف الوشيعة كموصل اومي مقاومته  $r$  ، وفي هذه التجربة لم تؤخذ هذه المقاومة بعين الاعتبار لكون تأثيرها مهماً . اقترح علقة عامة للتوتر ( $U$ ) بين مربطي الوشيعة

تضم  $r$  و  $i(t)$  و  $\frac{di}{dt}$

**استجابة ثاني القطب RL لرتبة توتر**

**• استجابة ثاني القطب RL لرتبة توتر صاعدة :** ظاهرة إقامة التيار لكهربائي عند الحالة  $0=$  نغلق قاطع التيار K، يأخذ التوتر بين مربطي RL لحظياً القيمة E.

استئمان :


1. ما دور الصمام الثنائي في هذه الدارة

2. أرسم التبيانة الموافقة عند إغلاق قاطع التيار

3. أوجد المعادلة التفاضلية التي يتحققها التيار الكهربائي ( $i(t)$ ) المار في الدارة

4. يكتب حل هذه المعادلة على شكل:  $i(t)=Ae^{\frac{-t}{\tau}}+B$  ، حيث الثوابت A و B و  $\tau$

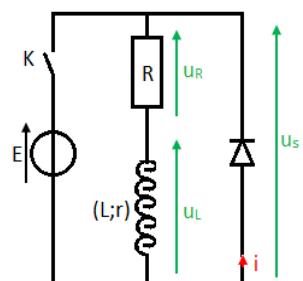5. مثل المنحنى الممثل لتغيرات ( $i(t)$ ) بدلاًة الزمن موضحاً النظرين : النظام الدائم والانتقال



6. بين أن الثابتة  $\tau$  لها بعد زمني

7. أذكر 4 طرق لتحديد ثابتة الزمن

8. استنتاج توتر بين مربطي الوشيعة  $U_L$  (قم بتطبيق قانون إضافة التوترات) ، نهمل r أمام R ثم أكتب من جديد تعبير  $u_L$  ثم أرسم  $u_L=f(t)$

**• استجابة ثاني القطب RL لرتبة توتر نازلة :** ظاهرة إنعدام التيار لكهربائي

بعد إقامة التيار الكهربائي ، فتح قاطع التيار

استئمان :

1. أرسم التبيانة الموافقة

2. أوجد المعادلة التفاضلية التي يتحققها التيار الكهربائي المار في الدارة

3. أوجد تعبير التيار الكهربائي ( $i(t)$ ) بدلاًة الزمن مبرزاً النظمين الدائم والانتقال

4. أرسم منحنى الممثل لتغيرات ( $i(t)$ ) بدلاًة الزمن مبرزاً النظمين الدائم والانتقال

5. استنتاج توتر مربطي الوشيعة بدلاًة الزمن  $u_L$  ثم مثل هذا التوتر

6. مثل منحنى الممثل لتغيرات  $u_L$  بدلاًة الزمن إثناء إقامة التيار وإنعدامه ، ماذا تستنتج؟

**تمرين تطبيقي:** ظاهرة فرفت التوتر surtension

نعتبر وشيعة مقاومتها  $10\Omega = r$ ، ومعامل تحريضها الذاتي  $L=0.1\text{H}$ .

1. أحسب التوتر  $U$  بين مربطي الوشيعة عندما يمر فيها تيار كهربائي مستمر شدته  $I=1.0\text{A}$

2. ما قيمة ( $u_L(t)$ ) عندما يتغير التيار الكهربائي ( $i$ ) بصفة خطية من القيمة صفر إلى القيمة  $1.0\text{A}$  خلال المدة  $t=1.0\text{ms}$