
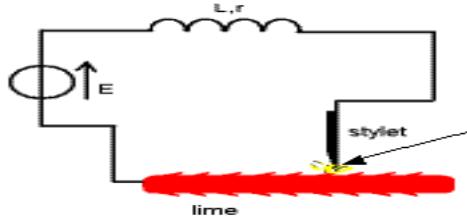


#### ظاهرة فرط توتر – Surtension

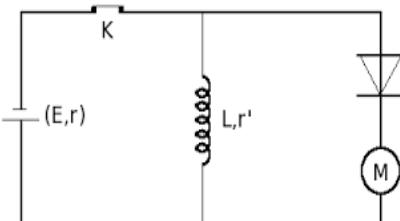


نجز التركيب التجريبي المقابل :  
نحرك السن الفلزي على المبرد .  
1- مم يمكن تحريك السن الفلزي على المبرد ؟  
2- ماذا تلاحظ أثناء تحريك السن الفلزي على المبرد ؟  
3- فسر هذه الملاحظة .
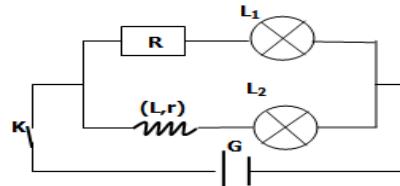
#### أبراز الطاقة المخزونة في وشيعة.




نجز التركيب التجريبي المقابل :  
1- عند غلق الدارة ، هل يستغل المحرك ؟ عل ذلك .  
2- نفتح الدارة ، ماذا تلاحظ ؟ عل ذلك .





نجز التركيب التجريبي المقابل :  
1- ماذا تلاحظ بعد غلق الدارة ؟  
2- ماذا تلاحظ بعد فتحها ؟  
3- استنتاج .

#### قياس المقاومة الداخلية للوشيعة

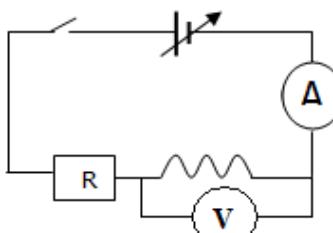

نجز التركيب الكهربائي  
\* نضع الفولطметр بين مربطي الوشيعة ، و نغلق قاطع التيار K .  
\* غير قيم التوتر الذي يعطيه المولد ، ثم قس التوتر  $u_L$  وكذلك شدة التيار I المار في الوشيعة .  
1 دون النتائج في جدول .  
2- مثل المنحنى  $u_L$  بدلالة شدة التيار I .  
3- بين أن الوشيعة تتصرف كموصل أومي . أحسب  $r$  مقاومة الوشيعة .

#### تعبير التوتر بين مربطي الوشيعة

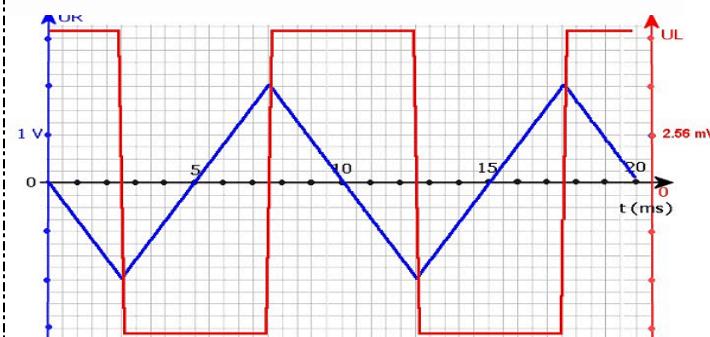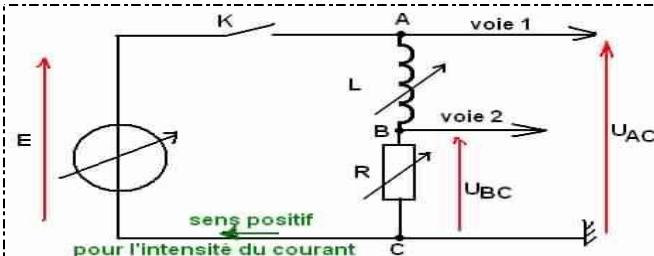

نجز التركيب التجريبي  
\* نضبط مولد التردد المنخفض GBF ، الذي يعطي توترا مثليا تردد  $f=400\text{Hz}$  ، وتوتر أقصى 5V .  
\* نعيين على شاشة راسم التذبذب الشكل اسفله .  
1- بين أن المدخل Y2 يعاني شدة التيار  $i(t)$  المار في الدارة .  
2- خلال النصف الأول من الدور ، يمكن التعبير عن شدة التيار الكهربائي المثلثي بالعلاقة :  $i(t) = at + b$  .

$$1-2: \text{حدد قيمة } a \text{ وحدته .}$$

$$2-2: \text{عين في نفس المجال } \left[0; \frac{T}{2}\right] \text{، قيمة التوتر } u_L(t) \text{ بين مربطي الوشيعة ، ثم أحسب النسبة } \frac{u_L(t)}{di/dt} .$$

3-3: قارن هذه النسبة مع  $L$  معامل التحرير الذاتي  $\frac{di}{dt}$  للوشيعة المستعملة . استنتاج العلاقة بين  $u_L$  و  $L$  و  $i$  .

$$3-3: \text{اقترح علاقة عامة للتوتر } u_L \text{ بين مربطي الوشيعة تضم } r \text{ و } L \text{ و } i(t) .$$