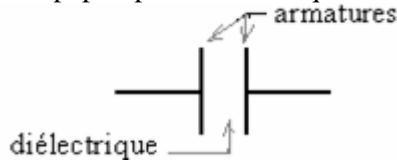


## I- Les condensateurs:

### 1) Définition d'un condensateur :

Un condensateur est constitué de deux conducteurs en regard appelés armatures séparés par un isolant qu'on appelle diélectrique (comme l'air, le verre, le polystyrène, le plastique ou le papier paraffiné...etc. qui sont des substances isolantes).



Symbol d'un condensateur :


Les armatures du condensateur peuvent prendre diverses formes géométriques.

### 2) Charge et décharge d'un condensateur :

#### a) Charge d'un condensateur:
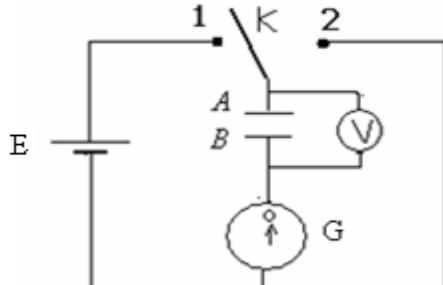
##### ■ Expérience:

On utilise un générateur source de tension continue de force électromotrice E et on réalise le montage suivant:



On utilise dans cette expérience un galvanomètre ou un ampèremètre à zéro central.

On bascule l'interrupteur K à la position (1).

On observe que l'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique durant un temps très court et que le voltmètre indique que la tension aux bornes du condensateur  $U_{AB}=E$ . On dit que le condensateur est chargé et le courant électrique qui passe dans le circuit s'appelle courant de charge.


##### ■ Interprétation:

Le courant de charge résulte d'un déplacement des électrons de l'armature A vers l'armature B du condensateur, et à cause de l'existence du diélectrique entre les armatures, les électrons s'accumulent sur l'armature B.

L'armature A perd le même nombre d'électrons gagnés par l'armature B et condensateur devient chargé.

On appelle charge "q" du condensateur, la valeur absolue de la quantité d'électricité que porte chaque armature.  $q = q_A = -q_B$

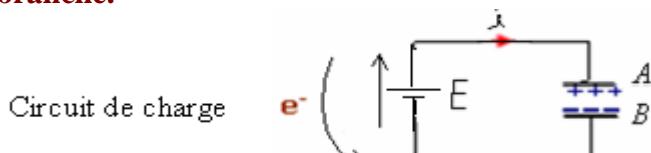**Une fois chargé, le condensateur conserve la charge électrique "q" sur ses armatures et la tension  $U_{AB}=E$  entre ses bornes, même lorsqu'on le débranche.**




#### b) Décharge d'un condensateur:

##### ■ Expérience:

Lorsque le condensateur est chargé on bascule l'interrupteur K à la position (2). On constate la déviation de l'aiguille du galvanomètre dans le sens contraire pendant un temps très court et le voltmètre indique une annulation rapide de la tension aux bornes du condensateur.
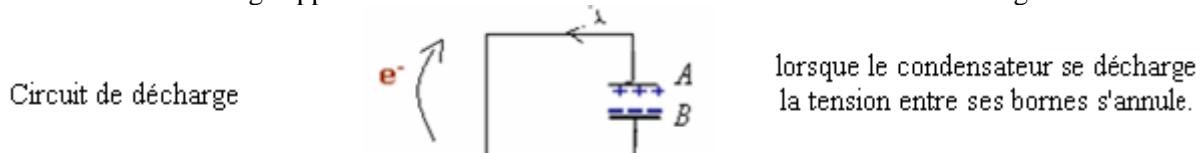
##### ■ Interprétation:

En déplaçant l'interrupteur à la position (2) on relie les armatures entre elles. Les électrons accumulés sur l'armature B reviennent à l'armature A et un courant de décharge apparaît dans le circuit dans le sens inverse du courant de charge.



### 3) Relation entre la Charge et l'intensité du courant :

L'intensité du courant électrique est le débit de porteurs de charges qui traverse la section du conducteur par unité de temps.

- Dans un courant continu on a:  $I = \frac{q}{t}$


- Dans un courant variable on a:  $i = \frac{dq}{dt}$

- Dans le cas du condensateur on a:  $i = \frac{dq_A}{dt} = \frac{dq}{dt}$

## مذكرة الملف قم تجربة من موقع Talamid.ma
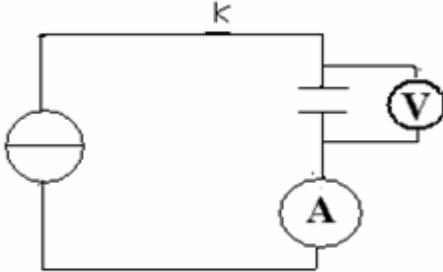
### 4) Relation entre la tension d'un condensateur : charge du condensateur avec un courant constant

On réalise le montage de la figure suivante en utilisant un générateur de courant (qui débite un courant électrique constant quelle que soit la tension entre ses bornes) .Puis on ferme l'interrupteur et en même temps on déclenche le chronomètre.




L'ampèremètre indique l'intensité du courant dans le circuit  $I_o = 0,3\mu A$  . On mesure la tension entre les bornes du condensateur après chaque cinq secondes et en utilisant la relation :  $q=I_o \cdot t$  , on détermine la charge q du condensateur à chaque instant.

#### Tableau des valeurs:

$t(s)$	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
$U_c(V)$	0	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25
$q(\mu C)$	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5

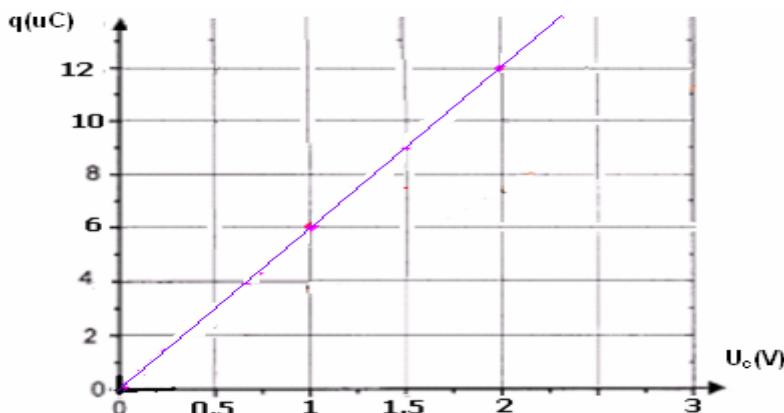Représentation de la courbe d'évolution de la charge q en fonction du temps:




La charge q du condensateur est proportionnelle à la tension entre ses bornes, le coefficient de proportionnalité est une constante qui caractérise le condensateur notée **C**, est appelée : capacité du condensateur, elle s'exprime en farad (F).

$$q = C \cdot U_c$$

Graphiquement la capacité du condensateur utilisé dans cette expérience est égale au coefficient directeur de la droite qui représente  $q=f(U_c)$ :

$$C = \frac{\Delta q}{\Delta U_c} = \frac{(13,5 - 1,5) \times 10^{-6} C}{(2,25 - 0,25) V} = 6 \cdot 10^{-6} F = 6 \mu F$$

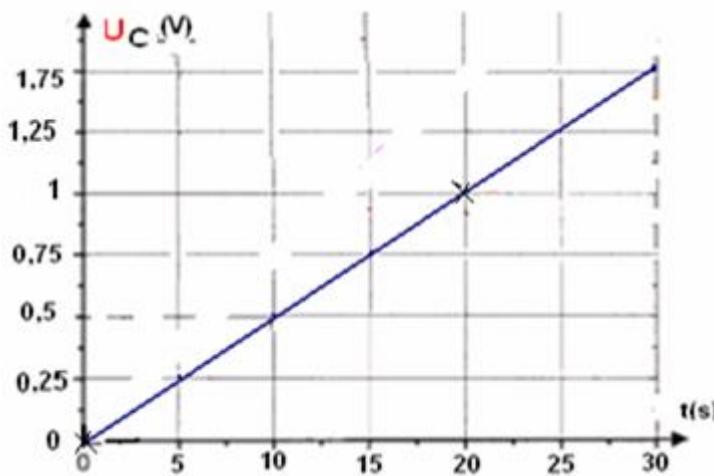Autre méthode: La courbe qui représente la tension  $U_c$  aux bornes du condensateur en fonction du temps et une fonction linéaire



Donc on a :  $U_c = k \cdot t$  , k est le coefficient directeur de la droite qui représente  $U_c = f(t)$ .


$$k = \frac{\Delta U_c}{\Delta t} = \frac{1 - 0}{20 - 0} = 0,05 V/s$$

$$\text{On a: } C = \frac{q}{U_c} = \frac{I_o \cdot t}{k \cdot t} = \frac{I_o}{k} = \frac{0,3 \cdot 10^{-6}}{0,05} = 6 \cdot 10^{-6} F \Rightarrow q = C \cdot U_c$$

## II- Association des condensateurs:
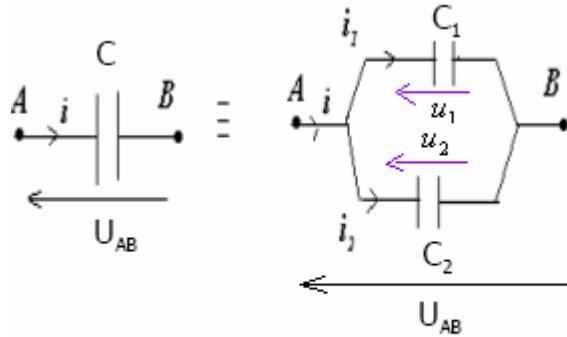
# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

Soient deux condensateurs de capacités  $C_1$  et  $C_2$  montés en parallèle et soit  $C$  la capacité du condensateur équivalent (qui peut les remplacer et jouer leur rôle)



En appliquant la loi des nœuds au point A, on a:

$$i = i_1 + i_2 \Rightarrow q = q_A + q_B$$

$$\text{et on a: } q = C u_{AB} \quad q_2 = C_2 u_2 \quad q_1 = C_1 u_1$$

$$\text{donc: } C u_{AB} = C_1 u_1 + C_2 u_2$$

Or dans un circuit en dérivation toutes les branches sont soumises à la même tension :

$$u_{AB} = u_1 = u_2$$

$$\text{donc: } C u_{AB} = C_1 u_{AB} + C_2 u_{AB}$$


$$C u_{AB} = u_{AB} (C_1 + C_2) \Rightarrow [C = C_1 + C_2]$$

**La capacité  $C$  du condensateur équivalent à un ensemble de condensateurs de capacités  $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$  montés en parallèle est :**  $C = \sum_{i=1}^{i=n} C_i$

**Remarque : le montage en parallèle sert à faire augmenter la capacité du condensateur.**
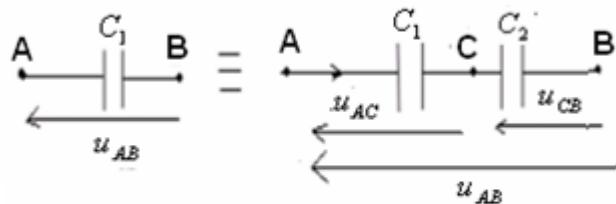
## 2) Association en série:

Soient deux condensateurs de capacités  $C_1$  et  $C_2$  montés en série et soit  $C$  la capacité du condensateur équivalent (qui peut les remplacer et jouer leur rôle)



Selon l'additivité des tensions on a:

$$u_{AB} = u_{AC} + u_{CB} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{et on a: } \\ u_{AB} &= \frac{q}{C} \Rightarrow q = C u_{AB} \\ u_{AC} &= \frac{q_1}{C_1} \Rightarrow q_1 = C_1 u_{AC} \\ u_{CB} &= \frac{q_2}{C_2} \Rightarrow q_2 = C_2 u_{CB} \end{aligned}$$

$$\text{En remplaçant dans (1)} \quad \frac{q}{C} = \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} \quad (2)$$

Or les condensateurs montés en série portent la même charge électrique :  $q=q_1=q_2$  donc la relation (2) devient

$$\frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} \quad \text{d'où} \quad \frac{q}{C} = q \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

**La capacité  $C$  du condensateur équivalent à un ensemble de condensateurs de capacités  $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$  montés en série est :**  $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{i=n} \frac{1}{C_i}$

**Remarque : le montage en parallèle sert à faire diminuer la capacité du condensateur.**

## III-Réponse d'un dipole RC à un échelon de tension:

### 1) Réponse d'un dipole RC à un échelon montant de tension : (charge d'un condensateur):


#### a) Equation différentielle:

On dit qu'un dipole est soumis à un échelon montant de tension, si la tension entre ses bornes varie instantanément d'une valeur nulle à une valeur constante E.

**Echelon montant de tension**


à  $t=0$  la tension  $u=0$

à  $t>0$  la tension  $u=E$

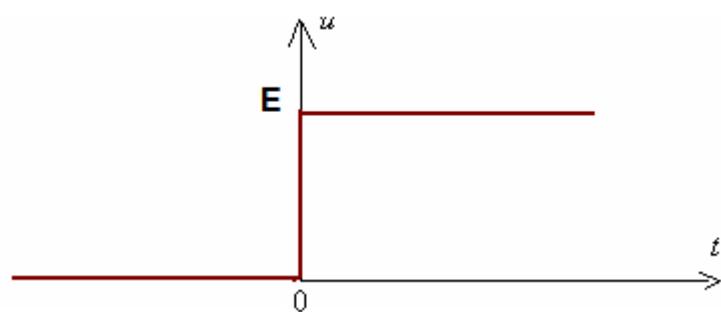

On monte en série un conducteur de résistance R et un condensateur de capacité C et on obtient un dipôle RC puis on le soumis à un échelon de montant de tension à l'aide d'une source de tension continue.

On ferme l'interrupteur à  $t=0$

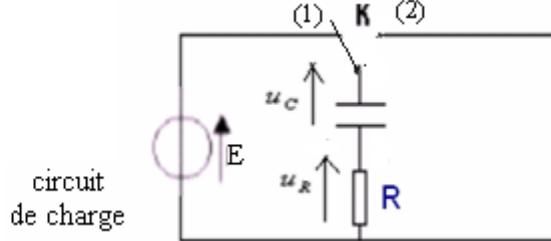

$$\text{On a : } i = \frac{dq}{dt}$$

$$\text{et : } q = C.u_c$$

$$\text{et : } u_R = R.i$$

On représente les différentes tensions en respectant la convention récepteur et la convention générateur.

■ En convention récepteur la tension  $u$  et le courant  $i$  sont de sens contraire.

■ En convention générateur la tension  $u$  et le courant  $i$  sont de même sens.

En appliquant la loi d'additivité des tensions on a:

$$u_R + u_C = E \Rightarrow R.i + u_C = E \Rightarrow R \frac{dq}{dt} + u_C = E \quad \text{donc: } R \frac{d(C.u_C)}{dt} + u_C = E \Rightarrow R.C \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

On pose :  $\tau = R.C$  **constante de temps** du dipôle RC.

La relation précédente devient :

$$\tau \times \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

**C'est l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur durant la charge.**

### b) Solution de l'équation différentielle:

La solution générale de cette équation différentielle est de la forme :  $u_C(t) = A.e^{-\alpha.t} + B$  sa dérivée:  $\frac{du_C}{dt} = -\alpha.A.e^{-\alpha.t}$  (1)

Les constantes :  $A$ ,  $B$  et  $\alpha$  se déterminent en remplaçant et utilisant les conditions initiales.


En remplaçant la solution  $u_C$  et sa dérivée, l'équation différentielle s'écrit :  $-\tau.\alpha.A.e^{-\alpha.t} + A.e^{-\alpha.t} + B = E$  d'où:

$$A.e^{-\alpha.t}(1 - \tau.\alpha) + B = E \quad \text{d'où:} \quad \begin{cases} B = E \\ 1 - \tau.\alpha = 0 \end{cases} \quad \text{et: } \alpha = \frac{1}{\tau} \quad \text{donc: la solution(1) devient : } u_C(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}} + E \quad (2)$$


Ensuite pour déterminer  $A$  on utilise les conditions initiales qui sont : à  $t=0$ ,  $u_C=0$  qu'on remplace dans solution (2) qui devient :  $0 = A.e^0 + E$  d'où:  $0 = A + E \Rightarrow A = -E$

Donc la solution de l'équation différentielle :  $u_C(t) = E.(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$  avec:  $\tau = R.C$

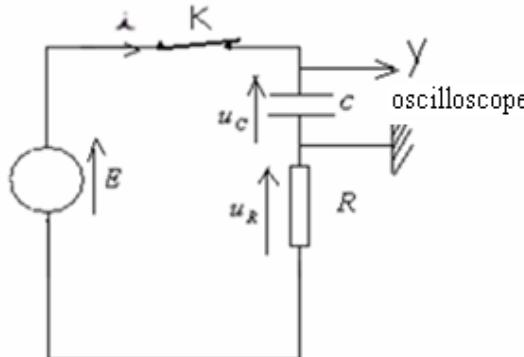On peut visualiser la tension aux bornes du condensateur en utilisant un oscilloscope à mémoire.



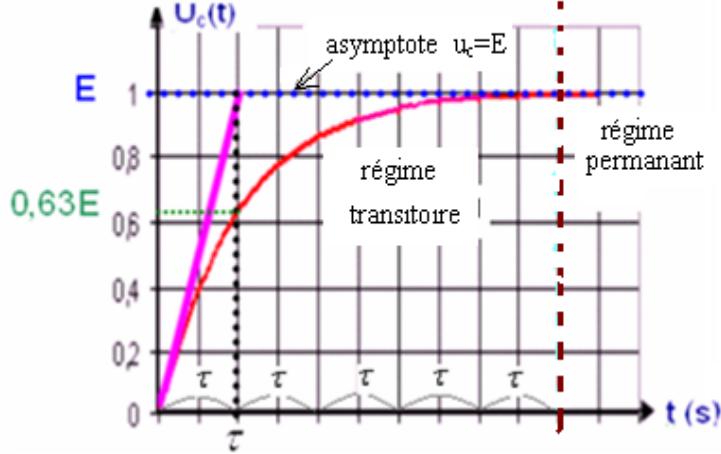On obtient la courbe qui représente la variation de  $u_C$  en fonction du temps.



On constate l'existence de deux régimes:

- Un régime transitoire durant lequel la tension aux bornes du condensateur varie de 0 à E.

- Un régime permanent au cours duquel la tension aux bornes du condensateur devient constante :  $u_C=E$ .

**Remarque :** Au bout de  $\tau$  est petite plus que la charge est rapide.  $\tau$  Le condensateur devient chargé. Plus que  $5\tau$

### c) Unité de la constante de temps:

Montrons que le produit  $RC$  est homogène à un temps.

L'analyse dimensionnelle conduit à :  $[\tau] = [R] \times [C]$

$$\text{on a: } u_R = R.i \Rightarrow R = \frac{u_R}{i} \quad \text{donc: } [R] = [U][I]^{-1}$$

$$\text{et on a: } \begin{cases} q = I.t \\ q = C.u_C \end{cases} \Rightarrow I.t = C.u_C \Rightarrow C = \frac{I.t}{u_C} \quad \text{donc: } [C] = [I][t][U]^{-1}$$

$$\text{La constante de temps : } \tau = R.C \quad \text{donc: } [\tau] = [R][C] = [U][I]^{-1} \cdot [I][t][U]^{-1} = [t]$$

d) Détermination graphique de la valeur de  $\tau$

# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

et par lecture graphique, le temps correspondant à cette valeur est  $t = \tau$ . (voir courbe)

**2<sup>ème</sup> méthode:** La tangente à la courbe à  $t=0$  se coupe avec l'asymptote  $u_c = E$  à l'instant  $t = \tau$  (voir courbe)  $t = \tau$


## e ) Expression de l'intensité du courant dans le circuit:

On a d'après la loi d'additivité des tensions:  $u_R + u_C = E$  avec:  $u_R = R.i$  donc :  $u_c = E - u_R \Rightarrow R.i = E - u_c$

$$R.i = E - E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = E.e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow i = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$
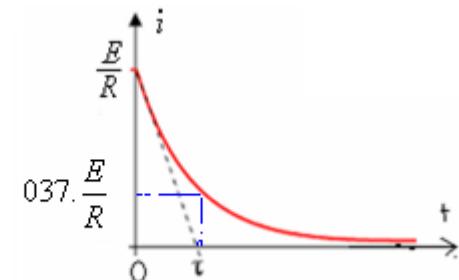
### Autre méthode:

$$\begin{aligned} i &= \frac{dq}{dt} = \frac{d(Cu_c)}{dt} = C \frac{du_c}{dt} = C \frac{d\left[E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\right]}{dt} = C \left[\frac{E}{\tau}\right] e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= C \frac{E}{R.C} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned}$$



## f) Détermination graphique de la valeur de: $\tau$

**1<sup>ère</sup> méthode:** En remplaçant  $t = \tau$  dans l'expression de l'intensité on obtient :  $i = \frac{E}{R} \cdot e^{-1} \approx 0,37 \frac{E}{R}$

et par lecture graphique, le temps correspondant à cette valeur est  $t = \tau$ . (voir courbe)

**2<sup>ème</sup> méthode:** La tangente à la courbe à  $t=0$  se coupe l'axe des temps à l'instant  $t = \tau$  (voir courbe)  $t = \tau$


## 2) Réponse d'un dipôle RC à un échelon descendant de tension: décharge d'un condensateur.

### a) Equation différentielle:


On dit qu'un dipôle est soumis à un échelon descendant de tension, si la tension entre ses bornes varie instantanément d'une valeur constante  $E$  à une valeur nulle .
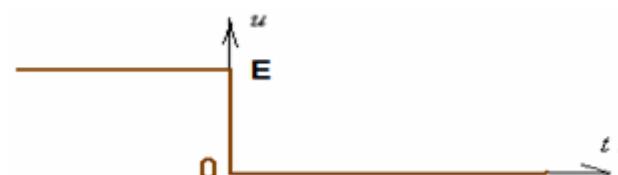
#### Echelon descendant de tension:


- à  $t \leq 0$  La tension est constante  $u=E$
- à  $t > 0$  La tension est nulle  $u=0$



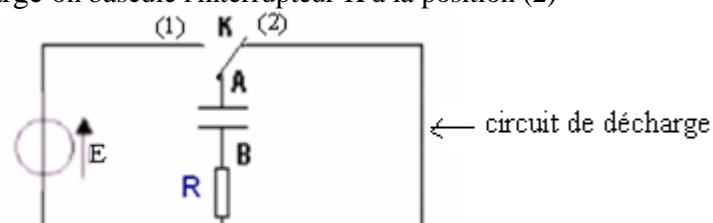Lorsque le condensateur est chargé on bascule l'interrupteur K à la position (2)



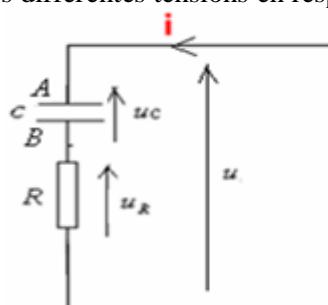On représente les différentes tensions en respectant la convention récepteur et la convention générateur.



En appliquant la loi d'additivité des tensions on a:

d'une part :  $u=0$

d'autre part :  $u = u_R + u_c$

donc:  $u_R + u_c = 0$

$\Rightarrow R.i + u_c = 0$

avec:  $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(Cu_c)}{dt} = C \frac{du_c}{dt}$

donc la relation précédente devient :

$$R.C \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

$$\text{On pose : } \tau = R.C \quad \text{donc on a: } \tau \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

C'est l'équation différentielle que vérifie la tension aux bornes du condensateur durant la décharge.

### b) Solution de l'équation différentielle:

La solution générale de cette équation différentielle est de la forme :  $u_c(t) = A.e^{-\alpha.t} + B$  sa dérivée :  $\frac{du_c}{dt} = -\alpha.A.e^{-\alpha.t}$  (1)

Les constantes :  $A$ ,  $B$  et  $\alpha$  se déterminent en remplaçant et utilisant les conditions initiales.

En remplaçant la solution dans sa dérivée, l'équation différentielle s'écrit :  $\tau \cdot (-\alpha.A.e^{-\alpha.t}) + A.e^{-\alpha.t} + B = 0$  d'où

**Talamid.ma** **لالمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع**


# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma :

$A.e^{-\alpha.t}(1-\tau.\alpha) + B = 0$  d'où:  $\begin{cases} \alpha = \frac{1}{\tau} \\ 1 - \tau.\alpha = 0 \end{cases}$  et  $\alpha = \frac{1}{\tau}$  donc: la solution(1) devient :  $u_c(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}}$  (2)

Ensuite pour déterminer A on utilise les conditions initiales qui sont : à  $t=0$ ,  $u_c=E$  qu'on remplace dans solution (2) qui devient :  $E = A.e^0 \Rightarrow A = E$ .

Donc la solution de l'équation différentielle :  $u_c(t) = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$  avec:  $\tau = R.C$

La courbe qui représente  $u_c=f(t)$

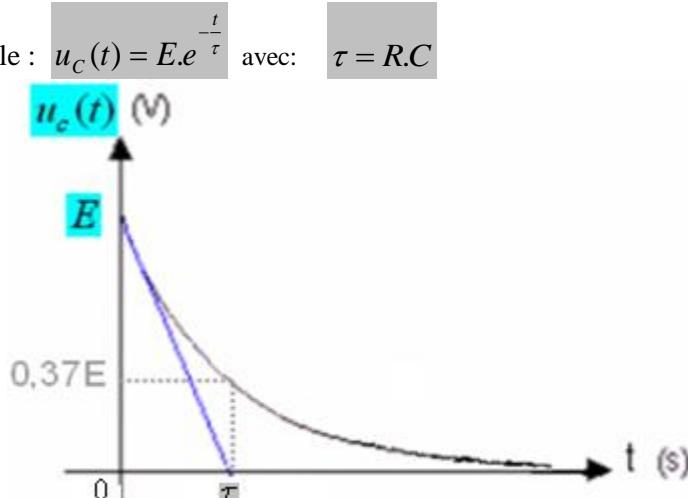

### c) Détermination graphique de la valeur de $\tau$

1<sup>ère</sup> méthode: En remplaçant  $t = \tau$  dans l'expression de la tension on obtient :  $u_c = E.e^{-\frac{\tau}{\tau}} = E.e^{-1} = .0,37E$  et par lecture graphique, le temps correspondant à cette valeur est  $t = \tau$ . (voir courbe)

2<sup>ème</sup> méthode: La tangente à la courbe à  $t=0$  se coupe avec l'asymptote  $u_c=E$  à l'instant  $t = \tau$  (voir courbe)

### d) Expression de l'intensité du courant dans le circuit:

On a d'après la loi d'additivité des tensions:  $u_R + u_c = 0$  d'où :  $u_c = -u_R$  avec:  $u_R=R.i$  donc :  $u_c = -R.i$

$$\Rightarrow E.e^{-\frac{t}{\tau}} = -R.i \quad \text{d'où:} \quad i = -\frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{\tau}}$$


Autre méthode:  $i = \frac{dq}{dt} = \frac{d(C.u_c)}{dt} = C \frac{du_c}{dt} = C \frac{d\left(Ee^{-\frac{t}{\tau}}\right)}{dt} = C \left[-\frac{E}{\tau}\right] e^{-\frac{t}{\tau}} = -C \frac{E}{R.C} e^{-\frac{t}{\tau}} = -\frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$

Le signe(-) est due au fait que le courant de décharge a le sens contraire de celui de charge.

## IV-Énergie électrique emmagasinée dans d'un condensateur:

### 1) Expérience:

On réalise le montage suivant:

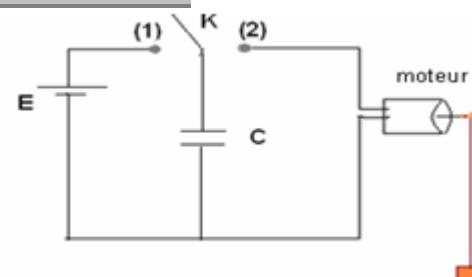

On bascule l'interrupteur K à la position (1) et on le laisse un temps suffisant pour que le condensateur soit chargé puis on le bascule à la position (2).

On constate que le moteur fonctionne et le corps suspendu au fil monte d'une hauteur h.

La montée du corps et sa réception d'une énergie de potentielle s'explique par l'existence de l'énergie électrique qui a été reçue par le condensateur pendant la charge.

Donc le condensateur peut emmagasiner l'énergie électrique pour la restituer au moment du besoin.

### 2) Expression de l'énergie emmagasinée dans un condensateur:

Soit  $E_e$  l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur:

$$\text{La puissance } p = \frac{dE_e}{dt} \text{ donc: } dE_e = p.dt \text{ par intégration on a: } E_e = \int_0^{u_c} p.dt = \int_0^{u_c} C.u_c.dt = C \int_0^{u_c} u_c.dt = \frac{1}{2} C.u_c^2$$

L'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur est donnée par l'une des relations suivantes:

$$\xi_e = \frac{1}{2} C.u_c^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C}$$