

## EXERCICE : OSCILLATEUR ELECTRIQUE

*Les parties A et B sont indépendantes.*

### A – Étude d'un condensateur

1. Un générateur idéal de tension constante notée  $E$  alimente un condensateur de capacité  $C$  en série avec un conducteur ohmique de résistance  $R$ .

Le condensateur étant initialement déchargé, on souhaite visualiser, à l'aide d'un oscilloscope numérique, la tension aux bornes du générateur sur la voie A et la tension aux bornes du condensateur sur la voie B, lors de la fermeture du circuit.

Compléter le schéma du montage (**figure 1 de l'annexe à rendre avec la copie**) en représentant les symboles des deux dipôles (condensateur et conducteur ohmique) et les flèches des tensions visualisées sur chacune des voies.

2. L'écran de l'oscilloscope est représenté sur la **figure 2 de l'annexe**. Les réglages de l'oscilloscope sont les suivants :

sensibilité verticale : 2 V/div ;  
base de temps : 0,5 ms/div.

- A quelle voie de l'oscilloscope correspond chacune des deux courbes ? Justifier .
- Déterminer, à l'aide de l'oscillogramme, la valeur de la tension  $E$  délivrée par le générateur .
- Donner l'expression de la constante de temps  $\tau$  du dipôle  $(R, C)$ . Montrer que  $\tau$  a la dimension d'un temps.
- Déterminer à l'aide de l'oscillogramme de la figure 2 la valeur de  $\tau$  en expliquant la méthode utilisée.

### B – Étude de l'association d'un condensateur et d'une bobine


On réalise maintenant le montage schématisé ci-contre .

Le condensateur de capacité  $C$  est initialement chargé.

La tension à ses bornes est égale à 5,0 V.

La bobine d'inductance  $L$  a une résistance négligeable.

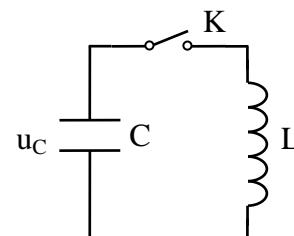Ainsi on considère que la résistance totale du circuit est négligeable.



1. Établir l'équation différentielle que vérifie la tension  $u_C$  aux bornes du condensateur après la fermeture de l'interrupteur  $K$ .
2. On rappelle que la période propre d'un dipôle  $(L, C)$  est  $T_o = 2\pi\sqrt{LC}$ .  
Pour le dipôle étudié, la valeur calculée est  $T_o = 4,0 \times 10^{-3}$  s.

Un ordinateur muni d'une carte d'acquisition permet de visualiser l'évolution de la tension aux bornes du condensateur  $u_C$ . Le début de l'enregistrement est synchronisé avec la fermeture de l'interrupteur ( $t = 0$ ).

a) Représenter, sur **la figure 3 de l'annexe à rendre avec la copie**, l'allure de la tension observée sur l'écran.

b) On remplace le condensateur par un autre de capacité  $C' = 4 C$ , en conservant la même bobine.

Exprimer la nouvelle période propre  $T'_0$  en fonction uniquement de  $T_0$ .

c) Donner les expressions des énergies emmagasinées par le condensateur et par la bobine.

Laquelle de ces deux énergies est nulle à  $t = 0$  ? Justifier.

A quelle date, l'autre énergie sera-t-elle nulle pour la première fois ?

3. En réalité, la résistance totale du circuit est faible mais pas négligeable.

a) Quelle conséquence cela a-t-il d'un point de vue énergétique ? Justifier.

b) Comment qualifie-t-on ce régime ?

ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE

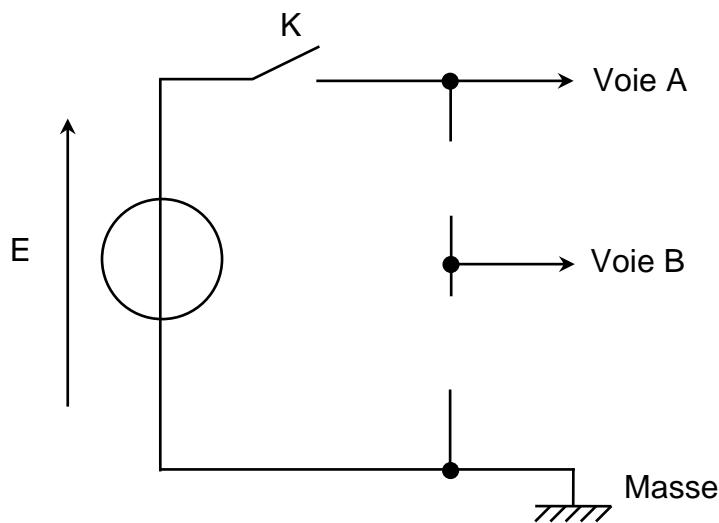


Figure 1

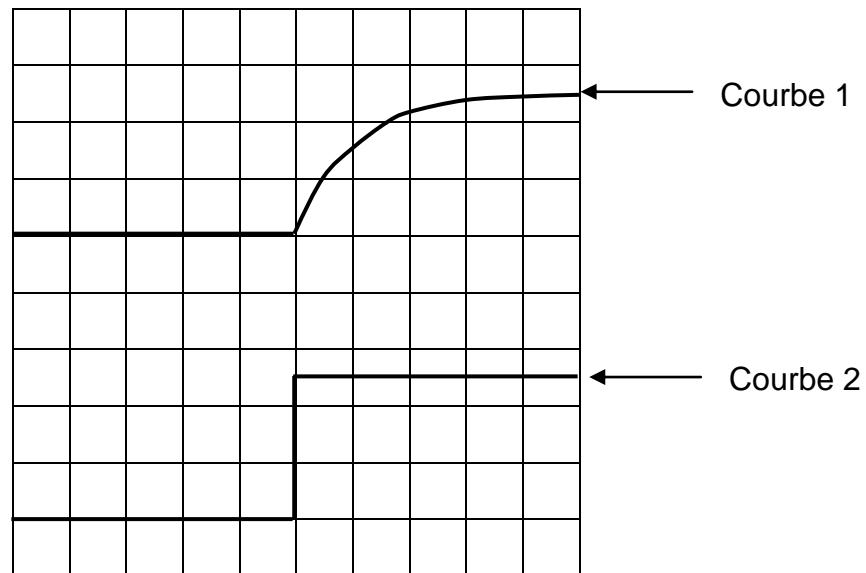


Figure 2

ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE

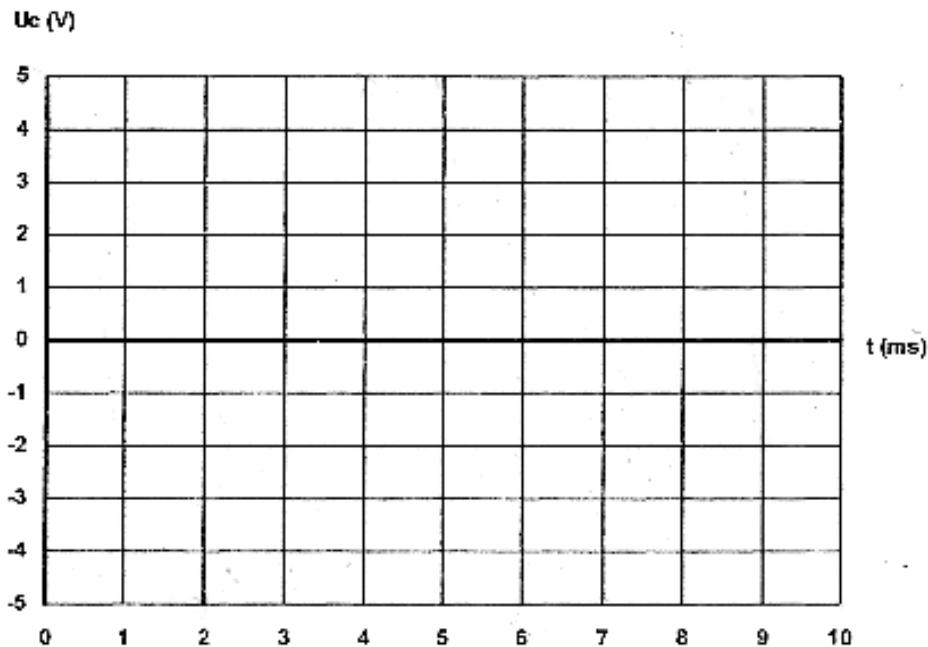


Figure 3