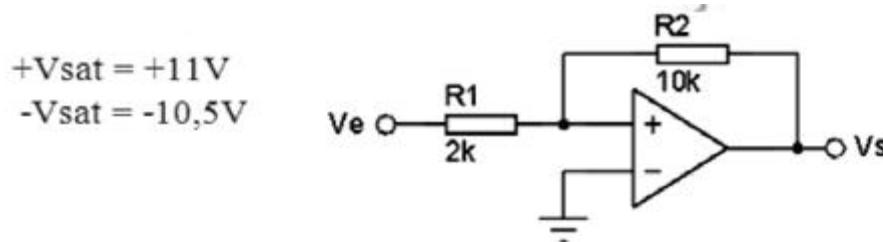


Exercice



- Déterminer la tension à l'entrée (+) et la tension à l'entrée (-) de l'amplificateur opérationnel.
- Déterminer les valeurs des seuils de basculement et dessiner la fonction de transfert de ce comparateur.
- Comment appelle-t-on ce montage ?
- Déterminer Vs (t), si $Ve = 5V \sin(2\pi f t)$ $(f = 100 \text{ hz})$