

## Solution : CAN à approximations successives

Afin de concrétiser ce principe de fonctionnement on l'appliquera à un exemple: Conversion d'une tension égale à 6.5V par un convertisseur 8 bits dont la tension de référence est de 10 volts  
Quelle est la valeur du quantum?

$$q = 10/256 = 0,0390625V$$

### 1ère comparaison

essai du bit 8	tension analogique associée	résultat comparaison	bit conservé	bit rejeté
1000 0000	5V	Ue > 5V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 2ème comparaison

essai du bit 7	tension analogique associée	résultat comparaison	bit conservé	bit rejeté
11000000	5 + 2,5V = 7,5V	Ue < 7,5V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### 3ème comparaison

essai du bit 6	tension analogique associée	résultat comparaison	bit conservé	bit rejeté
10100000	5 + 1,25V = 6,25V	Ue > 6,25V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 4ème comparaison

essai du bit 5	tension analogique associée	résultat comparaison	bit conservé	bit rejeté
10110000	6,25 + 0,625 = 6,875V	Ue < 6,875V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### 5ème comparaison

essai du bit 4	tension analogique associée	résultat comparaison	bit conservé	bit rejeté
10101000	6,25 + 0,3125 = 6,5625V	Ue < 6,5625V	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### 6ème comparaison

essai du bit 3	tension analogique associée	résultat comparaison	bit conservé	bit rejeté
10100100	6,25 + 0,15625 = 6,40625V	Ue > 6,40625V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**7ème comparaison**

essai du bit 2	tension analogique associée	résultat comparaison	bit conservé	bit rejeté
10100110	$6,40625 + 0,078125 = 6,484375V$	$U_e > 6,484375V$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**8ème comparaison**

essai du bit 1	tension analogique associée	résultat comparaison	bit conservé	bit rejeté
10100111	$6,484375V + 0,0390625 = 6,5234375V$	$U_e < 6,5234375V$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Résultat des comparaisons successives:**

1	0	1	0	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

**Vérification :**

$N = V_e/q = 166.4$  dont la partie entière est 164  
Soit 1010 0110 en binaire