

نعطي الصيغ الحرافية (مع الناطير) قبل التطبيقان العددي
يسمح باستعمال الآلة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة

❖ الفيزياء (13 نقط) (80 دقيقة)

التنقيط

◀ التمارين الأول: الكهرباء (35 دقيقة)

نج الترکیب التجاری الممثل فی الشکل 1

❖ شحن المکثف (4,75 نقط)




عند اللحظة $t = 0$ نضع قاطع التيار K في الموضع 1 ، حيث يخضع ثاني القطب RC

لرتبة توتر كالتالي :

✓ بالنسبة $U = 0$ ، $t < 0$ ،

✓ بالنسبة $U = E$ ، $t \geq 0$ ، $E = 12V$ حيث

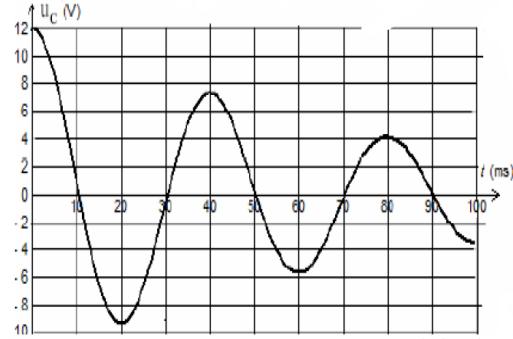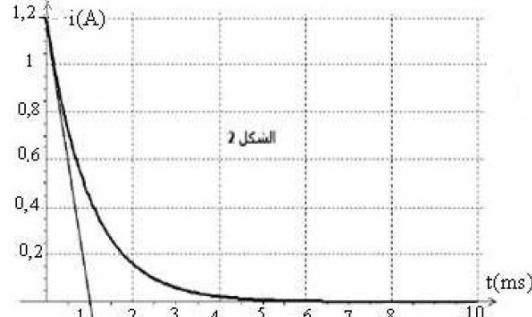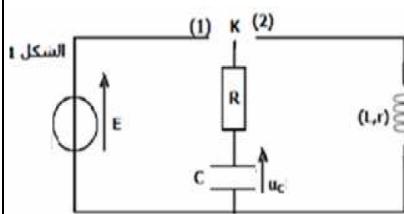نعيين ، باستعمال وسيط معلوماتي ، تغيرات شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة RC بدالة الزمن (انظر الشکل 2)



❖ تفريغ المکثف (3 نقط)

نوجع قاطع التيار الى الموضع 2 عند اللحظة t نعتبرها اصلا للتاريخ $t=0$ ونعيين التوتر $u_c(t)$ بين مربطي المکثف ، فنحصل على الشکل 3

ما هي الظاهرة التي تبرزها هذه التجربة

ما نظام التذبذبات الملاحظ

أوجد المعادلة التفاضلية التي تتحققها الشحنة $q(t)$. ما المقدار المسؤول

عن الظاهرة التي تبرزها هذه التجربة

عين شبه الدور T للتذبذبات

أحسب قيمة معامل التحریض الذاتی للوشيعة L باعتبار أن شبه الدور T

مساویا للدور الخاص T_0

❖ الدراسة الطافية للدارة RLC وصيانة التذبذبات (5,25 نقط)

1. باستعمال المعادلة التفاضلية التي تتحققها الشحنة $q(t)$ بين أن $\frac{dE_T}{dt} = -R_T \cdot i^2$ حيث E_T الطاقة الكلية للدارة و R_T المقاومة الكلية للدارة

2. أحسب تغير الطاقة الكلية لهذا المتذبذب بين اللحظتين $0 = t = 2T$ و $t = 2T$ و إستنتج n نسبة الطاقة الضائعة بمفعول جول عند اللحظة

$$n = \frac{\text{طاقة الكلية الضائعة}}{\text{طاقة الكلية البدنية}} = \frac{t = 2T}{\text{طاقة الكلية البدنية}}$$

3. قيمة المقاومة الداخلية للوشيعة هي : $u_g(t) = R_0 \cdot i = 10 \Omega \cdot r$ ولصيانة التذبذبات نركب على التوالی في الدارة RLC جهازا يزود الدارة

بتوتر i . ما قيمة المقاومة R_0 التي تمكن من الحصول على ذبذبات جبیة ؟

تحقق هذا الشرط فنحصل على ذبذبات جبیة . يمثل الشکل 4 كل من الطاقة الكهربائية المخزونة في المکثف E_e والطاقة المغناطیسیة في الوشيعة E_m في حالة صيانة الذبذبات


أ. تعرف على المنحنيين الممثلین في الشکل 4 معللا جوابك

ب. عين كل من دور $E_e(t)$ و $E_m(t)$ وقارنه مع الدور الخاص

للذبذبات T_0 أي أوجد كل من L و T_m و E_e و E_m بدالة الدور

T_0 الخاص

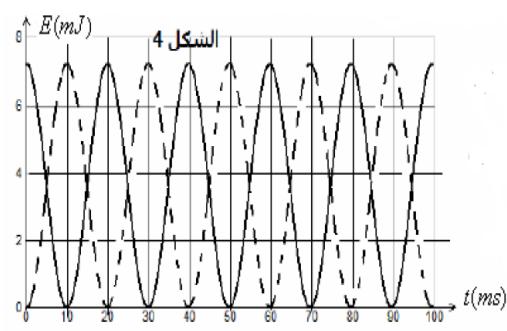ج. باستعمال المعادلة التفاضلية في حالة الصيانة بين أن الطاقة الكلية للداری ثابتة . أحسب قيمتها



❖ الكيمياء (7 نقط) (40 دقيقة)

التنقيط

مذكرة الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

الترين الثاني : المعايرة

الفيتامين C أو حمض الاسكوربيك $C_6H_8O_6$ يباع على شكل أقراص .
الهدف من هذا الترين تحديد كتلة الفيتامين C في قرص من هذا الدواء
نعطي الكتلة المولية لحمض الاسكوربيك هي $M=176 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
لإنجاز هذه العملية نسحق القرص بعانياة ونذيبه في الماء للحصول على محلول S حجمه $V=100\text{ml}$.
بعد قياس pH للمحلول نجد أن $\text{pH}=3,00$.

❖ تحديد $(C_6H_8O_6 / C_6H_7O_6^-)$

1. اعط معايرة تفاعل $C_6H_8O_6$ مع الماء

2. اعط الجدول الوصفي للتفاعل

3. عبر عن Δ بدلالة pH و C ثم أحسب قيمتها ، ماذا تستنتج ؟

4. أحسب تراكيز الانواع الكيميائية الموجودة في محلول عند التوازن

5. اعط تعبير $K_A(C_6H_8O_6 / C_6H_7O_6^-)$

6. أحسب قيمة K_A واستنتاج قيمة PK_A

7. اعط مخطط همينة النوعين الحمضي والقاعدي للمزدوجة $C_6H_8O_6 / C_6H_7O_6^-$

❖ المعايرة :

نأخذ حجما $V_0=10\text{ml}$ من محلول السابق ونضيف اليه حجما V_{eau} من الماء الخالص ، فنحصل على محلولاً مانيا (S₁) لنفس الحمض تركيزه C_1 . لتحديد تركيز C_1 نعتبر حجما $V_1=10\text{ml}$ من محلول (S₁) بواسطة محلولاً مانيا هيدروكسيد الصوديوم $(\text{Na}^+ + \text{HO}^-)$ تركيزه $C_2=2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ، بعد دراسة منحنى تغيرات pH للمحلول بدلالة الحجم المضاف إحداثيات نقطة التكافؤ هي : $E(V_{2E}=14\text{ml}; \text{PH}_E=8,3)$

1. اعط معايرة تفاعل المعايرة

2. أحسب قيمة ثابتة التوازن المقرنة لهذا التفاعل ، نعطي $?K_A(\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-) = 10^{-14}$

3. أحسب قيمة C_1

4. استنتاج كتلة حمض الاسكوربيك المذاب في محلول

5. استنتاج حجم الماء الخالص المضاف V_{eau}

6. من بين الكاشفين التاليين من هو المناسب لهذه المعايرة معللاً جوابك

0,5
0,5
0,75
0,75
0,5
0,75
0,5
0,75
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25

منطقة انعطافه	الكاشف
5,2-6,8	أحمر البروموفينول
3,1-4,4	الهيليانتين
8,2-10,0	فينول فتالين

م _____ ط سع _____ يد الجمي _____ ح
الله _____ وليه التوفيق _____