

# هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

ذ. محمد ارمولي

النقطة 20/.....

فرض محروس رقم 1 الدورة الثانية

مادة العلوم الفيزيائية

ثانوية النصر الإعدادية

نيابة اسا- الزاك

الإسم الكامل : ..... القسم ..... الرقم الترتيبی .....

الموضوع

السلم

التمرين الأول : (7 نقاط)

1. أرسم الرمز الإصطلاحي لكل عنصر.

قاطع التيار	أسلاك التوصيل	المحرك	المصباح	المولد (عمود)

2. ضع علامة (X) في المكان المناسب .

خطأ	صحيح	الجملة
		الموصل الكهربائي لا يسمح بمرور التيار
		للمصباح الكهربائي مربط واحد
		نغلق و نفتح الدارة الكهربائية باستعمال العمود
		المصباحان مركبان على التوالي إذا ركبا الواحد تلو الآخر
		المصباحان المركبان على التوالي يكونان حلقة واحدة مع العمود


3. أرسم تبيانة دارة كهربائية بسيطة .



2

التمرين الثاني : (8 نقاط)

✓ نعتبر التركيب الكهربائي الممثل أسفله :

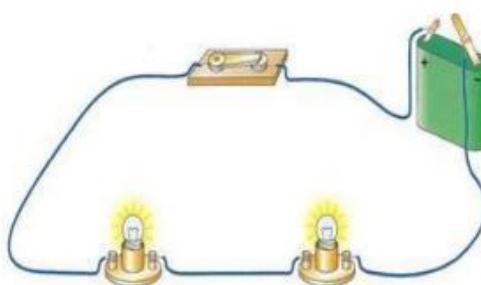

1


1. حدد نوع هذا التركيب .....

2. نزيل أحد المصباحين ، هل ينطفئ المصباح الثاني ؟ فسر لماذا ؟ .....

1

3. عند إضافة مصباح اخر كيف ستتغير شدة الإضاءة ؟ .....

1

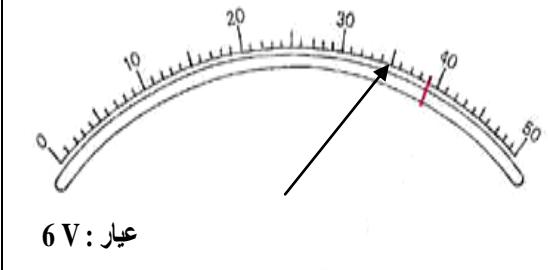الموضوع	السلم
<p>4. أرسم تبیانة التركیب الكهربائی .</p>	2
 <p>موقع الفيزياء والكيمياء http://pc1.ma http://pc1.ma/forum منتدي - تمارين - امتحانات جيم المسئوليات pc1</p> <p>5. حدد قيمة التوتر الكهربائي الذي يشير إليه الفولطметр .</p>	3
 <p>عيار : 6 V</p>	..... ..... ..... .....
<p><u>التمرين الثالث : (5 نقاط)</u></p> <p>✓ ذات يوم كنت برفقة صديقك ، فوجدتاما عمودا مرميا في الأرض فذهبتما إلى المختبر لتحديد قيمة توتر العمود .</p>	1,5
<p>1. إعطاء تعريف التوتر .</p> <p>..... ..... .....</p>	..... ..... .....
<p>2. ما هي المعدات اللازمة لتحديد قيمة توتر العمود ؟</p> <p>..... ..... .....</p>	1,5
<p>3. أرسم تبیانة التركیب الكهربائی اللازم لتحديد توتر العمود</p>	2
<p style="text-align: right;">حظ سعيد</p>	