

السنة الدراسية: 2014/2013
المستوى: الأولى ثانوي إعدادي
مدة الإنجاز: 1h

➤ يَضِيءُ مصباحان معا أو ينطفأان معا، إذا كانا مركبين على التوالي.....

2. أعط البيانة الكهربائية لهذا التركيب :

..... : التعليل

