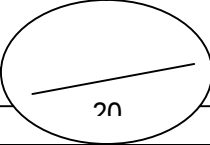


ذ: عبدالرحيم الزنبي

ثانوية فرخانة التأهيلية

فرض محروس رقم 3 الدورة الثانية
المادة : العلوم الفيزيائية

الاسم الكامل:
القسم: 1./..... الرقم:



التمرين الاول (8ن)

وحدة القياس	جهاز القياس	
		التوتر الكهربائي
		شدة التيار الكهربائي



1- أتمم الجدول التالي : (4ن)

2- إعط نص قانون العقد ؟ (2ن).....


.....
.....

3- بتطبيق قانون العقد أحسب شدة التيار I_2 في الحالتين التاليتين ؟ (2ن)

نعطي : $I_1 = 0.6A$ و $I_3 = 0.8A$

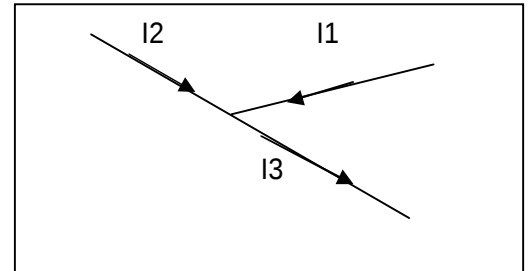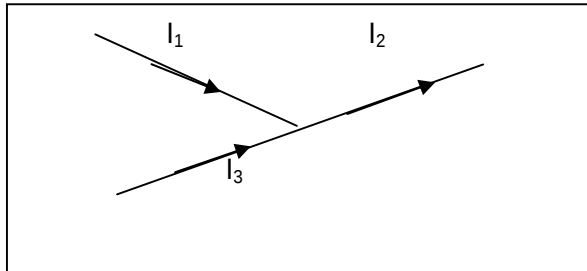

التمرين الثاني : (8ن)

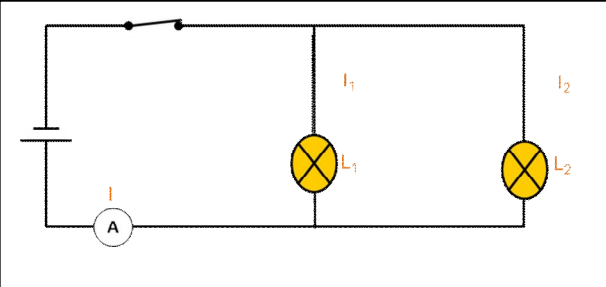

ننجز التركيب الكهربائي التالي .

1- حدد على التبيانة منحى التيار الكهربائي ؟ (2ن)

2- حدد العقدة الموجودة في الدارة ؟ (2ن)


3- تشير إبرة الأمبيرمتر المستعمل على العيار $C=3A$ والذي ميناؤه يحتوي

على 100 تدريجة إلى التدريجة 40 .

4- أحسب شدة التيار الكهربائي I الرئيسي المار في الدارة ؟ (2ن)

5- أحسب شدة التيار الكهربائي I_2 المار في المصباح L_2 ؟ إذا علمت أن شدة التيار الكهربائي المار في المصباح L_1 هي $I_1 = 0.5A$. (2ن)

التمرين الثالث : (4ن)

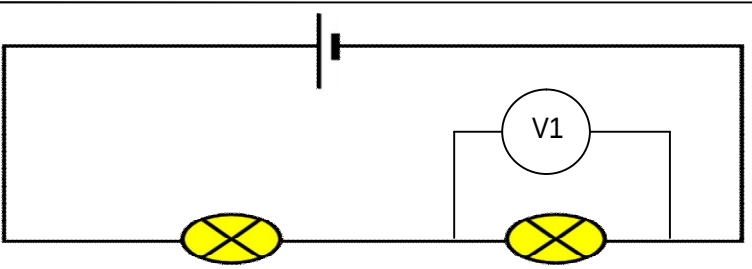

ننجز التركيب الكهربائي التالي

تشير إبرة الفولطمتر $V1$ المستعمل على العيار $C=3A$ والذي ميناؤه يحتوي على 100 تدريجة إلى التدريجة 60 .

1- أحسب التوتر الكهربائي $U1$ بين مربطي المصباح $L1$ ؟

2- أحسب التوتر الكهربائي $U2$ بين مربطي المصباح $L2$ إذا علمت أن التوتر بين مربطي المولد هو $U=6V$ ؟

Prf :abderrahim znibi