

هذا الملف تم تحميله من موقع : Talamid.ma

La résistance électrique

loi d'Ohm

prof: Ahmed katif

Rappel


Quelques appareils électronique sont constitués par des conducteurs ohmiques qu'on les appelle aussi résistors.

résistors




للمزيد من الملفات قم بزيارة الموقع : Talamid.ma

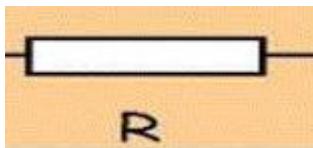
➤ Le symbole normalisé du conducteur ohmique est:




OU

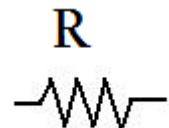

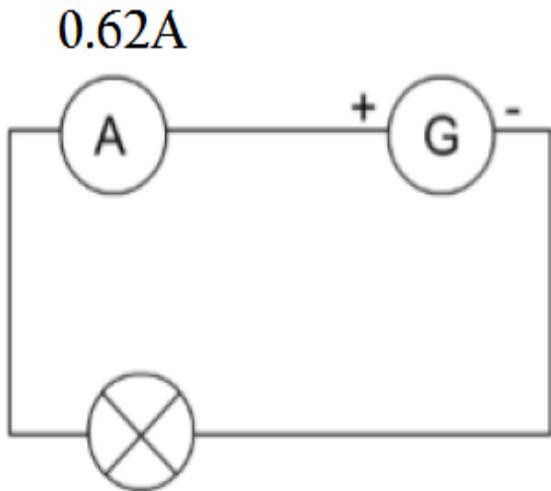- Le conducteur ohmique dite aussi « résistor » installé dans un circuit a pour effet la diminution de l'intensité notée « I » du courant électrique dans le circuit.



Diminution de l'intensité

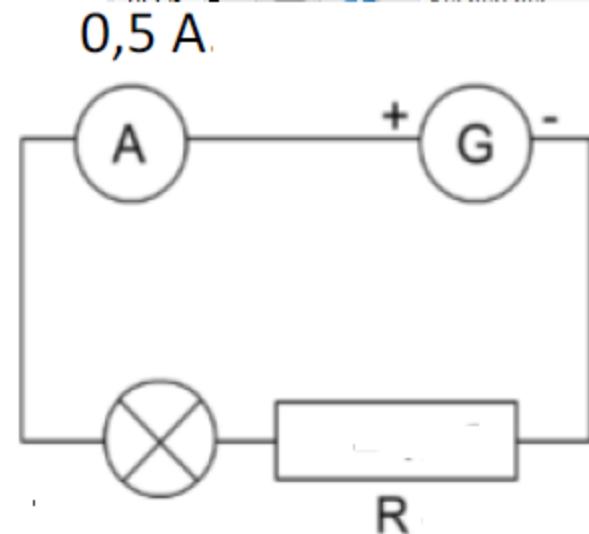

$$I = 0,62\text{A}$$

$$I = 0,5\text{A}$$

Conclusion

Le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par une grandeur physique qu'on appelle la résistance.

La résistance est notée par R .

L'unité légale (S.I) de la résistance est l'Ohm dont le symbole est Ω .

Méga-ohm $M\Omega$		Kilo-ohm $k\Omega$			Ohm Ω

$$2 \text{ k}\Omega = 2000\Omega$$

$$700\Omega = 0,700\Omega$$


-On dit que la résistance vaut 250 Ohm et on écrit $R=250 \Omega$.

-On mesure la résistance par un appareil qu'on appelle l'Ohmmètre.

II-loi d'Ohm

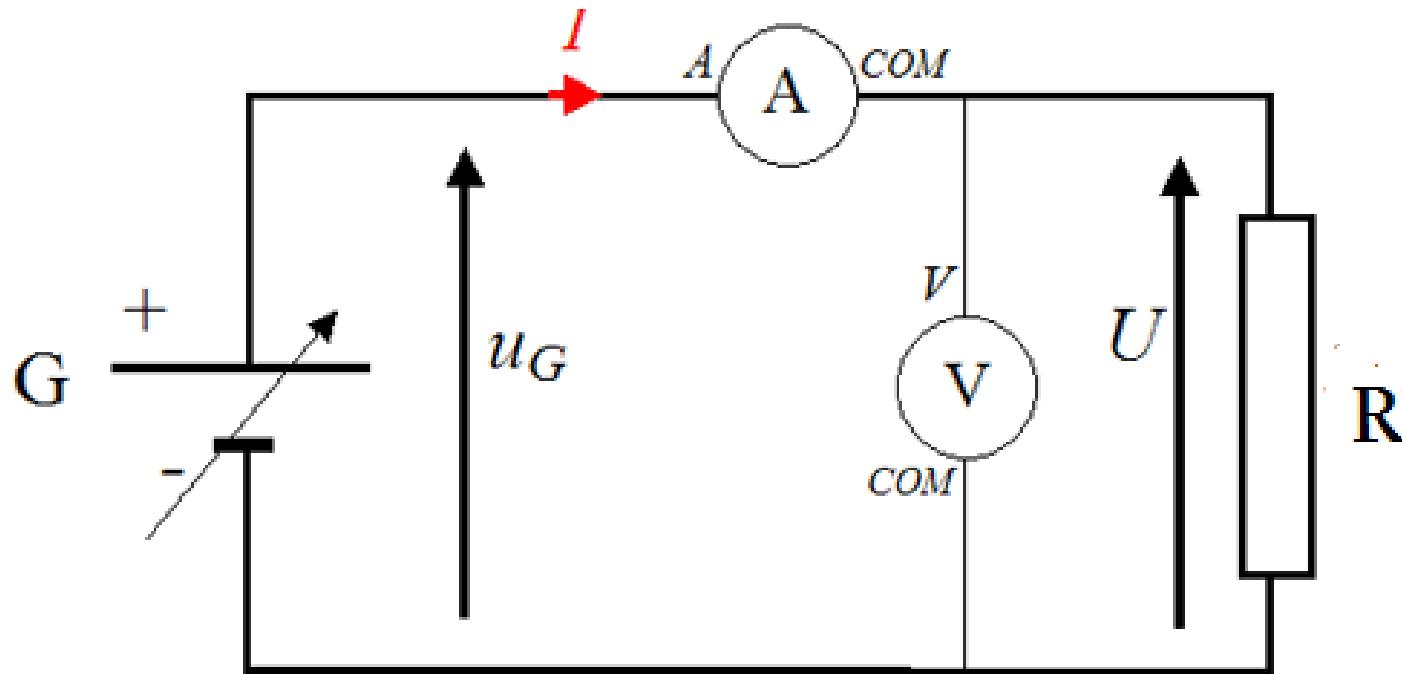1)expérience

On réalise le montage ci-dessous en montant en série un générateur de tension U_G variable, un ampèremètre pour mesurer l'intensité I et un conducteur ohmique de résistance $R=100 \Omega$, puis on mesure la tension U au borne du conducteur ohmique par un voltmètre.



Les mesures des intensités et des tensions sont enregistrées dans un tableau ci:

Tension U En volt (v)	2	4	6	8	12
Intensité I En ampère(A)	0,02	0,04	0,06	0,08	0,12
Le rapport $\frac{U}{I}$	100	100	100	100	100

Observation


On observe que le rapport $\frac{U}{I}$ reste constant pendant les mesures

$$\frac{U}{I} = 100 \text{ v/A} . \quad \text{le v/A c'est l'unité ohm v/A} \longrightarrow \Omega$$

Cette constante $\frac{U}{I}$ est la résistance R du conducteur ohmique.

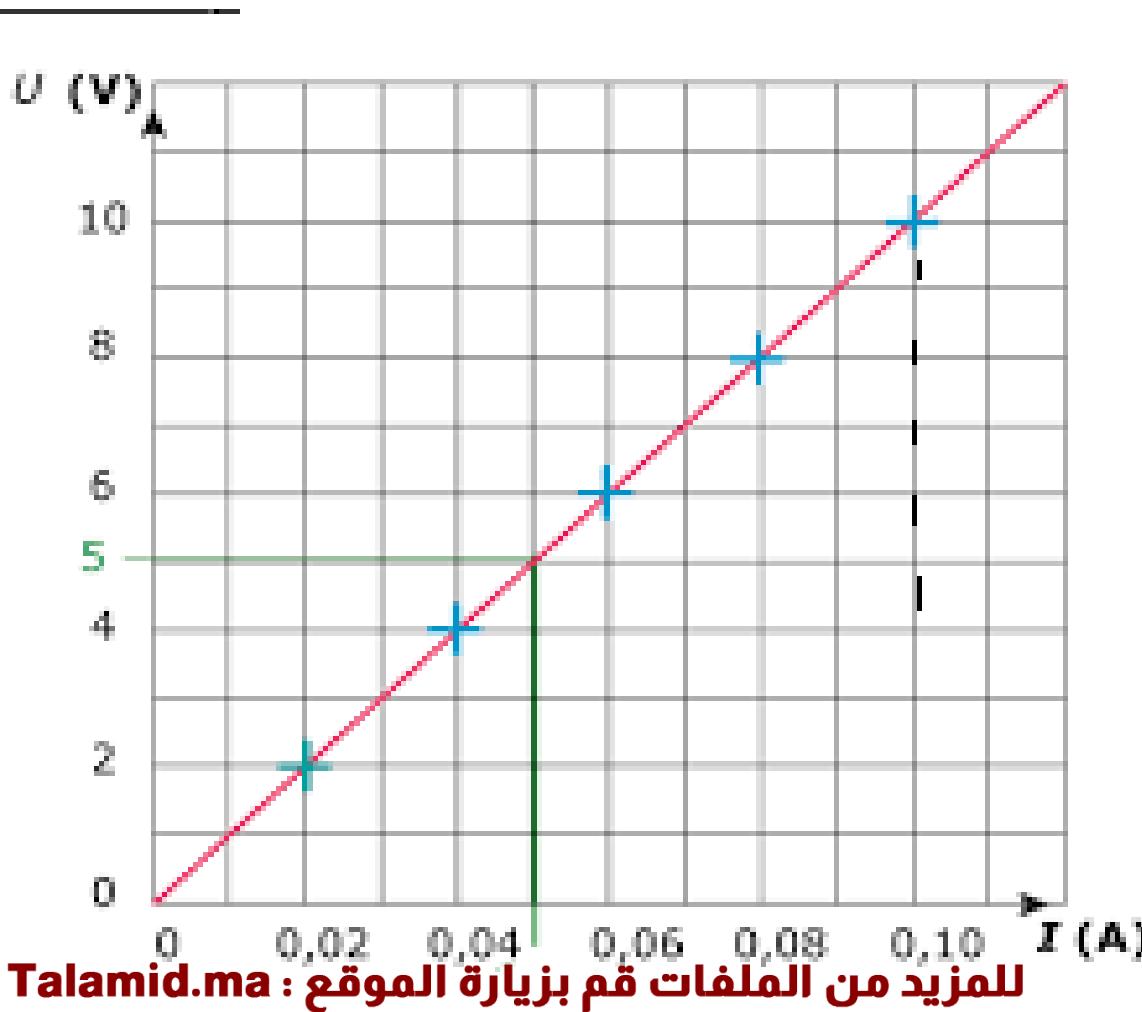2) graphique de la caractéristique courant-tension du conducteur ohmique.

On trace alors la caractéristique graphique de la tension U en fonction de l'intensité I .



Observation et interprétation

On observe que le graphique représentant la caractéristique (courant –tension) une droite passant par l'origine du repère.

La tension au borne du conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse.

comment déterminer Le coefficient de proportionnalité qui est la résistance du conducteur à partir de la courbe?

On prend un point de la courbe par exemple un point de coordonnées A(0,06A;6V).

$$\text{Donc } R = \frac{U}{I} = (6V) / (0,06A) = 100\Omega$$

Conclusion

La tension U au bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse.

La formule mathématique de cette loi d'Ohm est. $R = \frac{U}{I}$ ou $U = R \cdot I$

U en volt(v) et I en ampère(A) et la résistance R en Ohm Ω

Exercice1

Quelle intensité traverse un conducteur ohmique de résistance 400Ω s'il est soumis à une tension de 40 V?

Solution

On applique $I = U / R$

$$I = 40 / 400$$

$$I = 0,1 \text{ A} = 100 \text{ mA}$$

Exercice 2

Un conducteur ohmique est traversé par un courant de 10 mA quand il est soumis à une tension de 20 V.

Quelle est la valeur de la résistance?

Solution

On applique $R = U / I$ (attention aux unités).

$$R = 20 / 0,01$$

$$R = 2000 \Omega$$

Exercice 3

Un conducteur ohmique de résistance de $1\,000 \Omega$ est parcouru par un courant de 220mA.

A quelle tension est-il soumis?

solution

$$U=R \cdot I = 1000 \times 0,22 = 220 \text{ V}$$

prof: Ahmed katif