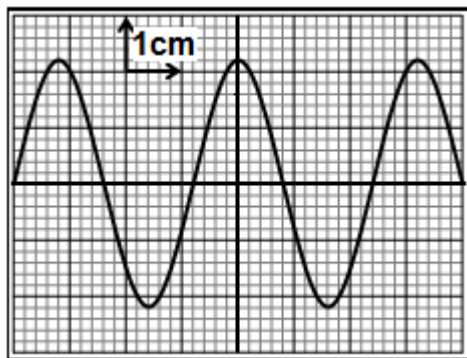


الفيزياء: (13 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقط)



1. أجب بصحيح أو خطأ.
 - راسم التذبذب جهاز يستعمل لقياس التوتر الكهربائي.
 - لقياس توتر U_{AB} نصل المرتبط COM لفولطمتر رقمي بالنقطة A والمربط V بالنقطة B.
 - $U_{AC} = U_{BC} - U_{BA}$.
2. نعين بواسطة راسم التذبذب توترا متناوبا جيبييا فنحصل على الشكل التالي على الشاشة: الحساسية الرأسية للجهاز هي $S_y = 5V/cm$ والحساسية الأفقية هي $S_x = 50ms/cm$.
 - 1.2 حدد القيمة القصوى للتوتر U_{max} .
 - 2.2 أحسب قيمة التوتر الفعال U_e .
 - 3.2 حدد الدور T و التردد f للتوتر المعين.
 - 4.2 باعتبار الشاشة الممثلة في التبيانة، حدد قيمة الحساسية الأفقية التي يجب ضبط الجهاز عليها لكي نشاهد على الشاشة دورا واحدا.

1,5

1


1

1,5

1

التمرين الثاني: (7 نقط)

نعتبر الدارة الكهربائية جانبه:

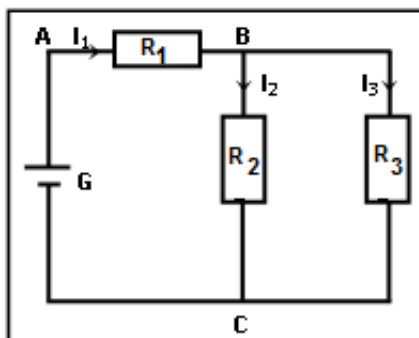

1. إعط تعبير قانون أوم لموصل أومي مذكرا بوحدة كل مقدار.
2. علما أن $I_2 = 0,04A$ ، بين أن مقاومة الموصل الأومي R_2 هي $R_2 = 20\Omega$.
3. حدد شدة التيار I_3 المار في الموصل الأومي R_3 .
4. بتطبيق قانون العقد، أحسب الشدة I_1 للتيار المار في الموصل الأومي R_1 .
5. بتطبيق قانون إضافية التوترات، أحسب التوتر U_{AB} .
6. استنتج قيمة مقاومة الموصل الأومي R_1 .
7. أحسب مقاومة الدارة R_{AC} (المقاومة المكافئة للتركيب بين A و C).
نعطي: $U_{BC} = 0,8V$; $U_{AC} = 2V$; $R_3 = 5\Omega$

1

0,5

1

1

1

1

1,5

الكيمياء: (7 نقط)

- الصيغة العامة لمركب عضوي غازي هي C_nH_{2n} (حيث n عدد صحيح) وكثافته بالنسبة للهواء $d \approx 0,966$.
- 1- عرف المول
- 2- أحسب الكتلة المولية لهذا الغاز
- 3- أوجد الكتلة المولية لهذا المركب بدلالة n
- 4- استنتج قيمة n والصيغة الإجمالية لجزيئة الغاز.
- 5- نتوفر على قارورة حجمها $V = 750cm^3$ تحتوي على الغاز السابق.
- 1-5 أحسب كمية مادة الغاز في القارورة . نعطي الحجم المولي في هذه شروط هو $V_m = 24 l/mol$.
- 2-5 استنتج كتلة الغاز في القارورة.
- 3-5 أحسب عدد جزيئات الغاز المتواجدة في القارورة.
- نعطي : $M(H) = 1g.mol^{-1}$; $M(C) = 12g.mol^{-1}$;
ثابتة أفوكادرو: $N_A = 6,02.10^{23} mol^{-1}$; الحجم المولي $V_m = 24L.mol^{-1}$

0,5

1,5

1

1

1,5

1

0,5

الأستاذ حاليب عزيز