

1- نتوفر على قارورة معدنية حجمها $V = 12l$ بداخلها غاز الإيثان C_2H_6 في شروط لدرجة الحرارة و الضغط حيث الحجم المولى: $V_m = 24l.mol^{-1}$.

1- أحسب الكتلة المولية لغاز الإيثان .

2- حدد $n(C_2H_6)$ كمية مادة غاز الإيثان الموجودة في القارورة.

3- استنتج m كتلة غاز الإيثان الموجود في القارورة. نعطي: $M(C) = 12g.mol^{-1}$ ، $M(H) = 1g.mol^{-1}$

II- عند درجة حرارة $25^\circ C$ و تحت ضغط $P = 1.5bar$ ، تحتوي زجاجة مكمة الغلق سعتها $V = 2l$ على غاز (X) نعتبره كاملاً . عرف الغاز الكامل.

1- أكتب تعريف معايير الحالة للغازات الكاملة .

3- بتطبيق هذه المعادلة ؛ حدد n كمية مادة الغاز (X) المتواجد في الزجاجة. نعطي: $R = 8,31Pa.m^3.K^{-1}.mol^{-1}$

4- أوجد قيمة الحجم المولى V_m في الظروف التي يوجد عليها الغاز(X) في الزجاجة.

الفزياء 1 :

نعتبر الدارة المبينة على الشكل جانبه. حيث يحتوي الإناء على محلول مائي لكlorور النحاس II (Cu^{2+}) ; $2Cl^-$.

1- انقل الشكل ثم بين عليه منحني التيار الكهربائي في كل فرع . الأمبير متر A_1 مستعمل تحت العيار $C=1A$ وتشير إبرته إلى التدرجية $n=64$ ، عدد تدرجات مينائه هي $n_0=100$.

2- احسب شدة التيار I_1 الذي يجتاز المصباح L_1 .

3- احسب الارتباط المطلق، ثم استنتاج دقة القياس حيث فئة الجهاز هي 1.5 .

4- ما طبيعة حملة الشحن الكهربائية في المصباحين؟ وفي المحلول؟

5- يشير الأمبير متر A إلى الشدة $I=1A$. احسب عدد أيونات Cu^{2+} المنتقلة عند تشغيل الدارة لمدة زمنية $\Delta t=10min$.

الفزياء 2 :

يمثل الشكل جانبه ترکیبا کهربائی يحتوي على: مولد کهربائي G للتوتر المستمر و موصلات أومية متماثلة مقاوماتها $R=30\Omega$. لتكن I شدة التيار الكهربائي التي تغير الدارة .

1) انقل الشكل على ورقه التحرير و حد عليه المنحني الاصطلاحي للتيار في كل فرع .

2) بواسطة أمبير متر من فئة 1.5 نقىس شدة التيار الكهربائي I المار في الفرع الرئيسي . تشیر الإبرة إلى التدرجية $n=60$ على ميناء يحتوي على $n_0=100$ تدرجية حيث العيار المستعمل هو 1 A .

3-2) بين على التبیانة کیفیة ربط الأمپیر متر لقیاس الشدة I مع الإشارة إلى المربطین + و - .

2-2) حدد قيمة شدة التيار الكهربائي المقاس .

3-2) أحسب قيمة الارتباط المطلق ΔI . ثم استنتاج دقة القياس .

4-2) مثل التوترات الكهربائية التالية U_{AB} ، U_{AC} ، U_{CB} و U_{PN} .

3) بواسطة جهاز کاشف التدبیب نقىس التوتر U_{AB} عند استعمال الحساسية $S_y=5V/div$. فتنقل البقعة الصوئية ب 3 تدرجات $Y=3div$.

1-3) أوجد قيمة التوتر U_{AB} .

2-3) بواسطة فولطمتر نقىس التوتر U_{AC} ،

7- بين على الشكل کیفیة ربط الفولطمتر و حد قيمة التوتر U_{AC} علما أن الإبرة تشیر إلى التدرجية $n=90$ على ميناء يحتوي على 100 تدرجية، حيث العيار المستعمل هو 10V .

ب- استنتاج باعتماد قانون إضافية التوترات قيمة التوتر U_{CB} .

(3.3) بتطبیق قانون العقد في العقدة A ما هي العلاقة بين I و I_1 و I_2 ؟

(4.3) بتطبیق قانون العقد في العقدة C ما هي العلاقة بين I و i_3 و i_4 و i_5 ؟

(5.3) حدد شدتي التيار الكهربائي I_2, I_1 المارين في R_1 و R_2 .

(6.3) استنتاج I_3 و i_4 و i_5 .

(4) أحسب المقاومة المكافأة للجزء (BC) بطريقتين مختلفتين .

(5) أحسب المقاومة المكافأة للجزء (AC) بطريقتين مختلفتين .

(6) استنتاج المقاومة المكافأة للجزء (AB) .

(7) باستعمال علاقه مقسم التوتر بين أن: $U_{AC} = \frac{3 \times U_{AB}}{5}$.

