

الثانوية التأهيلية أيت باها	لهم باسم الله الرحمن الرحيم	الأستاذ : رشيد جنكل
نيابة أشتوكة أيت باها	فرض محروس رقم 2 الدورة الثانية	القسم : جذع مشترك علمي 2
المدة : ساعتان : 26/ 04/ 2016	السنة الدراسية : 2015 / 2016	المادة : الفيزياء والكيمياء

## نعطي الصيغ الحرفية (مع الناطير) قبل التطبيقان العددية


### ❖ الفيزياء (13,75 نقطة)

التنقيط

#### التمرين الأول: قياس شدة التيار الكهربائي ( 05,25 نقطة )

نعتبر التركيب المبين في الشكل جانبه.

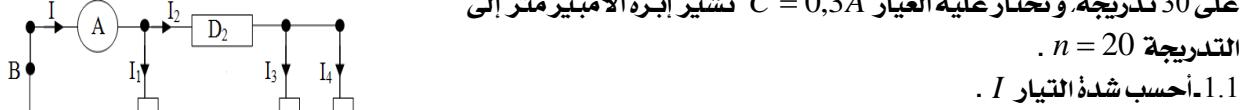1. لقياس شدة التيار الكهربائي  $I$  المار في الفرع الرئيسي. نستعمل جهاز أمبير متر ذي الإبرة فنته  $X = 1,5$  يحتوي ميناً وله على 30 تدريجة ونختار عليه العيار  $C = 0,3A$  تشير إبرة الأمبير متر إلى التدريجة  $n = 20$ .



1.1- أحسب شدة التيار  $I$ .

2.1- أوجد الإرتياض المطلق  $\Delta I$  ثم أطرو شدة التيار  $I$ .

3.1- حدد الإرتياض النسبي لهذا القياس وعبر عنه ب%

2. إذا علمنا أن شدة التيار  $I$  تمر في المقطع  $AB$  خلال المدة الزمنية  $\Delta t = 1\text{ min}$ .

1.2- أحسب كمية الكهرباء  $Q$  التي عبرت هذا المقطع خلال المدة الزمنية  $\Delta t$ .

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot N \quad \text{التي عبرت هذا المقطع خلال هذه المدة الزمنية. نعطي, } C$$

3. أكتب قانون العقد

4. إذا علمنا أن  $I_1 = I_4 = 0,05A$  عين شدة التيار  $I_2$  و  $I_3$  و  $I_5$ .

#### التمرين الثاني : حساب عدد الأيونات المتنقلة في محلول عند إشتغال الدارة ( 04,5 نقطة )

نعتبر الدارة المبينة على الشكل جانبه. حيث محلول المتواجد في الإناء هو محلول مائي لكالورور النحاس  $(\text{Cu}^{2+}; 2\text{Cl}^-)$ .

1. انقل الشكل ثم بين عليه منحى التيارات الكهربائية في كل فرع.

2. احسب شدة التيار  $I_1$  الذي يجتاز المصباح  $L_1$ .

3. يحتوي الأمبير متر  $A_1$  على عيارات أخرى  $1,5$  و  $0,5$  A. هل


يمكن استعمال هذه العيارات لقياس هذه الشدة معلاً جوابك

4. ما هو العيار الأفضل من بين هذه العيارات الثلاث؟ على جوابك

5. ما طبيعة حملة الشحن الكهربائية في المصباحين؟ وفي محلول

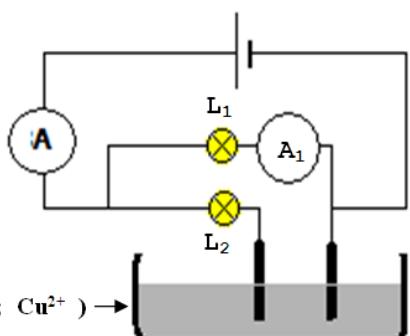6. يشير الأمبير متر  $A$  إلى الشدة  $I=1A$ . احسب عدد أيونات  $\text{Cu}^{2+}$

المتنقلة عند تشغيل الدارة لمدة زمانية  $\Delta t=10\text{min}$



#### التمرين الثالث : دراسة التوتر المتناوب الجيبي ( 04,00 نقطة )

1. أجب بصحيح أو خطأ.

- راسم التذبذب جهاز يستعمل لقياس التوتر الكهربائي.

- لقياس توتر  $U_{AB}$  نصل المربط COM لفولطمتر رقمي بالنقطة A والمربط V بالنقطة B.

$$U_{AC} = U_{BC} - U_{BA}$$

2. تعابين بواسطة راسم التذبذب توترا متناوبا جيبيا فنحصل على الشكل

التالي على الشاشة الحساسية الرئيسية للجهاز هي

$$S_x = 50\text{ms/cm} \quad S_y = 5\text{V/cm}$$

1.2. عرف التوتر المتناوب الجيبي


1.3. حدد القيمة القصوى للتوتر  $U_{max}$ .

2.2. أحسب قيمة التوتر الفعال  $U_e$ .

3.2. حدد الدور  $T$  والتعدد  $f$  للتوتر العاين.

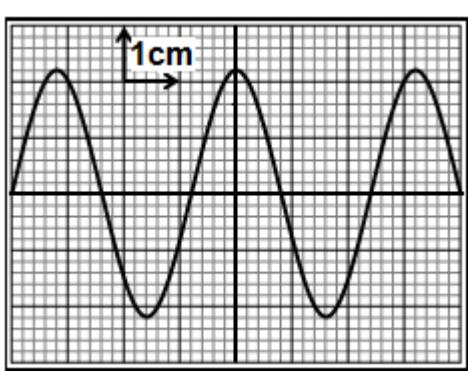3. باعتبار الشاشة الممثلة في التبليغة. حدد قيمة الحساسية الأفقية التي

يجب ضبط الجهاز عليها لكي نشاهد على الشاشة دوار واحدا.



<p><b>التمرين الرابع :</b> دراسة المركب العضوي الغازي <math>C_nH_{2n}</math> ( 6,25 نقطة )</p> <p>الصيغة العامة لمركب عضوي غازي هي <math>C_nH_{2n}</math> حيث <math>n</math> عدد صحيح وكثافته بالنسبة للهواء <math>d \approx 0,966</math>.</p> <p>1- عرف الحجم المولى <math>V_m</math></p> <p>2- أحسب الكتلة المولية لهذا الغاز</p> <p>3- أوجد الكتلة المولية لهذا المركب بدلالة <math>n</math></p> <p>4- استنتاج قيمة <math>n</math> والصيغة الإجمالية لجزيئه الغاز</p> <p>5- تتوفر على قارورة حجمها <math>V=750\text{cm}^3</math> تحتوي على الغاز السابق.</p> <p>5-1 ندرس هذا الغاز في الشروط الاعتيادية . أذكر هذه الشروط مع قيمة الحجم المولى <math>V_m</math></p> <p>5-2-5 أحسب كمية مادة الغاز الموجودة في القارورة.</p> <p>3-5 استنتاج كتلة الغاز في القارورة.</p> <p>4-5 أحسب عدد جزيئات الغاز المتواجدة في القارورة.</p> <p>نعطي ، <math>M(C)=12\text{g.mol}^{-1}</math> ; <math>M(H)=1\text{g.mol}^{-1}</math> ; <math>N_A=6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}</math> ثابتة أفوکادرو.</p>	<p>ن 0,75</p> <p>ن 0,5</p> <p>ن 0,5</p> <p>ن 1</p> <p>ن 0,75</p> <p>ن 1</p> <p>ن 1</p> <p>ن 0,75</p>
---	--

القانون الأول للإمتحان او مبدأ السكون الإمتحاني :

« يبقى الإمتحان ساكنا ... ما لم يؤثر عليه المتعلم ... » ذ.رشيد جنكـل  
 حظا سعيد للجميع  
 الله ولي التوفيق

