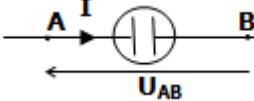
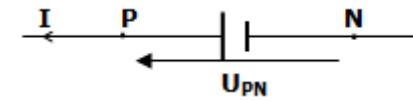
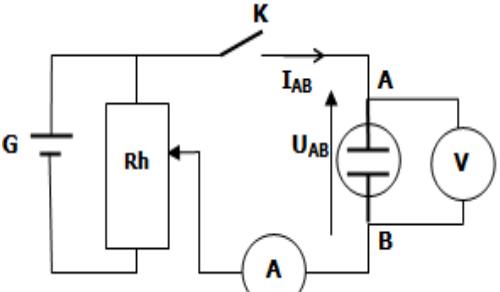
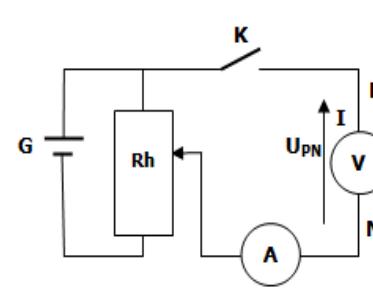
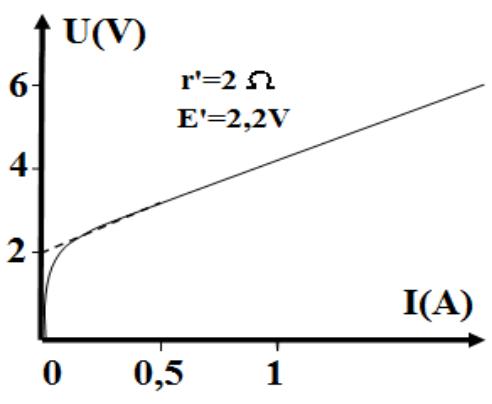
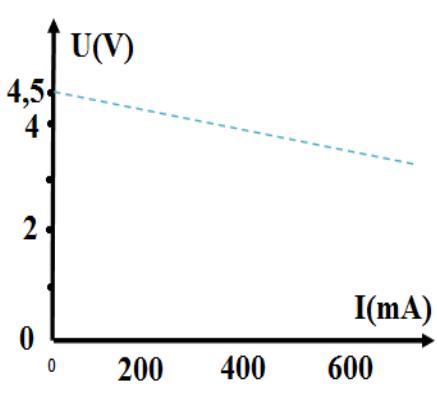


Caractéristiques de générateurs, récepteurs-point de fonctionnement

<p>المحل الكهربائي</p> <p>المستقبل ثنائي قطب كهربائي يحول جزءا من الطاقة الكهربائية المكتسبة إلى شكل آخر من الطاقة إضافة إلى الطاقة الحرارية</p>	<p>العمود الكهربائي</p> <p>العمود ثنائي قطب كهربائي ينتج الطاقة الكهربائية من تلقاء نفسه</p>																																		
																																			
																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>$U_P(V)$</th> <th>0</th> <th>0,50</th> <th>1</th> <th>1,5</th> <th>2</th> <th>2,5</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>$I(A)$</th> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,02</td> <td>0,06</td> <td>0,14</td> <td>0,4</td> <td>0,9</td> <td>1,4</td> </tr> </tbody> </table>	$U_P(V)$	0	0,50	1	1,5	2	2,5	3	4	5	$I(A)$	0	0	0	0,02	0,06	0,14	0,4	0,9	1,4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>$U(V)$</th> <th>4,50</th> <th>4,35</th> <th>4,20</th> <th>4,05</th> <th>3,90</th> <th>3,75</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>$I(mA)$</th> <td>0</td> <td>100</td> <td>200</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	$U(V)$	4,50	4,35	4,20	4,05	3,90	3,75	$I(mA)$	0	100	200	300	400	500
$U_P(V)$	0	0,50	1	1,5	2	2,5	3	4	5																										
$I(A)$	0	0	0	0,02	0,06	0,14	0,4	0,9	1,4																										
$U(V)$	4,50	4,35	4,20	4,05	3,90	3,75																													
$I(mA)$	0	100	200	300	400	500																													
																																			
<p>- مميزة المحل جزء من مستقيم لا يمر من أصل المعلم : إن محل ثنائي قطب غير نشيط و خططي . وهكذا تكتب مميزة عمود على شكل : $U_{AB} = E' + r'I$</p> <p>حيث E' القوة الكهرومغناطيسية للمحل و r' المقاومة الداخلية للمحل</p>	<p>- مميزة العمود جزء من مستقيم لا يمر من أصل المعلم : إن العمود ثنائي قطب نشيط و خططي . وهكذا تكتب مميزة عمود على شكل : $U_{PN} = E - rI$</p> <p>حيث E القوة الكهرومغناطيسية للعمود و r المقاومة الداخلية للعمود</p>																																		
<p>قبل انجاز دارة كهربائية تحتوي على ثنائي قطب نشيط و آخر غير نشيط يجب التعرف على التوتر U_F بين قطبيهما و شدة التيار I_F التي تجذّر كلا منهما و ذلك لتفادي إتلاف المركبات.</p> <p>تسمى النقطة F نقطة اشتغال الدارة.</p> <p>هناك طريقتان لتحديد نقطة اشتغال الدارة</p>	<p>نقطة اشتغال دارة:</p>																																		
<p>- الطريقة المبسطة:</p> <p>نرسم مميزة ثنايي القطب في المعلم نفسه و باستعمال السلم نفسه ، تمثل نقطة التقاطع المميزة نقطه اشتغال الدارة.</p> $F(I_F, U_F)$ $U_F = E' + r' \frac{E - E'}{r + r'} = E - r \frac{E - E'}{r + r'}$ $I_F = \frac{E - E'}{r + r'}$ $U_F = E' + r' \frac{E - E'}{r + r'} = E - r \frac{E - E'}{r + r'}$	