

الجزء الثاني :  
الكهرباء  
المحور الثاني  
الوحدة 3

ذ. هشام محجر

# تجميع الموصلات الأوتومية

## Association des conducteurs ohmiques

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
السلام علىكم ورحمة الله وبركاته  
الجذع المشترك  
الفيزياء جميع الشعب  
الصفحة :  $\frac{1}{2}$

- \* نسمى ثانوي قطب كل مركبة كهربائية (أو تجميع لمركبات كهربائية) ذات مربطين أو قطبين .
- \* ثانوي القطب غير النشيط هو ثانوي قطب لا يحدث تيارا كهربائيا من تقاء نفسه ، أي التوتر  $U_{AB}$  بين مربطيه منعدم عندما لا يمر فيه تيار كهربائي ( $I = 0$ ) .
- \* الموصى الأوتومي ثانوي قطب غير نشيط يتحقق فيه قانون أوم .
- \* نسمى المميزة دراسة تغيرات التوتر  $U_{AB}$  بين مربطي ثانوي قطب (AB) بدلالة شدة التيار الكهربائي  $I$  المار فيه أو العكس (  $U_{AB} = f(I)$  ;  $I = f(U_{AB})$  ) .
- \* نص قانون أوم : عند درجة حرارة ثابتة ، يتناسب التوتر  $U_{AB}$  بين مربطي موصى أومي مقاومته  $R$  اطراط مع شدة التيار  $I$  المار فيه  $I = G \cdot U_{AB}$  أو  $U_{AB} = R \cdot I$  مع  $G = \frac{1}{R}$  مواصلة الموصى الأوتومي وحدتها السيemens  $S$  .
- \* يعتبر سلك فزي ، ذو مقطع ثابت ، موصلًا أوميا إذا أبقيت درجة حرارته ثابتة . وتبيّن التجارب أن مقاومته تتبع بطوله  $\ell$  وبمقطعه  $S$  وبنوعيته حيث  $R = \rho \cdot \frac{\ell}{S}$  مع  $\rho$  مقاومية الموصى الأوتومي وهي مقدار فيزيائي يميز نوعية السلك ، وحدتها في (ن ، ع) هي الأوم متر  $\Omega \cdot m$  .
- \* في حالة تركيب  $n$  موصل أومي ( $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ ) على التوالى ، فإن المقاومة المكافأة هي  $R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i$  .
- \* في حالة تركيب  $n$  موصل أومي ( $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$ ) على التوازي ، فإن المقاومة المكافأة هي  $G_{eq} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$  .
- \* المعدلة موصى أومي تتكون من سلك فزي مكون من أشابة الحديد والنحاس ، مقطعه ثابت ، ملفوف حول أسطوانة عازلة . وتتوفر المعدلة على ثلاثة مرباط ، المربطان  $A$  و  $B$  ثابتان والمربط  $C$  متحرك يسمى الزالقة .
- \* تستعمل المعدلة في دارة كهربائية إما لتغيير شدة التيار الكهربائي المار في الدارة عند تركيبها على التوالى مع المركبات الأخرى ، وإما لتغيير التوتر عند استعمالها كمقسم التوتر (على التوازي) بين مربطي ثانوي قطب ما .

تمرين 3 :

- يعبر عن القدرة الكهربائية لثانوي قطب بـ:  $P = U \cdot I$
- أوجد العلاقة بين القدرة  $P$  والمقاومة  $R$  لموصى أومي وشدة التيار  $I$  المار فيه .
  - نقرأ على موصى أومي ما يلي:  $(0,5W; 560\Omega)$  .
  - ماذا تعنى هذه الأرقام؟
  - احسب  $I_{max}$  شدة التيار القصوى التي يتحملها هذا الموصى الأومي .
  - نريد صنع مسخن كهربائي قدرته  $P = 200W$  يشتغل تحت توتر  $U = 50V$  بلف سلك طوله  $\ell = 12m$  حول أسطوانة .
  - احسب  $I$  شدة التيار الذي يمر في المسخن .
  - احسب  $R$  مقاومة السلك .
  - أوجد قيمة  $\rho$  مقاومية السلك علما أن قطر مقطعه هو  $d = 0,5mm$  .

تمرين 1 :

أتم الجدول أسفله:  $R$  مقاومة موصى أومي ، مواصلته  $G$  ،  $U$  توتر بين مربطيه و  $I$  شدة التيار الذي يمر فيه .

$U(V)$	$I(mA)$	$R(\Omega)$	$G(S)$
	900	2,5	
12		200	
6			$6,25 \cdot 10^{-3}$

تمرين 2 :

- يمر تيار كهربائي شدته  $I = 16mA$  في موصى أومي مقاومته  $R = 27\Omega$  من المربط  $B$  نحو  $A$  .
- احسب التوتر  $U_{BA}$  .
- استنتاج التوتر  $U_{AB}$  .
- التوتر بين مربطي موصى أومي هو  $U_{AB} = 2,2V$  وشدة التيار المار فيه هي  $I = 47mA$  .
- حدد منحى التيار في هذا الموصى الأومي .
- احسب مقاومته  $R$  ومواصلته  $G$  .

الجزء الثاني :  
الكهرباء  
المحور الثاني  
الوحدة 3

ذ. هشام حجر


# تجميع الموصلات الأومية

## Association des conducteurs ohmiques

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السلام علىهم ورحمة الله وبركاته

الجذع المشترك  
الفيزياء جميع الشعب  
الصفحة :  $\frac{2}{2}$

تمرين 7 :

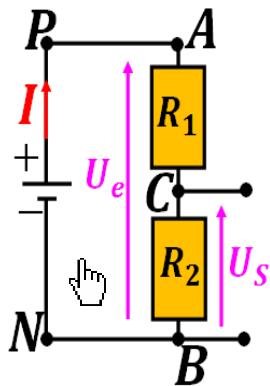


نعتبر تركيب مقسّم التوتر جانبی: نعطي:  $U_e = 16 \text{ V}$  و  $R_1 = 330 \Omega$  و  $R_2 = 3300 \Omega$

- 1- عبر عن شدة التيار  $I$  بدلالة  $R_2$  و  $R_1$  و  $U_e$ .
- 2- أوجد العلاقة بين توتر الخروج  $U_s$  و  $U_e$  و  $R_1$  و  $R_2$ . احسب  $U_s$ .

تمرين 8 :

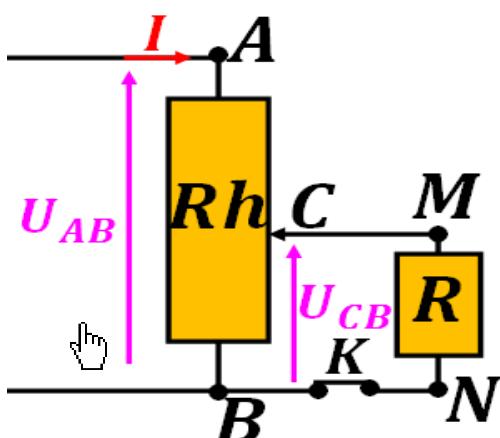نعتبر تركيب مقسّم التوتر أسفله، الذي يمكننا من الحصول على  $U_{CB}$  توتر مستمر قابل للضبط، مطبق بين مربطي موصل أومي مقاومته  $R = 20 \Omega$ . نطبق توتر  $U_{AB} = 100 \text{ V}$  بين مربطي المعدلة  $AB$  مقاومتها الكلية  $R_{AB} = 100 \Omega$ .




- 1- نفتح قاطع التيار  $K$ ، ونأخذ  $R_{AC} = 40 \Omega$  مقاومة الجزء  $AC$  من المعدلة. احسب كلا من  $U_{CB}$  التوتر بين مربطي  $C$  زالقة المعدلة و  $B$ ، وكذا الشدة  $I_{AC}$  للتيار المار فيها.

- 2- نغلق قاطع التيار  $K$ . احسب من جديد قيمة  $U_{CB}$ ، وكذا شدة التيار المار في كل فرع من الفروع  $AC$  و  $CB$  و  $MN$ .

تمرين 4 :

نعتبر ست موصلات أومية لها نفس المقاومة  $R = 5\Omega$ . 1- احسب  $R_{eq}$  المقاومة المكافئة لتجميع هذه الموصلات الأومية على التوالي.

- 2- احسب  $R_{eq}$  المقاومة المكافئة لتجميع هذه الموصلات الأومية كما يبين الشكل أسفله.

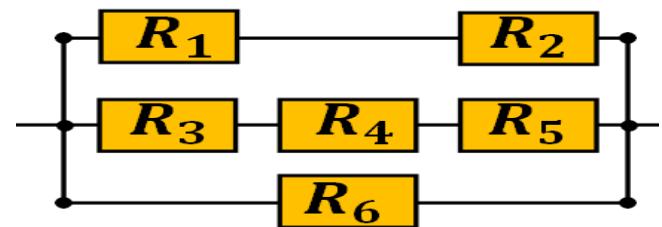


تمرين 5 :

نعتبر التركيب جانبی 1- اعطي تعبير المقاومة المكافئة للتجميع بين النقطتين  $A$  و  $B$ .

- 2- عبر عن التوتر  $U_{AB}$  بدلالة  $R_2$ ،  $R_1$  و  $I$ .
- 3- اعطي تعبير  $I_1$  بدلالة  $I$ ،  $R_2$ ،  $R_1$  و  $I$ .
- 4- كيف يجب اختيار النسبة  $\frac{R_1}{R_2}$  لكي تكون  $I_1 = \frac{I}{10}$  ؟

تمرين 6 :

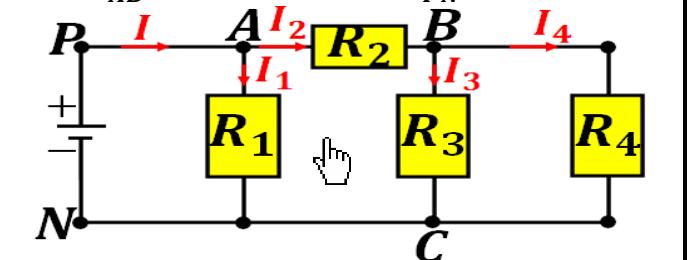يزود عمود دارة كهربائية مكونة من موصلات أومية بتوتر  $U_{AB} = 4 \text{ V}$  علمًا أن  $U_{PN} = 12 \text{ V}$ .



نعطي:  $R_3 = R_4 = 20 \Omega$  و  $R_1 = R_2 = 10 \Omega$

- 1- احسب شدة التيار الذي يمر في كل موصل أومي.

2- احسب المقاومة  $R_2$ .

- 3- اعطي تراكيباً مكافئاً لهذا التركيب.

4- احسب المقاومة المكافئة لتجميع الموصلات الأومية.