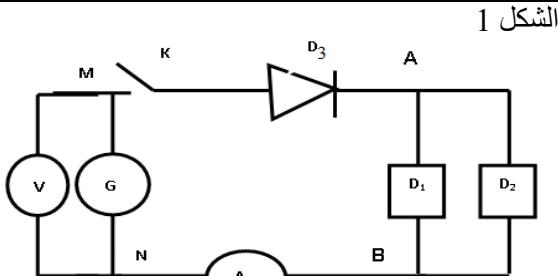


# هذا الملف تم تحميله من موقع Talamid.ma

تمارين مميزة مولد - عمود

تمرين 1



نعتبر التركيب الممثل في الشكل أعلاه:  
المكون من:  
ـ مولد التوتر المستمر قوته الكهروميكانية  $E$  و مقاومته الداخلية  $r$   
 $R_1 = 137.5\Omega$  و  $R_2$  مجهولة.

ـ موصلان أو ميام مقاومتها على التوالى هما:  
ـ صمام ثانى من السليسيوم مؤتملاً عتبة توتره:  $U_S = 0.7V$   
ـ فولطmeter  $K$ : قاطع التيار  
ـ  $A$ : أوميتر  
ـ أعط المميزة المؤتملة لهذا الصمام

ـ عندما يكون  $K$  مفتوحاً يشير الفولطmeter إلى القيمة:  $U_0 = 12V$   
ـ و عند غلقه يشير القيمة:  $U = 11.7V$  و نقرأ على الأوميتر:  $I = 200mA$

ـ عين قطبى العمود على جوابك  
ـ استنتاج قيمة المقاومة الداخلية للعمود  
ـ أوجد التوتر  $U$  بين مربطي الموصل  $D_1$

ـ أوجد قيمة المقاومة  $R_2$

ـ تستبدل المولد  $G$  للتيار المستمر السابق بمولد للتوتر المتباوب الجيبى  
ـ  $Y_1$  و  $Y_2$  على شاشة راسم التدبب وعلى التوالى بالمدخلين:

ـ ثم نعاين التوترين:

ـ 1- أرسم تبیانة الدارة من جديد مبينا عليها كيفية ربط راسم التدبب


ـ 2- على شاشة راسم التدبب  $U_{MN}$  و  $U_{AB}$  كما هو مبين في الشكل أعلاه  
ـ نعاين التوترين

ـ حدد المبيان المواجب لكل توتر على جوابك


ـ 3- استنتاج دور الصمام الثنائى في هذا التركيب

ـ 4- ما هو التوتر الذي يقيسها جهاز الفولطmeter في هذا التركيب ، حدد قيمته


ـ 5- حدد قيمة الدور ثم التردد للتوتر الذي يطبقه المولد

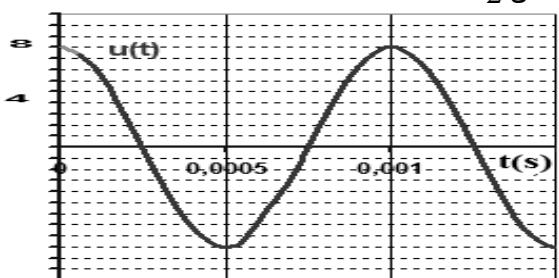

الشكل 3

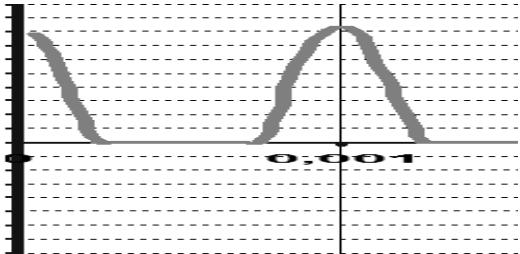

تمرين 2

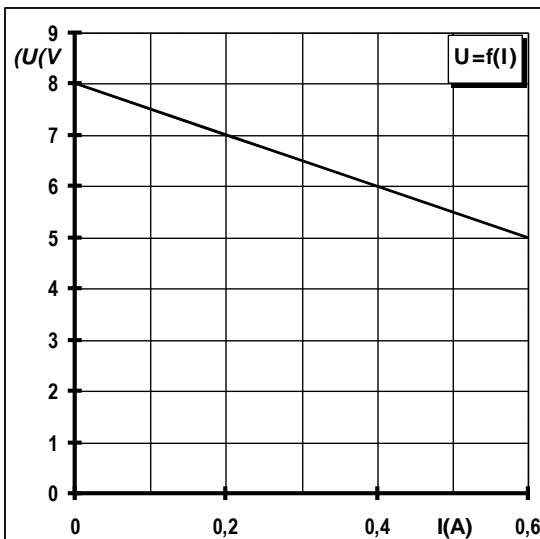

ـ يمثل المبيان جانبه مميزة ثانى قطب :  $D_1$

ـ 1- ما نوع  $D_1$  ورمزه الاصطلاحى ؟

ـ 2- اعط تبیانة التركيب التجربى الذى يمكن من خط هذه المميزة

ـ 3- من خلال المبيان حدد قيمتي المقادير فى الفيزيائين  $L$  و  $D_1$

ـ 4- احسب  $I_{CC}$  شدة التيار فى الدارة القصيرة  $L$

ـ 5- نربط  $D_1$  بموصل أو ميام  $D_2$  حيث جدول القياسات لخط

ـ مميزة كالآتى:

	6	3	$U(V)$
500		200	$I(mA)$

ـ أتم ملأ الجدول ثم استنتاج قيمة موصاته

ـ 2- مثل المميزة  $U(I)$  على نفس المبيان جانبه وبنفس السلم

ـ استنتاج مبيانا نقطه اشتغال الدارة


ـ 3- تحقق حسابيا من هذه النقطة

ـ 4- تتحقق حسابيا من هذه النقطة

تمرين 3

ـ يمثل الشكل (1) أحد التركيبين التجربى المستعمل لدراسة مميزة ثانى القطب  $D$ .

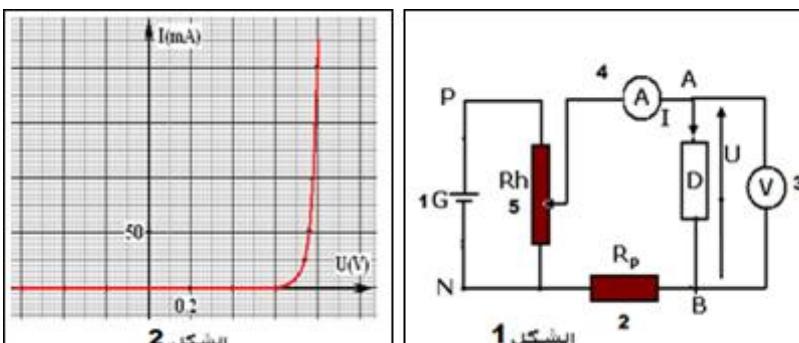ـ 1- أعط أسماء الأجهزة الممثلة بالرموز الاصطلاحية 1 و 2 و 3 و 4 و 5.



ـ 2- أثناء الدراسة التجريبية لثانى القطب  $D$  توصلنا إلى رسم منحنى الشكل (2) الذى يمثل المميزة (التوتر-شدة التيار).

ـ 2-1- حدد الصنف الذى ينتمى إليه ثانى القطب  $D$  و حدد خصائصه انطلاقاً من مميته.

ـ 2-2- أعط اسم ثانى القطب  $D$  و رمزه الاصطلاحى.

ـ 2-3- حدد مبيانا قيمة عتبة التوتر  $U_S$  لثانى القطب  $D$ .