

إمضاء الولي:

إمضاء الإدارة:

النقطة:

20

١ املا الفراغ بما يناسب: (صحيح او خطأ)



- الخشب موصل للكهرباء

- يضيء المصباح إذا كان القاطع مغلقا

- الجسم المعتم يسمح برؤيه واضحة

- لا يضيء المصباح إذا تعطل أحد عناصر الدارة الكهربائية

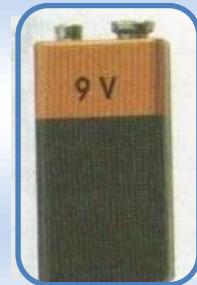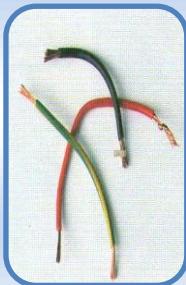٢ اكتب اسم كل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية:



٣ أصل بخط:

● جسم معتم

● الزجاج الامليس




● جسم شفاف

● مقلاة

● جسم نصف شفاف

● زجاج مخشن

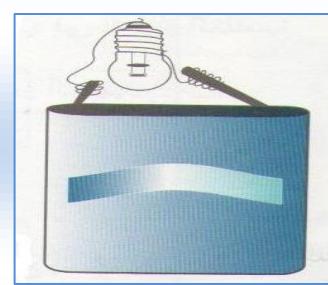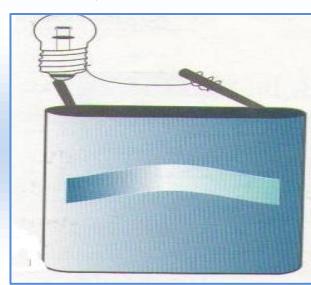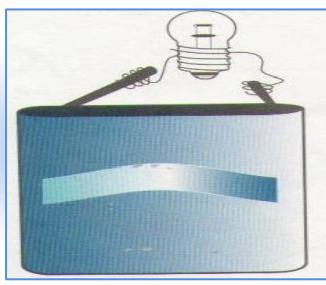٤ اللون بالأصفر المصباح او المصابيح المضيئة في التراكيب التالية:




5 اتمم بما يناسب:

..... ينفذ عبره الضوء. الجسم الجسم ينفذ عبره القليل من الضوء.


الخطا:

8 اضع علامة تحت الظل

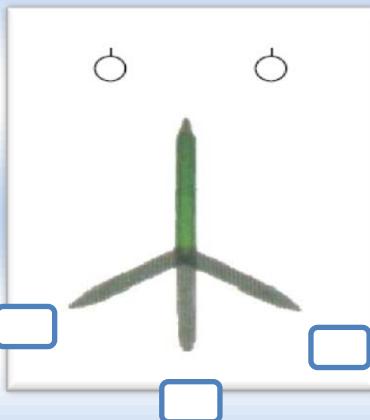

7 ما هو العنصر المعطل؟

العنصر المعطل هو:

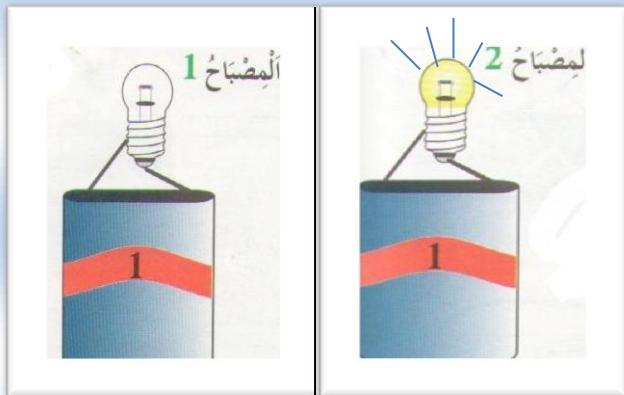

8 أصل بخط:

لا ارمي الحجارة على الاسلاك الكهربائية

اتسلق عمود الكهرباء

لا ادخل الاشياء الحادة في المأخذ

لا استعمل مجفف الشعر اثناء الاستحمام

لتجنب اخطار الكهرباء:

9 اكتب الاسم المناسب امام كل سهم:

