

## النشاط العلمي

المراقبة المستمرة / الأسدوس الثاني 2014-2015


الاسم الكامل: .....  
التاريخ: .....  
الفوج: .....  
القسم: الثالث ابتدائي

الأب/ الولي	الادارة	اللاحظة
		10



أصل كل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية باسمه.

1

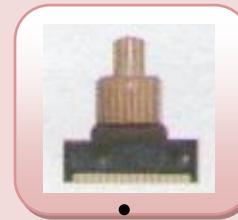

بطارية



قاطع كهربائي

مصابح

أسلاك التوصيل

الأون المصباح أو المصايبح المضيئة

2

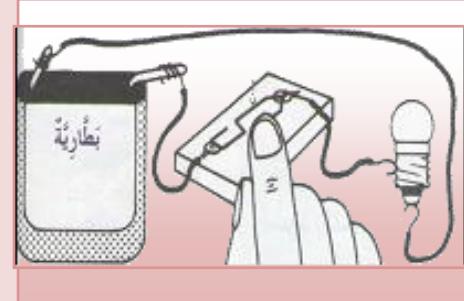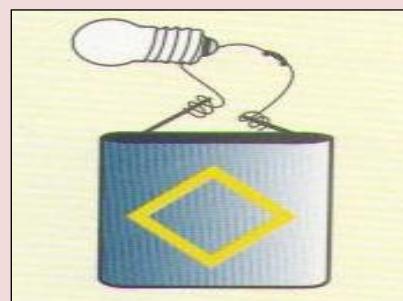

أكتب صحيحاً أو خطأ داخل كل بطاقة.

3

لله النحاس موصل كهربائي

1.25

لله العقب و القعيرة هما مربطا المصباح




لله يضيء المصباح إذا كان القاطع مفتوحا

لله الخشب عازل كهربائي.

لله لا يضيء المصباح إذا تعطل أحد عناصر الدارة الكهربائية

أتمم التراكيب التالية لكي تضيء المصايدح .

4

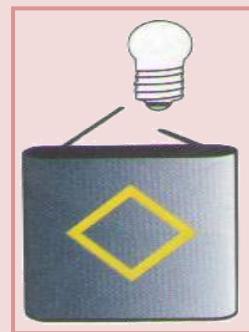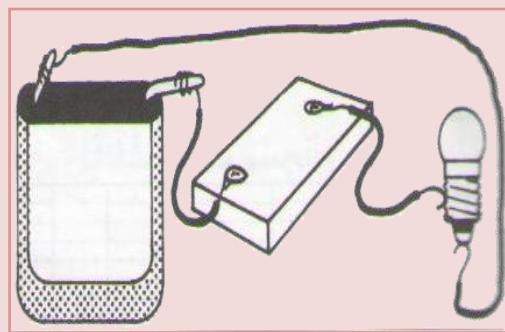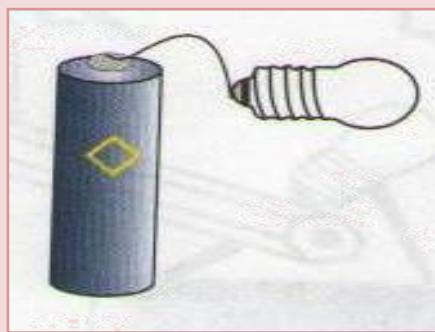

1.5

أصل بخط

5

لا يسمح بالرؤية



الجسم المعتم

0.75

يسمح برؤيه واضحة



أتمم الجملة بالكلمة المناسبة شفاف - معتم


6

الخشب جسم

0.5

أكتب الاسم المناسب أمام كل سهم.

7

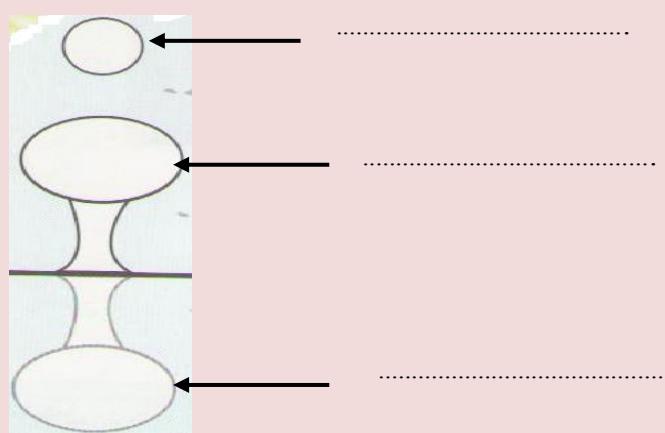

1.5

أملأ الفراغ بما يناسب

8

الجسم ..... ينفذ عبره الضوء. و الجسم ..... لاينفذ عبره الضوء .

1