

## المستوى الثالثة ابتدائي

الاسم العائلي و الشخصي : ..... التاريخ : .....



| إمضاء الإدارة | إمضاء الأب أو الوالي | النقطة |
|---------------|----------------------|--------|
|               |                      |        |

١ / أكتب الاسم المناسب أمام كل سهم :      قعيرة      حبابة زجاجية -      عقب      سلك التوهج -



1

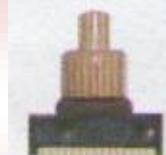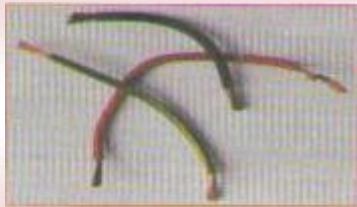2 / أكتب الاسم المناسب لكل عنصر من عناصر الدارة الكهربائية .



2

### 3 / أجب بـ: صحيح أو خطأ :



## الحديد موصل كهربائي



العقب و القعيرة هما مربطا المصباح



لـ<sup>لـ</sup> يضيء المصباح إذا تعطل أحد عناصر الدارة الكهربائية

15

٤ / أكمل الجملة بالكلمة المناسبة: مغلقا - مفتوحا

..... يضيء المصباح في دارة كهربائية إذا كان القاطع.....


1

5 / أ- ألون المصايب المضيئة في التراكيب التالية :



1

ب- الاحظ التراكيب التالية :

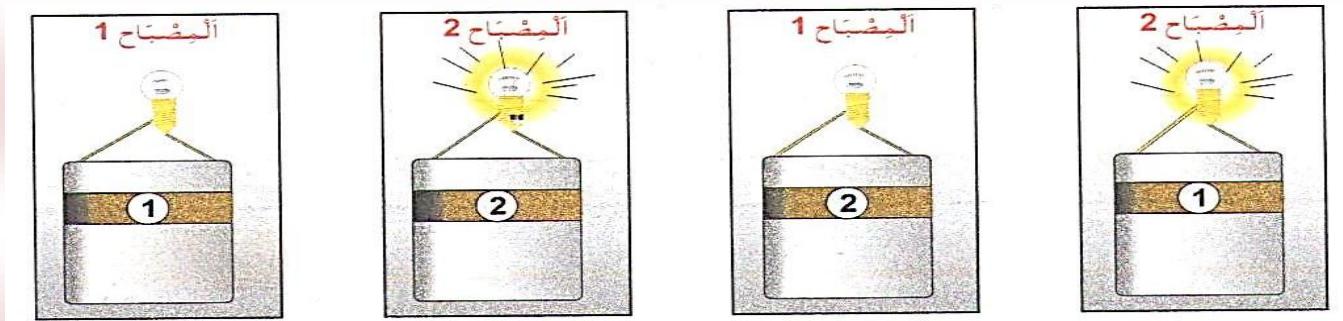

1

أحدد العنصر المعطل هو .....

6 / أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة.


الجسم ..... ينفذ عبره الضوء. و الجسم ..... لاينفذ عبره الضوء .

1

7 / لماذا تظهر صورة الفتاة على المرأة ؟



7 / أكتب الاسم المناسب أمام كل سهم .

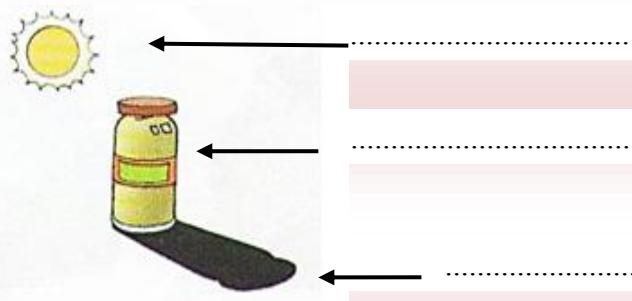

1.5