

المستوى : الرابع ابتدائي
الأستاذ :
مدرسة :

فرض 2 في مادة النشاط العلمي



الاسم الكامل :
النقطة :

التمرين 1 : أجب بـ صحيح أو خطأ . (3ن)

- | | |
|--|--|
| | 1. يعتبر الخشب موصلًا كهربائيًا |
| | 2. يعتبر الرصاص عازلاً كهربائيًا |
| | 3. تركب المصايب في البيت على التوازي |
| | 4. عند تركيب مصباح (10v) مع عمود توتره (7v) سيتأذف المصباح |
| | 5. يحتوي المصباح على قطب موجب وقطب سالب |
| | 6. عندما يكون القاطع الكهربائي مفتوحاً يضيء المصباح |

التمرين 2 : أ - أكتب عناصر الدارة الكهربائية المشار إليها بالأسهم . 2ن

ب - أحدد الدارة التي ركبت فيها المصايب على التوالى و الدارة التي ركبت فيها على التوازي . 2ن

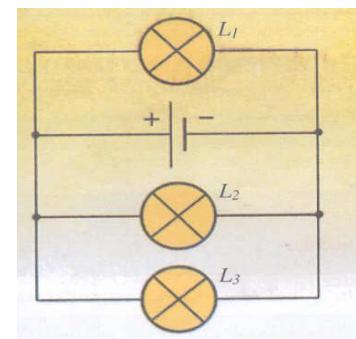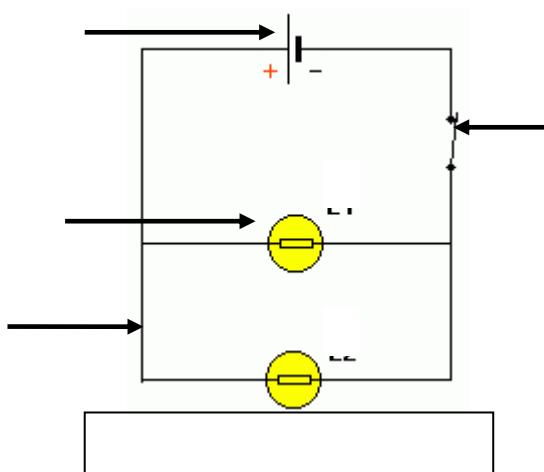

التمرين 3 : ألون المصايب المضيئة باللون الأصفر . 3ن

