
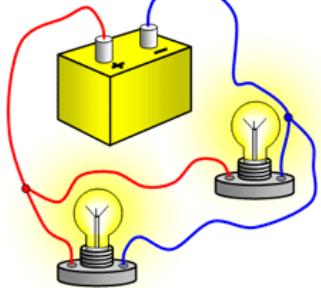


تمثيل عناصر الدارة الكهربائية المنزلية

تركيب على التوازي

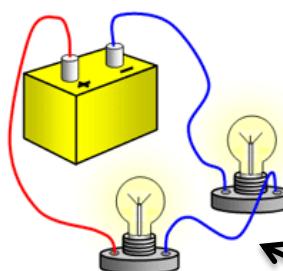

تركيب على التوالى



مصابح

أسلاك الربط

عمود/مولد/بطارية

يتحكم في إضاءة
و إطفاء المصابح
عن إغلاقه يتوجه
و عند فتحه لا يتوجه

قاطع

سالب
موجب
قطب

في التركيب على التوالى حذف أو تعطل مصباح يقطع التيار و إضافة مصابيح يضعف الإنارة .

في التركيب على التوازي حذف أو تعطل مصباح لا يقطع التيار و إضافة مصابيح لا يضعف الإنارة