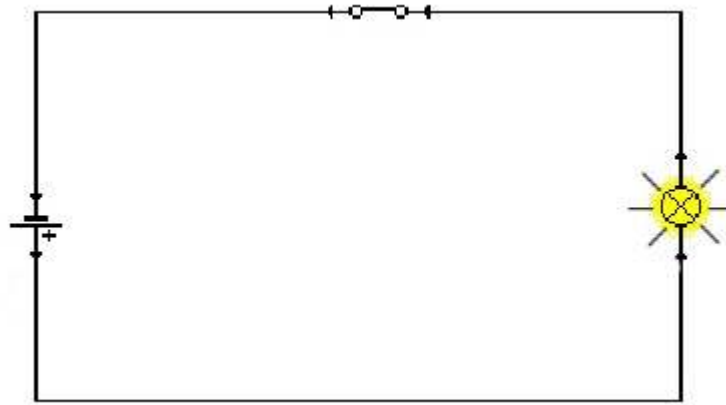


الامتحان الموحد المدرسي – الأسدس الأول – لأقسام السنة السادسة ابتدائي
دورة يناير 2009
النشاط العلمي (عناصر الإجابة)

- (1) املأ الفراغ بما يناسب: (2ن)
تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من : عداد و فاصل وصهيرة وأسلاك التوصيل.
(2) كيف تتركب الدارة الكهربائية المنزلية؟ (1 ن)
تركب الدارة الكهربائية المنزلية على التوازي.
(3) أرسم دائرة كهربائية بسيطة مغلقة: (3 ن)



- (4) تعيش في التربة مجموعة من الكائنات الحية.
أ- أذكر أمثلة للبعض منها: (2 ن)
ديدان الأرض – حمار قبان – عقرب كاذب – ...
ب- ما هو دورها؟ (2 ن)
تهوية التربة وتخصيبها – تحويل بقايا النباتات والحيوانات إلى ذبال.