

السنة الدراسية : 2010/2011
مدة الإنجاز : 45 دقيقة
الاسم
رقم الامتحان

الامتحان الموحد المدرسي – الأسدى الأول – لاقسام السنة السادسة ابتدائي

دورة يناير 2011

مادة النشاط العلمي


1) لاحظ الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة جانبه: (2 ن)

أ- ما هو المصباح أو المصابيح التي تشتعل؟

.....

ب- كيف تم تركيب المصابيح (2) و(3)؟

.....

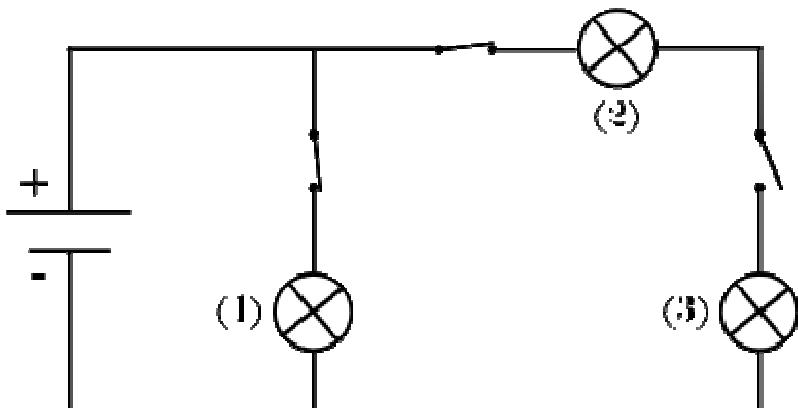

2) تعتبر الصهيرة أحد عناصر الدارة الكهربائية المترلية. ما هو دورها? (1 ن)

.....

3) أقلم بما يناسب: (3 ن)

أسلاك الدارة الكهربائية المترلية هي: و و

و

4) أقلم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (3 ن)

الطبقة السطحية – الطبقة الداخلية – السوائل – مواد عضوية – الغازات – مواد معدنية

تقع التربة في من القشرة الأرضية، وتتكون من و و

5) ما هو دور ديدان الأرض في التربة؟ (1 ن)

.....