

<p>الاسم الكامل:</p> <p>رقم الامتحان:</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 20px auto; text-align: center; line-height: 80px;"> <p>10</p> </div> <p>النقطة:</p>	<p>الامتحان المحلي الموحد</p> <p>السنة: السادسة ابتدائي</p> <p>دورة يناير 2017</p> <p>مادة: النشاط العلمي</p> <p>مدة الإنجاز: 45 دقيقة</p>	<p>المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني</p> <p>الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: مراكش-آسفي المديرية الإقليمية: بالصويرة م.م. الإمام البخاري</p>
--	--	--


1) لاحظ الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة جانبه: (2 ن)

أ - ما هو المصباح أو المصابيح التي تشتعل؟

.....

ب كيف تم تركيب المصباحين (2) و(3)؟

.....

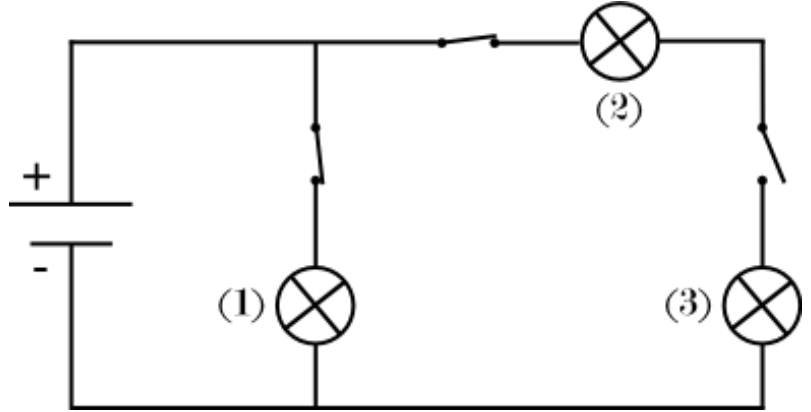

2) تعتبر الصهيرة أحد عناصر الدارة الكهربائية المنزلية. ما هو دوره؟ (1 ن)

.....

3) أتمم بما يناسب: (3 ن)

نميز أسلاك الدارة الكهربائية المنزلية من خلال ألوانها: فسلك الطور لونه

والسلك لونه والسلك

لونه

4) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (3 ن)

الطبقة السطحية - السوائل - مواد عضوية - الغازات - مواد معدنية.

تقع التربة في من القشرة الأرضية، وتتكون

من و

5) اذكر مصدرين من مصادر الطاقة؟ (1 ن)

.....

.....