

السنة الدراسية 2017/2016 :

مدة الإنجاز : 45 دقيقة

الاسم والنسب :

رقم الامتحان :

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتقويم المهني
الأكاديمية الجهوية للتربية والتقويم
لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة
المديرية الإقليمية لوزان
م.م. قلعة بنى روشن

الامتحان الموحد المدرسي - الأسدس الأول - لأقسام السنة السادسة ابتدائي

دورة يناير 2017

مادة النشاط العلمي


1) لاحظ الشكل التالي ثم أجب عن السؤالين جانبه: (2 ن)

أ- ما هو المصباح أو المصابيح التي تشتعل؟

.....

ب- كيف تم تركيب المصابيح (2) و(3)؟

.....

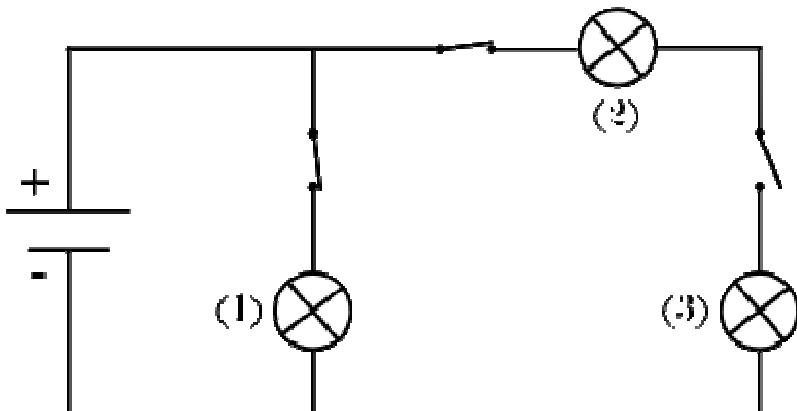

2) لأي غرض يستعمل قاطع التيار؟ (1 ن)

.....
.....

3) بالإضافة إلى أسلاك التوصيل، تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من عناصر أخرى، ما هي؟ (3 ن)

.....
.....

4) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (3 ن)

الطبقة السطحية - الطبقة الداخلية - السوائل - مواد عضوية - الغازات - مواد معدنية
تقع التربة في من القشرة الأرضية، وهي تتكون من و

5) ما هو دور ديدان الأرض في التربة؟ (1 ن)

.....
.....