

الأب أو الولي	الإدارة	الملاحظة
		10

الاسم:
 الفوج:
 التاريخ:
 المستوى: السادسة ابتدائي

1 - حدد عناصر الدارة الكهربائية المنزلية :

1

2- حدد دور العداد :

1

3- ماهو دور الصهيرة :

1

4 - يركب قاطع التيار مع سلك الطور أو السلك المحايد

1

5 - اذكر أسلاك الدارة الكهربائية

1,5

6- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية

1


7

أ - لاحظ التركيب التالي جيدا ثم حدد هل هو تركيب

1,5

على التوالي أم تركيب على التوازي .

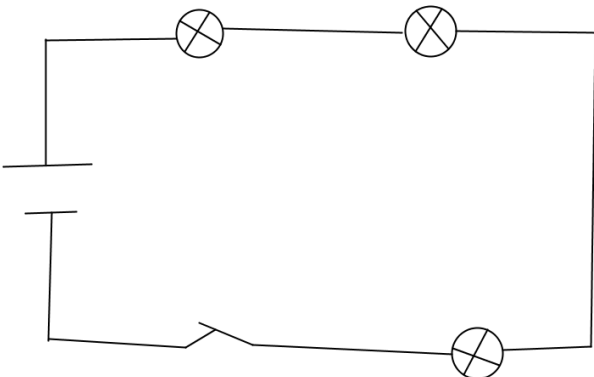ب - إذازلنا أحد المصابيح ماذا يحدث في التركيب



8 - اعط رمز عناصر الدارة الكهربائية التالية

- المصباح:
- الفاصل
- البطارية:
- قاطع التيار مغلق

9 - أنقل الجواب الصحيح الى الورقة :

- المصابيح في الدارة الكهربائية المنزلية مركبة على التوالي .
- العداد يحمي الدارة الكهربائية .
- تضعف إنارة كل مصباح عند إضافة مصباح في تركيب على التوالي .
- تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من أسلاك ومصابيح فقط