

امتحان المرحلة الأولى


مادة : النشاط العلمي
المستوى : السادس

الاسم :
النقطة :

م.م محمد بن إبراهيم الشيخ
فرعية : أيت الشيخ مبارك

النشاط 1 :

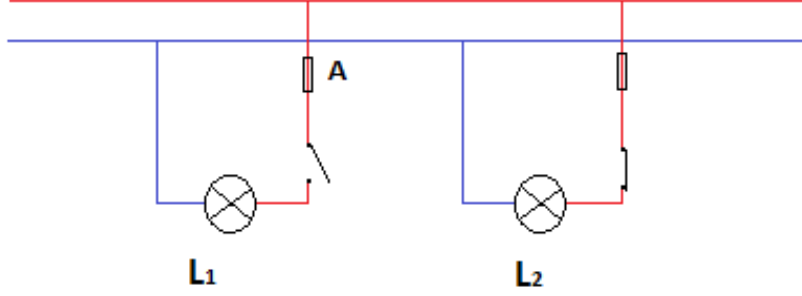يمثل الشكل تركيب مصباحين في الدارة الكهربائية المنزلية.



1- ما نوع تركيب المصباحين L_1 و L_2 ؟

2- حدد من بينهما المصباح المضيء.

3- ما هو دور العنصر A في الدارة ؟ و على أي سلك يُركب ؟

4- ماذا يحدث عند وقوع تماس بين سلك الطور و السلك المحايد على مستوى المصباح L_2 ؟ فسر ذلك.

النشاط 2 :

1- عرف التربة.

2- عرف الفرش الحرجي.

3- ضع علامة أمام المعلومة الصحيحة :

☐
☐
☐
☐

- تتكون التربة من المواد المعدنية فقط.
- التربة وسط حي لأنها تحتوي على الماء و الهواء.
- تمثل التربة دعامة تنمو عليها النباتات و تعيش فيها الحيوانات.
- جميع حيوانات التربة تُرى بالعين المجردة.