

الاسم: / القسم: السادس ابتدائي / الفوج: B / التاريخ:

النقطة	إمضاء الأب أو الولي	إمضاء الإدارة

1 - حدد عناصر الدارة الكهربائية المنزلية :

1 - 2 - حدد دور الفاصل :

3 - ما هو دور العداد :


4 - ضع علامة X أمام الجواب الصحيح .

- < المصابيح في الدارة الكهربائية المنزلية مركبة على التوالي .
 < تضعف إنارة كل مصباح عند إضافة مصباح في تركيب على التوازي .
 < تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من أسلاك ومصابيح فقط .
 < يشتغل العداد عندما يكون الفاصل مفتوح .
 5- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية

6 - أ - لاحظ التركيب التالي جيدا ثم حدد هل هو

تركيب على التوالي أم تركيب على التوازي .

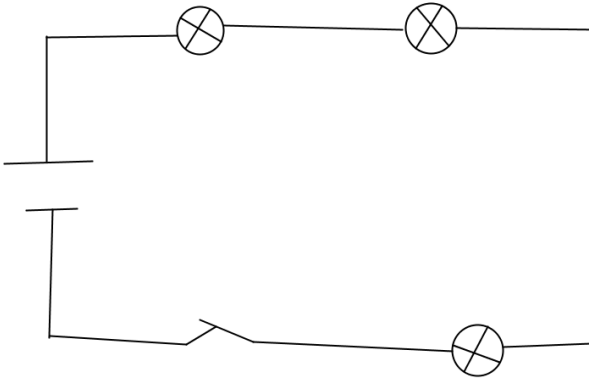ب - إذا تعطل أحد المصابيح ماذا يحدث في التركيب



7 - اعط رمز عناصر الدارة الكهربائية التالية

• المصباح :

• قاطع التيار :

• الفاصل :

• الصهيرة :

8 - مثل دائرة كهربائية بسيطة