

الاسم العائلي والشخصي :




التاريخ :

إمضاء الإدارة	إمضاء الأب أو الولي	النقطة
		10

السادسة ابتدائي

- 1- أنقل الجواب الصحيح الى الورقة :
- ◀ المصابيح في الدارة الكهربائية المنزلية مركبة على التوالي .
 - ◀ العداد يحمي الدارة الكهربائية .
 - ◀ تضعف إنارة كل مصباح عند إضافة مصباح في تركيب على التوالي .
 - ◀ تكون الدارة الكهربائية المنزلية من أسلاك ومصابيح فقط
- 2- عند فصل مأخذ التيار الكهربائي عن الجدار لاحظ عمر أنه متصل بثلاثة أسلاك مختلفة الألوان : أزرق، أحمر ، أخضر +بني
_____ - أحدد إسم كل سلك .
- 3- حدد دور الفاصل :
- 4- ما هو دور الصهيره :
- 5- يركب قاطع التيار مع سلك الطور أو السلك المحايد
- 6- ما هو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية
- 7- لاحظ التركيب وأستنتج :

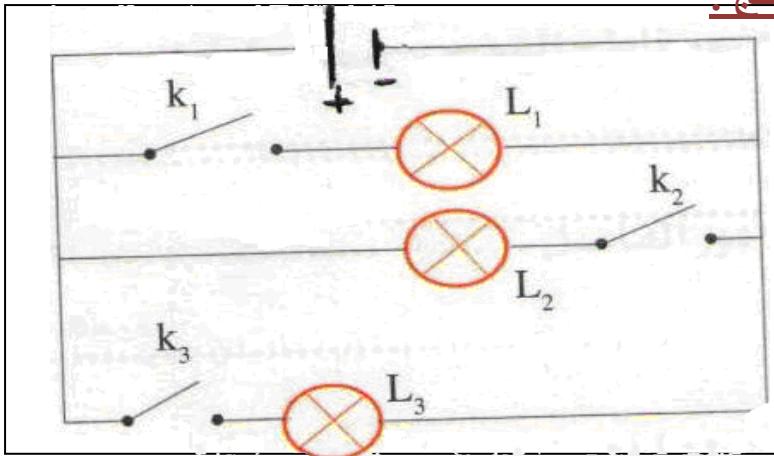

- أ - عند غلق قاطع التيار k_1 يضيء ولا تضيء
- ب - عند غلق قاطع التيار k_3 يضيء ولا تضيء
- ج - عند غلق القواطع الثلاثة و تعطل المصباح L_1 ماذا يحدث في التركيب .

- 8- اعط رمز عناصر الدارة الكهربائية التالية

- المصباح
- قاطع التيار
- الصهيره
- الفاصل