

الملاحظة	الإدارة	الأب أو الولي
10		

الاسم:
 الفوج:
 التاريخ:
 المستوى: السادسة ابتدائي

1,5 1 - أذكر عناصر الدارة الكهربائية المنزلية :

.....

2- حدد دور الفاصل :

.....

3- حدد دور الصهيرة :

.....

4 - على أي سلك يركب قاطع التيار .

.....

5 - أذكر أسلاك الدارة الكهربائية

.....

6- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية

.....


7

أ - لاحظ التركيب التالي جيدا ثم حدد هل هو تركيب على التوالي أم تركيب على التوازي .

.....

ب - إذا تعطل أحد المصابيح ماذا يحدث للمصابيح المتبقية

.....

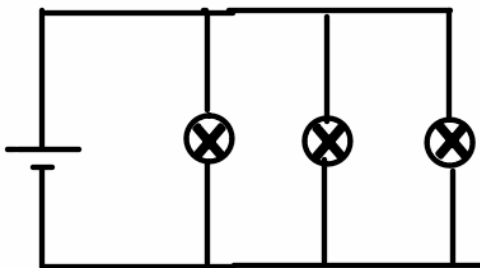

8 - إعطي رموز العناصر الكهربائية التالية

.....

البطارية أو العمود

الفاصل

قاطع التيار

الصهيرة