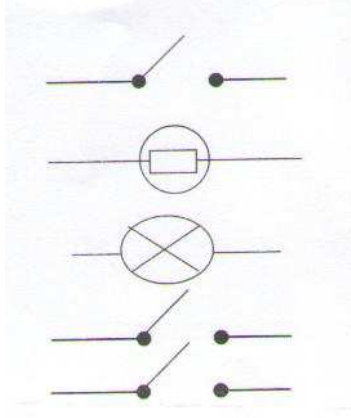


الأب أو الولي	الإدارة	الملاحظة
		10

الاسم:
 الفوج:
 التاريخ:
 المستوى: السادسة ابتدائي



1- صل بخط:

مصباح

فاصل

صهيرة

قاطع التيار

2 - تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من :

..... و و و

3 ماهو دور العداد ؟

.....

4- ماهو دور قاطع التيار؟

.....

5 - يركب قاطع التيار مع سلك الطور أو السلك المحايد

.....

6 - ماهي أسلاك الدارة الكهربائية ؟

.....

.....


.....

7- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية؟

.....

8- لدينا تركيب بسيطة:

أ- المصباح يضيء أم لا يضيء؟

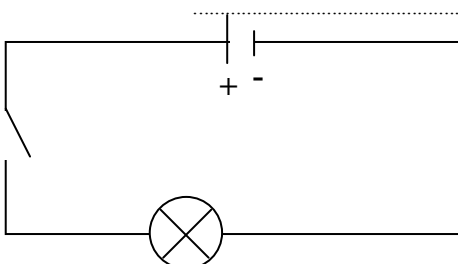

ب- أرسم تبيانة تركيب يكون المصباح متوهجا