

الملاحظة	الإدارة	الأب أو الولي
10		

1- صل بخط بين عنصر الدارة الكهربائية والرمز المناسب له:

- أ- المصباح .
ب- الصهيرة.
ج- مأخذ التيار.

1.5

1- هاهو دور العداد ؟

1

2- ما هو دور الصهيرة؟

1

3- اذكر عناصر الدارة الكهربائية بالمنزل؟

2

4- على أي سلك يركب قاطع التيار بالدارة الكهربائية؟

0.5

5- حدد اسم ولون كل سلك من أسلاك التوصيل؟

2

6- ما هو دور هذه الأسلاك؟

1

7- ما هو السلك الذي يشكل خطورة كبيرة ؟

1