

اللقطة النهائية :	اسم التلميذ و نسبه :	امتحان 1 الدورة 1 في النشاط العلمي	م.م الزبيلان
	المستوى السادس		

3 نقط

- أجب بصحيح أو خطأ:

* يعتمد التركيب على التوالي في التركيب الكهربائي المنزلي.

* تستعمل الصهيرة لوقاية الأجهزة الكهربائية.

* يمكن قاطع التيار من فتح وإغلاق الدارة الكهربائية.

3 نقط

2- أصل بخط مناسب:

• سلك الطور • أزرق

• السلك الأرضي • أحمر


• السلك المحايد • أصفر وأخضر

4 نقط


4 - أذكر 4 عناصر من التركيب الكهربائي المنزلي

5 نقط


5- أتمم الفراغ بما يناسب :

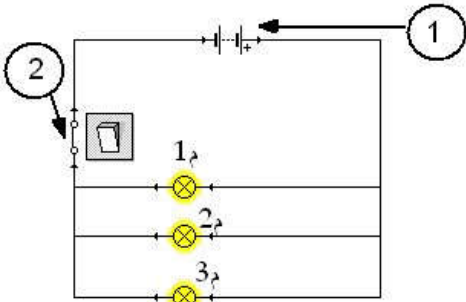

دارة كهربائية مركبة على.....

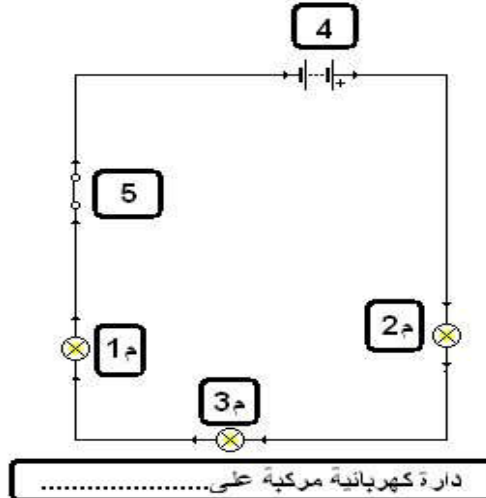

دارة كهربائية مركبة على.....

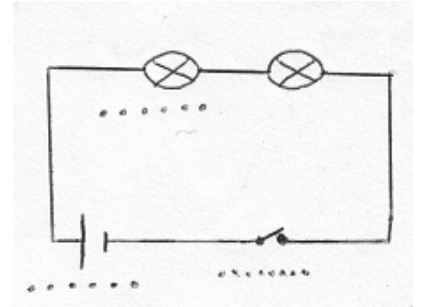

3 نقط

6- أجب بصحيح أو خطأ:

- التربة وسط جامد

- تحتوي التربة على الماء والهواء

- الرمل احد مكونات التربة

7 - اقترح تجربة تبين وجود الماء في التربة 2 نقط